

Introdução à SystemVerilog e modelagem de Circuitos Combinacionais

Estes slides serão utilizados em 3 aulas

16	24/04/25 5AB	Correção da P1 & Introdução a HDL com modelagem de circuitos combinacionais
17	29/04/25 3AB	Modelagem de Circuitos Combinacionais. Apresentação da ferramenta de simulação (Modelsim). Simulação de
	01/05/25 5AB	Feriado
18	06/05/25 3AB	Modelagem de Circuitos Combinacionais. Simulação de uma ULA - Unidade Lógica Aritmética

HDLs versus Linguagens de Programação

(HDL: Hardware Description Language)

Possuem construções sintaticamente semelhantes:

- Tipos de dados, variáveis, atribuições, instruções if, laços, etc.

Mas com mentalidade e modelo semântico muito diferentes:

- Tudo é executado em **paralelo**, a menos que seja especificado o contrário
- Cada instrução modela um bloco de hardware
- O hardware é inerentemente paralelo

Programas de software são compostos principalmente por **sub-rotinas**:

- Sub-rotinas chamam umas às outras
- Ao entrar em uma sub-rotina, a execução da função chamadora é pausada

Descrições de hardware são compostas principalmente por **módulos**:

- Uma hierarquia de módulos conectados entre si
- Os módulos estão ativos simultaneamente

HDLs são linguagens de programação?


- **Resposta educada** 😊
 - **Não!** É uma linguagem de descrição de hardware!
- **Código é executado em um simulador**
 - Não se enxerga o “compilador” de HDL, não há um “código executável” visível
- **Testbench**
 - Uma descrição em SystemVerilog ou outra linguagem para o teste de um circuito
 - Especificação comportamental do ambiente externo ao projeto (estímulos externos)
 - Interage com o projeto

Referência recomendada

<https://compas.cs.stonybrook.edu/~nhonarmand/courses/sp15/cse502/slides/03-systemverilog.pdf>


Começando por um exemplo em SystemVerilog: Full Adder

```
module FA (  
    input logic a, b, c,  
    output logic sum, cout  
);  
  
    assign sum = a ^ b ^ c;  
    assign cout = (a & b) | (a & c) | (b & c);  
  
endmodule
```

 


→ module:

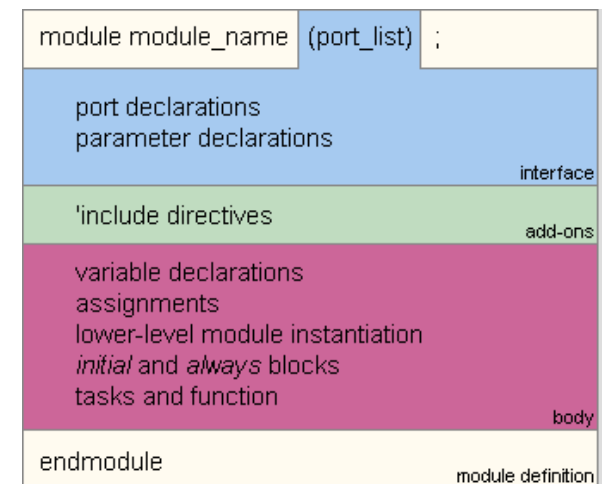- interface externa: especifica a interface entre o módulo e o ambiente
- os sinais de entrada e saída são aqueles que realizam a comunicação do módulo com o ambiente externo
- não contém definição do comportamento ou da estrutura interna



Full Adder (2/4)



```
module FA (  
    input logic a, b, c,  
    output logic sum, cout  
);  
  
    assign sum = a ^ b ^ c;  
    assign cout = (a & b) | (a & c) | (b & c);  
  
endmodule
```

 

→ **logic**: tipo utilizado para níveis lógicos: 0, 1, X (desconhecido), Z (alta impedância)

Full Adder (3/4)

```
module FA (  
    input logic a, b, c,  
    output logic sum, cout  
);  
  
    assign sum = a ^ b ^ c;  
    assign cout = (a & b) | (a & c) | (b & c);  
  
endmodule
```

  



→ assign:

- o comando **assign** é usado para **atribuições**. Ele é uma maneira de ligar sinais **combinacionais**, ou seja, que não dependem de *clock* ou de memória.
- toda vez que algum sinal do lado direito da equação muda, o valor do lado esquerdo é atualizado, ou seja, qualquer mudança nas entradas se propaga para a saída.

→ Operadores lógicos bit a bit: ^ (xor), & (and), | (or), ~ (not)

Full Adder (4/4)

```
module FA (  
    input logic a, b, c,  
    output logic sum, cout  
);  
  
    always_comb begin  
        sum = a ^ b ^ c;  
        cout = (a & b) | (a & c) | (b & c);  
    end  
  
endmodule
```

  

→ **always_comb** :

- forma recomendada em SystemVerilog para descrever lógica **combinacional**
- usaremos sempre que possível *always_comb*, mas também usaremos para atribuições mais simples *assign*

SystemVerilog suporta portas lógicas

→ descrição estrutural:

```
module FA (  
    input logic a, b, c,  
    output logic sum, cout  
);  
  
    logic t1, t2, t3, t4, t5;  
  
    xor (t1, a, b); // t1 = a ^ b  
    xor (sum, t1, c); // sum = (a ^ b) ^ c  
  
    and (t2, a, b); // t2 = a & b  
    and (t3, a, c); // t3 = a & c  
    and (t4, b, c); // t4 = b & c  
    or (t5, t2, t3); // t5 = (a & b) | (a & c)  
    or (cout, t5, t4); // cout = (a & b) | (a & c) | (b & c)  
  
endmodule
```

Somador de 4 bits (ou, criando hierarquia de projeto)

```
module Adder4 (  
    input logic [3:0] A, B,  
    input logic Cin,  
    output logic [3:0] Sum,  
    output logic Cout  
);
```

Declaração do módulo

Vetores: **logic [n:0]**

```
    logic c1, c2, c3; // sinais intermediários de carry
```

```
// Instancia os FAs conectando carry-out para o próximo carry-in
```


```
FA fa0 (.a(A[0]), .b(B[0]), .c(Cin), .sum(Sum[0]), .cout(c1));
```

```
FA fa1 (.a(A[1]), .b(B[1]), .c(c1), .sum(Sum[1]), .cout(c2));
```

```
FA fa2 (.a(A[2]), .b(B[2]), .c(c2), .sum(Sum[2]), .cout(c3));
```

```
FA fa3 (.a(A[3]), .b(B[3]), .c(c3), .sum(Sum[3]), .cout(Cout));
```

```
endmodule
```

 

→ **Instanciação:** <módulo> <nome>

→ Conexão de sinais às portas de um determinado módulo: **.porta(sinal)**

Somador de 4 bits


```
module Adder4 (  
  input logic [3:0] A, B,  
  input logic Cin,  
  output logic [3:0] Sum,  
  output logic Cout  
);
```

```
  logic c1, c2, c3; // sinais intermediários de carry
```

```
  // Instancia os FAs conectando carry-out para o próximo carry-in
```

```
  FA fa0 (.a(A[0]), .b(B[0]), .c(Cin), .sum(Sum[0]), .cout(c1));  
  FA fa1 (.a(A[1]), .b(B[1]), .c(c1), .sum(Sum[1]), .cout(c2));  
  FA fa2 (.a(A[2]), .b(B[2]), .c(c2), .sum(Sum[2]), .cout(c3));  
  FA fa3 (.a(A[3]), .b(B[3]), .c(c3), .sum(Sum[3]), .cout(Cout));
```

```
endmodule
```

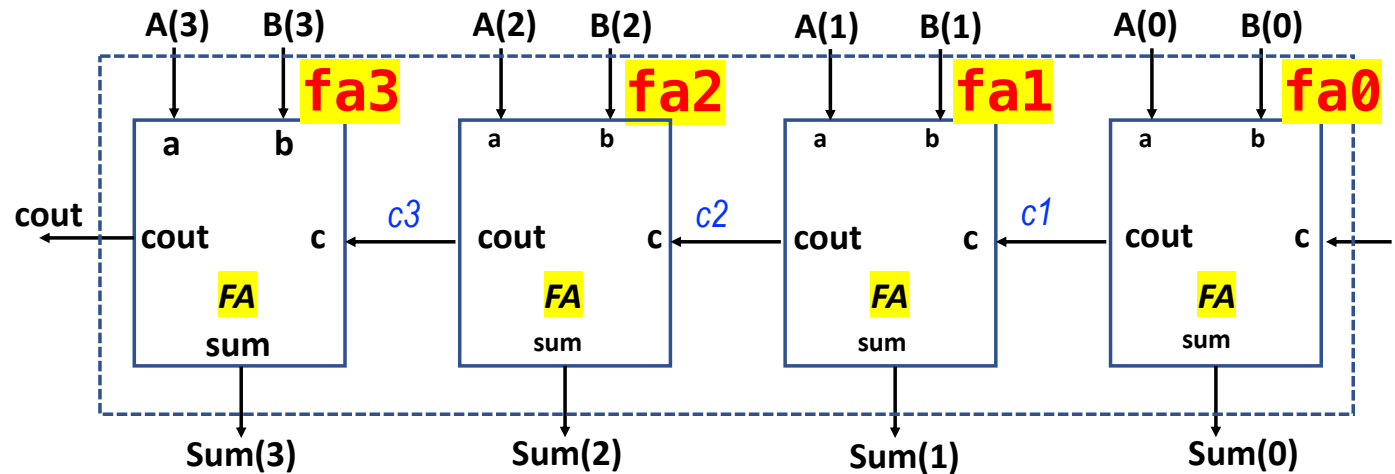


Modo de descrição ineficiente!

Somador de 4 bits – geração com laço

```
module Adder4 #(parameter N = 4)
    ( input logic [N-1:0] A, B,
      input logic Cin,
      output logic [N-1:0] Sum,
      output logic Cout
    );
```

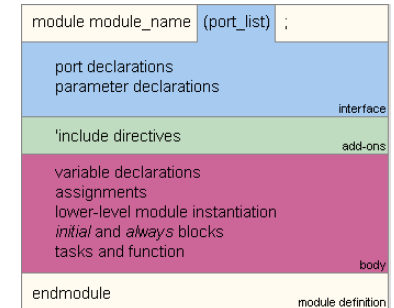Declaração dos sinais de interface precedida de um parâmetro



```
    logic [N:0] carry; // vetor de N+1 bits para carregar Cin até Cout
```

```
    assign carry[0] = Cin;
```

```
    // Geração de N instâncias de FA
```

```
    genvar i;
```

```
    generate
```

```
        for (i = 0; i < N; i++) begin
```


```
            FA fa_inst (.a(A[i]), .b(B[i]), .c(carry[i]), .sum(Sum[i]), .cout(carry[i+1]));
```

```
        end
```

```
    endgenerate
```

```
    assign Cout = carry[N];
```

```
endmodule
```

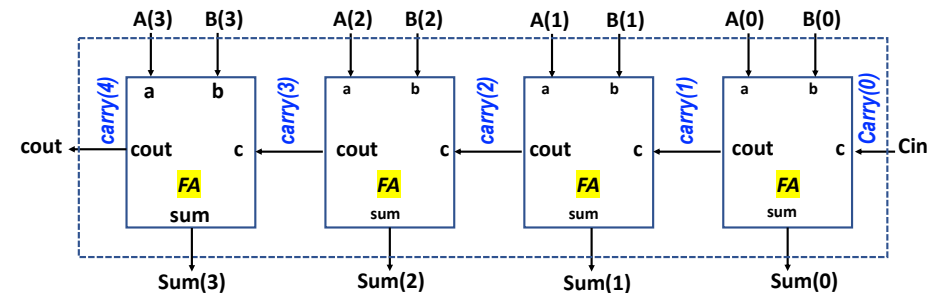

- **genvar** : variável apenas para o laço de geração
- **generate** : replicação de estruturas de hardware

Pausa para conceitos de SystemVerilog - vetores (1/2)

// Vetor de 8 bits

```
logic [7:0] W1;
```

// W1[7] é o bit mais significativo (MSB)

// Seleção de bit

```
logic b = W1[3];
```

// Seleciona o bit de índice 3

// Seleção de faixa de bits (range select)

```
logic [1:0] faixa = W1[3:2];
```

// Pega os bits 3 e 2

// Concatenação de vetores

```
logic [7:0] x, y, z;
```

```
logic [23:0] vec = {x, y, z};
```

// Concatena x, y, z formando um vetor de 24 bits

// Atribuição por fatia (fatiamento com offset) - [start +: width]

```
logic carry;
```

```
logic [1:0] sum;
```

```
{carry, sum} = vec[0 +: 3];
```

// Pega os 3 bits menos significativos (bit 0,1,2) de vec

// Trocar os bytes alto e baixo de um vetor de 16 bits

```
logic [15:0] w1, w2;
```

```
assign w2 = {w1[7:0], w1[15:8]};
```

// Byte baixo vai para o alto e vice-versa

Pausa para conceitos de SystemVerilog - vetores (2/2)

```
assign vec = {16{x}}; // 16 copies of x
```

```
logic [7:0] out;  
wire [3:0] A;  
assign out = {{4{0}}, A[3:0]};  
assign out = {{4{A[3]}}, A[3:0]};
```

→ Inicializar vetor, ou preencher com valores iguais

```
assign vec = {16{1'b0}}; // zera o vec
```

→ Extensão de zeros (para valor unsigned)

```
assign out = {{4{0}}, A[3:0]};
```

→ Extensão de sinal (para valor signed, complemento de dois)

```
assign out = {{4{A[3]}}, A[3:0]};
```

Pausa para conceitos de SystemVerilog - operadores

→ Operadores lógicos semelhantes aos de C ou Java

```
// Operações em bits individuais (escalares)
logic a, b, c;
assign c = a & b;      // E lógico
assign c = a | b;      // OU lógico
assign c = ~a;         // NÃO lógico
assign c = a ^ b;      // XOR (ou exclusivo)
```

```
// Operações entre vetores (bit a bit)
logic [7:0] vec1, vec2, vec3;
assign vec1 = vec2 & vec3; // AND bit a bit
assign vec1 = vec2 | vec3; // OR bit a bit
assign vec1 = ~vec2;       // Inversão bit a bit
assign vec1 = vec2 ^ vec3; // XOR bit a bit
```

→ Redução de vetor para um único bit

```
logic [7:0] vec;
logic r_and, r_or, r_xor;

assign r_and = &vec; // AND de todos os bits do vetor vec
assign r_or = |vec;  // OR de todos os bits do vetor vec
assign r_xor = ^vec; // XOR de todos os bits do vetor vec
```


→ Comparações entre vetores (ou bits)

```
logic [3:0] A, B;
logic igual, diferente;
assign igual = (A == B); // Retorna 1 se A e B forem iguais
assign diferente = (A != B); // Retorna 1 se A e B forem diferentes
```

→ Operações aninhadas podem ser feitas livremente


```
logic y;
assign y = (a & ~b) | c; // E entre a e o inverso de b, depois OU com c
```

Ambiente de Verificação

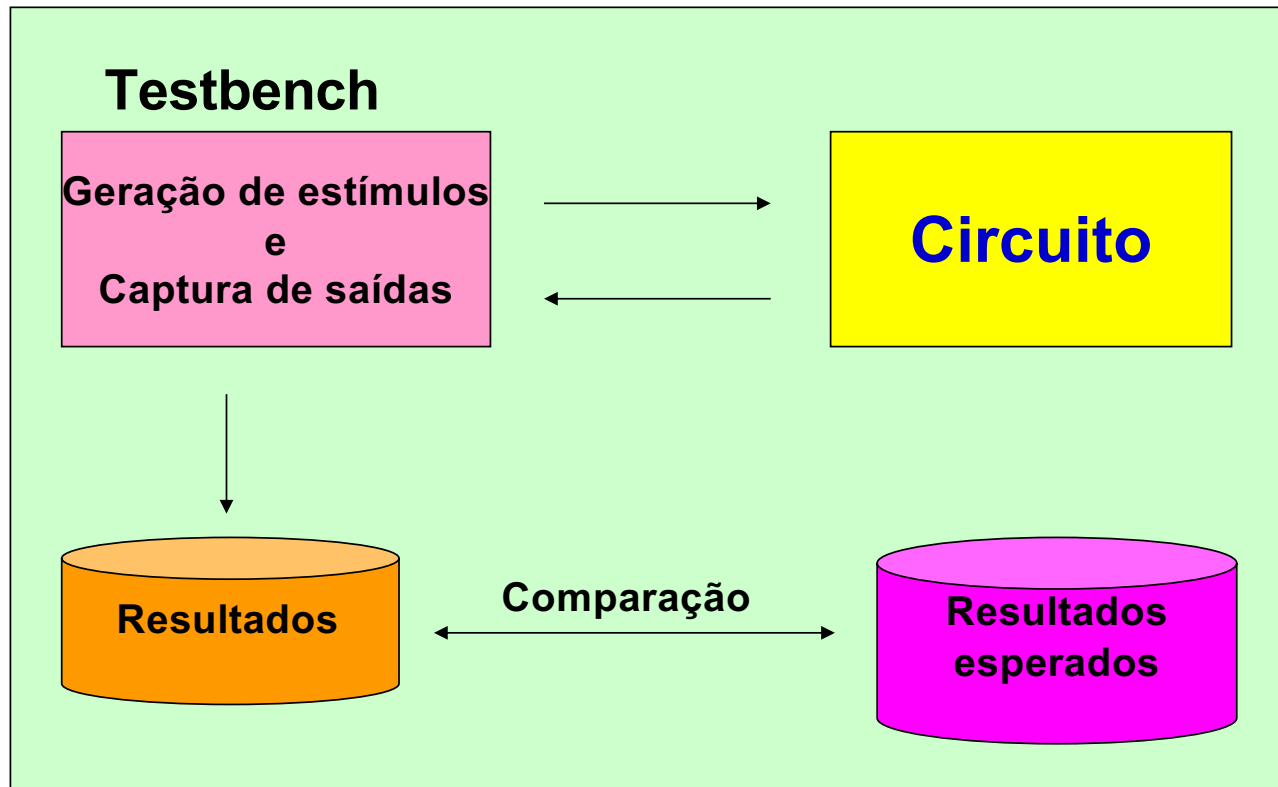


Simulação

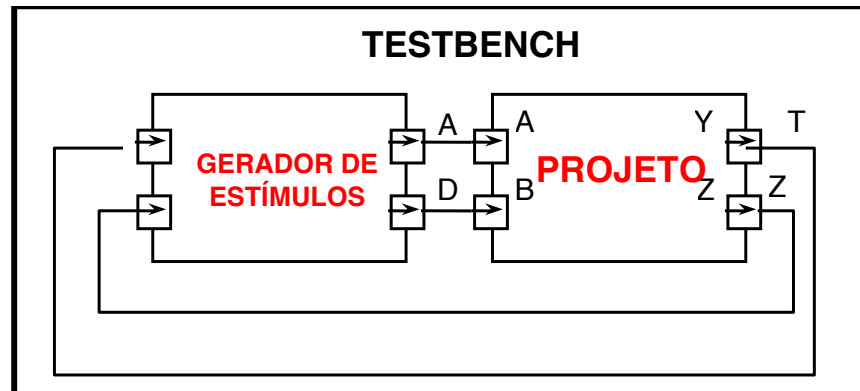
- Uma forma simples de testar o projeto: *testbenches*
 - Na sua forma mais simples, um *testbench* consiste em um ou mais “processos geradores de estímulos” e uma instância do projeto que se quer testar
 - O *testbench* é construído como um módulo que não contém portas de entrada/saída. Ou seja, trata-se de um sistema fechado, ou autônomo






Exemplo de testbench para o FA

```
module tb;  Testbench não tem sinais externos

    logic a, b, c;
    logic sum, cout;


    // Instancia o módulo FA
    FA dut ( .a(a), .b(b), .c(c), .sum(sum), .cout(cout) );  DUT: design under test

    initial begin  executar uma sequência de instruções para controlar a simulação

        // Varredura completa de combinações binárias para {a,b,c}
        for (int i = 0; i < 8; i++) begin
            {a, b, c} = i[2:0];
            #10;  Tempo entre os estímulos
        end
        $finish;  Final da simulação # token representa atraso

    end

endmodule
```

 Geração exhaustiva de estímulos (todas as combinações de a, b, c)


`{a, b, c} = i[2:0];` : para cada valor de `i`, de 0 a 7, concatena-se os sinais a, b, c

Simulação do FA

```
for (int i = 0; i < 8; i++) begin
    {a, b, c} = i[2:0];
    #10;
end

$finish;
```

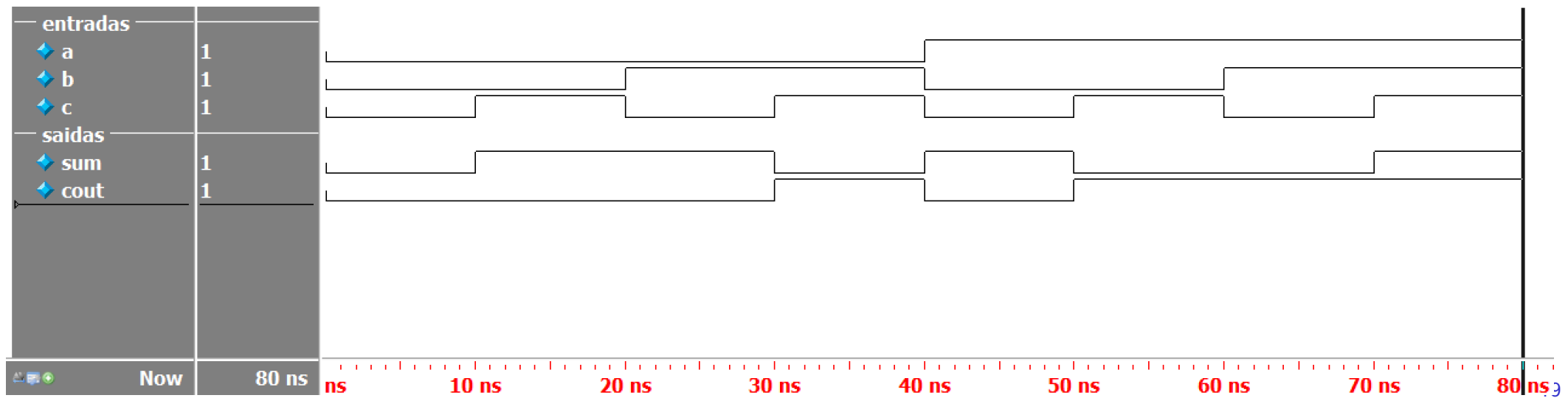Visualização da simulação, após execução do testbench:



Exemplo de testbench para o somador de 4 bits

```
module tb_Adder4;
    parameter N = 4;
    logic [N-1:0] A, B;
    logic Cin;
    logic [N-1:0] Sum;
    logic Cout;

    Adder4 #(.N(N)) dut ( .A(A), .B(B), .Cin(Cin), .Sum(Sum), .Cout(Cout) );

    // Vetores de entrada constantes (exemplos de 4 bits)
    const logic [N-1:0] vec_A [0:4] = '{4'd3, 4'd7, 4'd2, 4'd8, 4'd15};
    const logic [N-1:0] vec_B [0:4] = '{4'd1, 4'd4, 4'd5, 4'd6, 4'd0};
    const logic vec_Cin[0:4] = '{1'b0, 1'b1, 1'b0, 1'b1, 1'b0};

    initial begin
        for (int i = 0; i < 5; i++) begin
            A = vec_A[i];
            B = vec_B[i];
            Cin = vec_Cin[i];
            #10;
        end
        $finish;
    end
endmodule
```

Testbench não tem sinais externos

Parâmetro N e sinais internos

DUT: design under test

Declaração das entradas na forma de vetores (matriz 2D)

<size>'<base><value>

Tempo entre os estímulos

Final da simulação

Simulação do somador de 4 bits

```
const logic [N-1:0] vec_A [0:4] = '{4'd3, 4'd7, 4'd2, 4'd8, 4'd15};  
const logic [N-1:0] vec_B [0:4] = '{4'd1, 4'd4, 4'd5, 4'd6, 4'd0};  
const logic vec_Cin[0:4] = '{1'b0, 1'b1, 1'b0, 1'b1, 1'b0};
```

```
for (int i = 0; i < 5; i++) begin  
    A = vec_A[i];  
    B = vec_B[i];  
    Cin = vec_Cin[i];  
    #10;  
end
```

◆ N	4	4
entradas		
◆ A	15	372815
◆ B	0	14560
◆ Cin	0	
saidas		
◆ Sum	15	412715
◆ Cout	0	

Simulador MODELSIM


MATERIAL DE APOIO E SIMULADOR

1. Login no LINUX
2. Baixar do Moodle o **comb_sv.zip** com os exercícios de SystemVerilog

Após o *unzip*, o resultado é o conjunto de arquivos ao lado

Nos laboratórios da PUC:

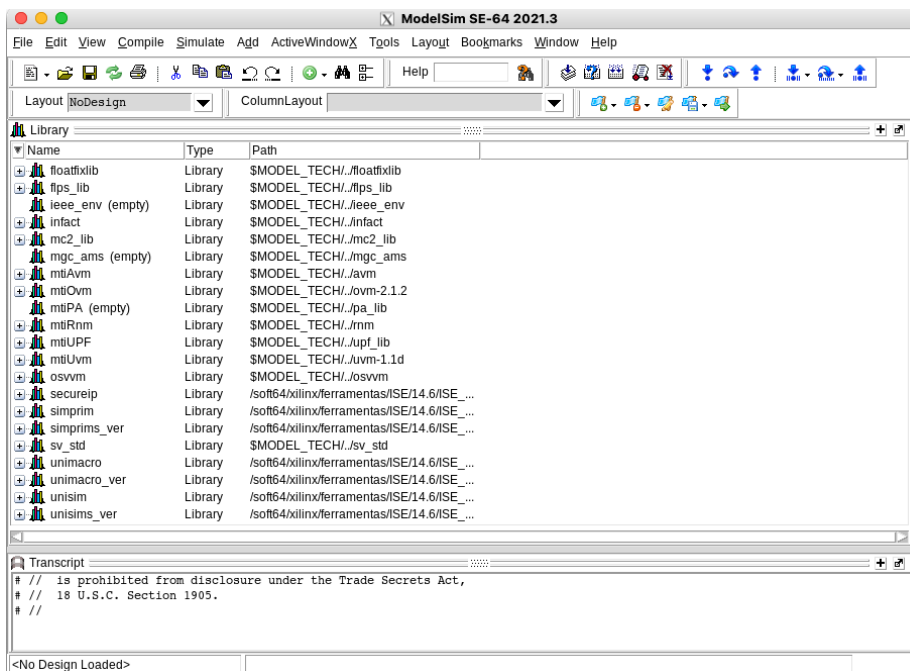- Abrir um terminal no Linux
- Digitar: **source /soft64/source_model**
- Iniciar o simulador: **vsim &**



```
comb_sv
├── 01_fa
│   ├── FA.sv
│   ├── sim.do
│   ├── tb_FA.sv
│   └── wave.do
├── 02_soma4
│   ├── FA.sv
│   ├── sim.do
│   ├── sum4.sv
│   ├── tb_sum4.sv
│   └── wave.do
├── 03_somasub
│   ├── FA.sv
│   ├── sim.do
│   ├── sum_sub.sv
│   ├── tb_sum_sub.sv
│   └── wave.do
└── 04_ula
    ├── FA.sv
    ├── sim.do
    ├── sum_sub.sv
    ├── tb_ula.sv
    ├── ula.sv
    └── wave.do
```

Operação do simulador

Observar que iremos trabalhar através de *scripts* para controlar o processo de simulação
- pode-se trabalhar com a interface gráfica, mas é mais produtivo utilizar *scripts*

Dois scripts que estarão presentes no material de apoio:

- **sim.do** – controla o processo de simulação
- **wave.do** – lista inicial de sinais – pode ser alterado em função dos sinais a serem visualizados, base numérica dos sinais, etc....

Exemplo de *script* **sim.do** (sintaxe Tcl):

```
if {[file isdirectory work]} { vdel -all -lib work }  
vlib work  
vmap work work
```

Verifica se existe um diretório chamado work. Se existir o diretório ele é apagado (usando *vdel*). Isso garante um ambiente “limpo” antes da nova simulação.

```
vlog -work work FA.sv  
...  
vlog -work work tb_ula.sv
```

Cada linha “compila” um arquivo SystemVerilog (.sv) na biblioteca work.

```
vsim -voptargs=+acc -t ns work.tb
```

Inicia a simulação do módulo de testbench (**tb**) na biblioteca work
-voptargs=+acc: acesso a todas os sinais (para visualização de ondas)
-t ns: unidade de tempo da simulação para nanosegundo

```
set StdArithNoWarnings 1  
set StdVitalGlitchNoWarnings 1
```

Suprime mensagens de warning padrão (*legacy*)

```
do wave.do
```

Chama o script *wave.do* para exibição de sinais seleccionados previamente



```
run 2 us
```

Executa a simulação por 2 (µs). Pode-se usar *run* pois tem *\$finish* no testbench

```
comb_sv  
├── 01_fa  
│   ├── FA.sv  
│   ├── sim.do  
│   ├── tb_FA.sv  
│   └── wave.do  
├── 02_soma4  
│   ├── FA.sv  
│   ├── sim.do  
│   ├── sum4.sv  
│   ├── tb_sum4.sv  
│   └── wave.do  
├── 03_somasub  
│   ├── FA.sv  
│   ├── sim.do  
│   ├── sum_sub.sv  
│   ├── tb_sum_sub.sv  
│   └── wave.do  
└── 04_ula  
    ├── FA.sv  
    ├── sim.do  
    ├── sum_sub.sv  
    ├── tb_ula.sv  
    ├── ula.sv  
    └── wave.do
```

   

(1) Simulação do HA - meio-somador

Ir para a pasta **01_fa**
Pode-se mudar de pasta via
Interface gráfica:




```
comb_sv
├── 01_fa
│   ├── FA.sv
│   ├── sim.do
│   ├── tb_FA.sv
│   └── wave.do
```

→ Ao executar o **do sim.do** no terminal aparecerá a tela:



Clica em **No** – isto ocorre devido ao **\$finish** no tb

 
→ Na **aba** Wave deve aparecer a seguinte forma de onda (para o zoom digite **f** sobre as formas de onda):



→ Digite: **quit -sim** para encerrar a simulação e depois **cd ../02_soma4** (sempre no terminal do modelsim)

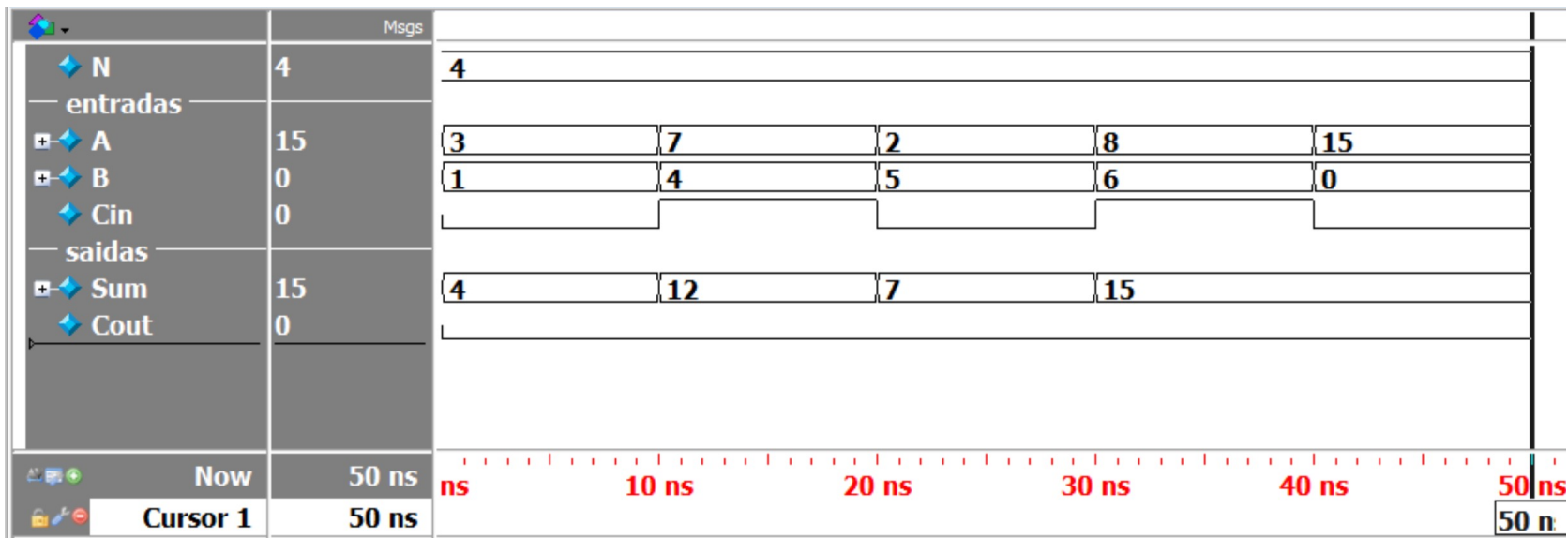(2) Simulação do somador de 4 bits

→ Ir para a pasta **02_soma4**, e repetir os procedimentos anteriores e analisar o resultado da simulação



```
comb_sv
├──
├── 02_soma4
│   ├── FA.sv
│   ├── sim.do
│   ├── sum4.sv
│   ├── tb_sum4.sv
│   └── wave.do
```

(3) Simulação do somador/subtrator de 4 bits

Ir para a pasta 03_somasub


O `sum_sub.sv` está igual ao `soma.sv`

Alterar

- (1) Na descrição do *module*: alterar a entrada **Cin** por **mode**, e acrescentar saída **ov**
- (2) Declarar um vetor **bb** para receber a saída da operação xor entre **B** e **mode**: `logic [N-1:0] bb;`
- (3) Atribuir a `carry[0]` ao **mode** e não o **Cin**: `assign carry[0] = mode;`
- (4) No laço de geração fazer a operação ou exclusivo e inserir **bb** na instanciação

```
genvar i;
generate
  for (i = 0; i < N; i++) begin
    assign bb[i] = B[i] ^ mode; // inverte o B caso seja subtração
    FA fa_inst (.a (A[i]), .b (bb[i]), .c (carry[i]), .sum (Sum[i]), .cout (carry[i+1]));
  end
endgenerate
```

 - (5) Fazer ao final a atribuição do **ov**: `assign ov = carry[N] ^ carry[N-1];`



```
comb_sv
├─ 01_fa
├─ .do
├─ 02_soma4
├─ 03_somasub
│   ├── FA.sv
│   ├── sim.do
│   ├── sum_sub.sv
│   ├── tb_sum_sub.sv
│   └─ wave.do
└─ 04_ula
```

(3) Resultado do somador subtrator

Resultado da simulação


◆ N	4	4
— entradas —		
◆ A	f	a b 8 5 e f
◆ B	f	6 2 c e 5 f
◆ mode	1	
— saídas —		
◆ Sum	0	0 d 4 7 9 e 0
◆ Cout	1	
◆ ov	0	

Cinco primeiros testes, como visto na aula de combinacionais:

A	A	B	8	5	E
B	6	2	C	E	5
mode					
S	0	D	4	7	9
C					
V					

ULA

 Inicia-se a ULA por um *package*, o qual irá declarar as operações a serem realizadas



```
package p_ula;
```

```
// Declaração do tipo enumerado para operações da ULA
typedef enum logic [3:0] { //até 16 operações
uAND,      // AND lógico
uOR,       // OR lógico
uXOR,      // XOR lógico
uADD,      // Soma
uSUB,      // Subtração
uINC,      // Incremento
uDEC,      // Decremento
uNEG,      // Negação
uZero,     // zero
uSLL,      // Shift lógico à esquerda
uSRL       // Shift lógico à direita
} op_alu;
```


```
endpackage
```

Módulo Aritmético (6 instruções: soma/sub/inc/neg/dec/zero)

```
assign mode = (opmode == uADD || opmode == uINC || opmode == uDEC) ? 1'b0 : 1'b1;
```

```
assign aa = (opmode == uNEG) ? 8'h00 : op1;
```

```
assign bb = (opmode == uINC) ? 8'h01 :  
            (opmode == uDEC) ? 8'hFF :  
            (opmode == uNEG || opmode == uZero) ? op1 :  
            op2;
```

 

```
// Instancia o módulo soma_sub
```

```
sum_sub #(.N(8)) sb ( .A(aa), .B(bb), .mode(mode), .Sum(soma), .Cout(cout), .ov(ov) );
```

ULA - Descrição completa

```
module ula (
    input logic [7:0] op1, op2,
    input p_ula::op_alu opmode,
    output logic z, cout, ov,
    output logic [7:0] outalu
);
```

:: → **resolução de escopo (scope resolution)** permite acessar elementos definidos em pacotes ou classes

```
import p_ula::*;
```

importa todos os identificadores públicos (tipos, funções, constantes, etc.) do pacote **p_ula**.

```
logic [7:0] aa, bb, soma;
logic mode;
```

```
assign z = (outalu == 8'h00) ? 1'b1 : 1'b0; // Detecta zero na saída
```

```
assign mode = (opmode == uADD || opmode == uINC || opmode == uDEC) ? 1'b0 : 1'b1;
```

```
assign aa = (opmode == uNEG) ? 8'h00 : op1;
```

```
assign bb = (opmode == uINC) ? 8'h01 :
    (opmode == uDEC) ? 8'hFF :
    (opmode == uNEG || opmode == uZero) ? op1 : op2;
```

```
sum_sub #(.N(8)) sb ( .A(aa), .B(bb), .mode(mode), .Sum(soma), .Cout(cout), .ov(ov) );
```


```
// Saída principal da ALU
```

```
always_comb begin
```

```
    outalu = (opmode == uAND) ? (op1 & op2) :
    (opmode == uOR) ? (op1 | op2) :
    (opmode == uXOR) ? (op1 ^ op2) :
    (opmode == uSLL) ? {op1[6:0], 1'b0} :
    (opmode == uSRL) ? {1'b0, op1[7:1]} :
    soma; // default: resultado da unidade soma/sub
```

```
end
```

```
endmodule
```

 

← **Parte Aritmética**

← **Mux entre parte lógica e aritmética**

Simulando a ULA

AND

OR

XOR

◆ opmode	uSLL	uAND						uOR						uXOR					
+◆ op1	34	aa	ff	34	00	56	05	aa	ff	34	00	56	05	aa	ff	34	00	56	05
+◆ op2	00	55	ff	00	22	01	0a	55	ff	00	22	01	0a	55	ff	00	22	01	0a
+◆ outalu	68	00	ff	00				ff		34	22	57	0f	ff	00	34	22	57	0f
◆ z	0																		
◆ cout	1																		
◆ ov	0																		

AND: AA.55= 0, **FF.FF=FF**, 34.00=0, 00.22=0, 56.1=0, 5.A=0

OR: AA+55= FF, FF+FF=FF, 34+00=34, 00+22=22, **56+1=57**, 5+A=F

XOR: **AA⊕55= FF**, FF⊕FF=00, 34⊕00=34, 00⊕22=22, 56⊕1=57, 5⊕A=F

```
const test_array_t padrao_de_teste = '{
  '{8'hAA, 8'h55},
  '{8'hFF, 8'hFF},
  '{8'h34, 8'h00},
  '{8'h00, 8'h22},
  '{8'h56, 8'h01},
  '{8'h05, 8'h0A}
};
```


Simulando a ULA

◆ opmode	uZero	uADD						uSUB						uINC						uDEC					
◆ op1	aa	aa	ff	34	00	56	05	aa	ff	34	00	56	05	aa	ff	34	00	56	05	aa	ff	34	00	56	05
◆ op2	55	55	ff	00	22	01	0a	55	ff	00	22	01	0a	55	ff	00	22	01	0a	55	ff	00	22	01	0a
◆ outalu	00	ff	fe	34	22	57	0f	55	00	34	de	55	fb	ab	00	35	01	57	06	a9	fe	33	ff	55	04
◆ z	1																								
◆ cout	1																								
◆ ov	0																								

ADD: AA+55= FF, FF+FF=(1)FE, 34+00=34, 00+22=22, 56+1=57, 5+A=F

SUB: AA-55= 55, FF-FF=00, 34-00=34, 00-22=DE, 56-1=55, 5-A=FB

INC: soma 1 ao op1

DEC: subtrai 1 do op1

Simulando a ULA

◆ opmode	-No Data-	uNEG						uZero						uSLL						uSRL					
◆ op1	-No Data-	aa	ff	34	00	56	05	aa	ff	34	00	56	05	aa	ff	34	00	56	05	aa	ff	34	00	56	05
◆ op2	-No Data-	55	ff	00	22	01	0a	55	ff	00	22	01	0a	55	ff	00	22	01	0a	55	ff	00	22	01	0a
◆ outalu	-No Data-	56	01	cc	00	aa	fb	00						54	fe	68	00	ac	0a	55	7f	1a	00	2b	02
◆ z	-No Data-																								
◆ cout	-No Data-																								
◆ ov	-No Data-																								

2's: AA=56, FF=01, **34=CC**, 00=00, 56=AA, 05=FB

2's de 0011 0100 = 1100 1011 + 1 = 1100 1100 = CC

Zero: zea a saída e sobe o z

SSL: **AA=54** FF=FE, 34=68, 00=00, 56=AC, 5=A

SSR: AA=55, FF=7F, **34=1A**, 00=00, 56=2B, 5=2

SSL (esquerda): AA (1010 1010) → 0101 010**0** = 54

SSR (direita): 34 (0011 0100) → **0**001 0100 = 1A

(3) Simulação da ULA

```
module tb;

import p_ula::*;

logic [7:0] op1, op2, outalu;
logic z, cout, ov;
op_alu opmode;

// Estrutura de teste
typedef struct packed {
    logic [7:0] a;
    logic [7:0] b;
} test_record_t;

//Inicialização dos vetores de teste
typedef test_record_t test_array_t[];

const test_array_t padrao_de_teste = '{
    '{8'hAA, 8'h55},
    '{8'hFF, 8'hFF},
    '{8'h34, 8'h00},
    '{8'h00, 8'h22},
    '{8'h56, 8'h01},
    '{8'h05, 8'h0A}
};

// Instanciação da ULA
ula dut ( .op1(op1), .op2(op2), .outalu(outalu), .z(z), .cout(cout),
    .ov(ov), .opmode(opmode) );

// Processo de teste
initial begin
    // varredura de operações até a última
    for (int op = 0; op <= 10; op++) begin
        opmode = op_alu'(op);

        foreach (padrao_de_teste[i]) begin
            op1 = padrao_de_teste[i].a;
            op2 = padrao_de_teste[i].b;
            #10;
        end
    end

    $finish;
end

endmodule
```

(3) Simulação da ULA

Exercício:

- observar que a ULA fornecida não está processando a operação **zero** nem **dec**
- **modificar** o código para que **zero** e **dec** operem corretamente (ver slides anteriores)

◆ opmode	uNEG	uNEG uZero uS									
entradas											
◆ op1	aa	56	05	aa	ff	34	00	56	05	aa	
◆ op2	55	01	0a	55	ff	00	22	01	0a	55	
saidas											
◆ outalu	56	aa	fb	55	00	34	de	55	fb	55	
◆ z	0										
◆ cout	0										
◆ ov	0										

Deveria ser 0


opmode	uSLL	uDEC						uNE	
entradas									
op1	aa	05	aa	ff	34	00	56	05	aa
op2	55	0a	55	ff	00	22	01	0a	55
saidas									
outalu	54	06	55	00	34	de	55	fb	56
z	0								
cout	1								
ov	1								

Deveria ser:
A9/FE/33/FF/55/04

Circuitos Combinacionais em SystemVerilog

(DE)CODIFICADOR

 Decodificador de 3 entradas (**A(2:0)**) e 2^3 (8) saídas (**dec(7:0)**)



Versão com deslocamento à esquerda

```
always_comb begin
    dec = 8'b00000001 << A;
end
```

```
module decoder3to8 (
    input logic [2:0] A,
    output logic [7:0] dec
);


    always_comb begin
        case (A)
            3'b000: dec = 8'b00000001;
            3'b001: dec = 8'b00000010;
            3'b010: dec = 8'b00000100;
            3'b011: dec = 8'b00001000;
            3'b100: dec = 8'b00010000;
            3'b101: dec = 8'b00100000;
            3'b110: dec = 8'b01000000;
            3'b111: dec = 8'b10000000;
            default: dec = 8'b00000000;
        endcase
    end
endmodule
```

"casting"
<size>'<base><value>

Recomenda-se ter sempre uma condição default

DECODIFICADOR – com sinal de habilitação

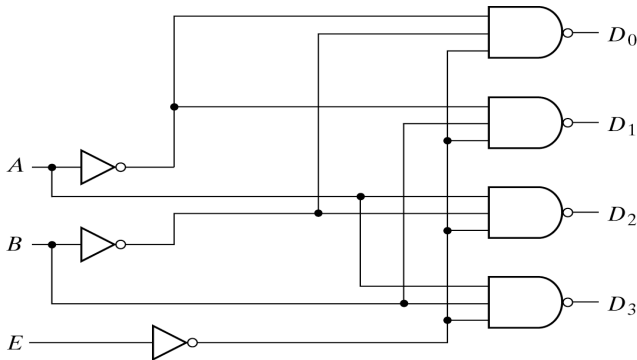Conforme indicado pela tabela de verdade, apenas uma saída pode ser igual a 0 a qualquer momento, todas as outras saídas são iguais a 1.




E	A	B	D ₀	D ₁	D ₂	D ₃
1	X	X	1	1	1	1
0	0	0	0	1	1	1
0	0	1	1	0	1	1
0	1	0	1	1	0	1
0	1	1	1	1	1	0

```
module decoder2to4_en (  
    input logic A, B, E,  
    output logic [3:0] D  
);  
  
    logic nA, nB, nE;  
  
    // Inversores  
    not (nA, A);           // nA = ~A  
    not (nB, B);           // nB = ~B  
    not (nE, E);           // nE = ~E (enable ativo em 0)  
  
    // Saídas ativas em 0, diretamente com NANDs  
    nand (D[0], nE, nA, nB); // D[0] = ~(~E & ~A & ~B)  
    nand (D[1], nE, nA, B);  // D[1] = ~(~E & ~A & B)  
    nand (D[2], nE, A, nB);  // D[2] = ~(~E & A & ~B)  
    nand (D[3], nE, A, B);   // D[3] = ~(~E & A & B)  
  
endmodule
```

DECODIFICADOR – com sinal de habilitação

 Conforme indicado pela tabela de verdade, apenas uma saída pode ser igual a 0 a qualquer momento, todas as outras saídas são iguais a 1.



E	A	B	D ₀	D ₁	D ₂	D ₃
1	X	X	1	1	1	1
0	0	0	0	1	1	1
0	0	1	1	0	1	1
0	1	0	1	1	0	1
0	1	1	1	1	1	0


```
module decoder2to4_en (  
    input logic A, B, E,  
    output logic [3:0] D // Saída decodificada ativa em 0  
);  
  
always_comb begin  
    case ({E, A, B}) // concatenação das 3 entradas  
        3'b000: D = 4'b1110; // E=0, A=0, B=0  
        3'b001: D = 4'b1101; // E=0, A=0, B=1  
        3'b010: D = 4'b1011; // E=0, A=1, B=0  
        3'b011: D = 4'b0111; // E=0, A=1, B=1  
        default: D = 4'b1111; // E=1 (desabilitado)  
    endcase  
end  
  
endmodule
```


CODIFICADOR

- ✓ O **codificador** binário é um circuito combinacional que indica qual das entradas possíveis está ativa (neste caso, “1”).

$$2^n \rightarrow n$$

I (3)	I (2)	I (1)	I (0)	O
0	0	0	1	00
0	0	1	0	01
0	1	0	0	10
1	0	0	0	11

 

```
module encoder4to2 (
    input logic [3:0] I,
    output logic [1:0] O
);

    always_comb begin
        case (I)
            4'b0001: O = 2'b00;
            4'b0010: O = 2'b01;
            4'b0100: O = 2'b10;
            default: O = 2'b11;
        endcase
    end
endmodule
```


```
module encoder4to2 (
    input logic [3:0] I,
    output logic [1:0] O
);

    always_comb begin
        O = (I == 4'b0001) ? 2'b00 :
            (I == 4'b0010) ? 2'b01 :
            (I == 4'b0100) ? 2'b10 :
            2'b11; // default
    end
endmodule
```


operador condicional ternário,
forma compacta de escrever uma
escolha entre dois valores

Display 7 segmentos

 - ✓ Simplificando o *display de 7 segmentos* através da descrição em HDL:



 Exemplo: Entrada vetorEnt = "1100" (C) e saída:



Onde, "abcdefg" é a ordem dos bits em saida.

```
module display7seg (  
    input logic [3:0] vetorEnt, // Entrada binária (0 a 15)  
    output logic [6:0] saida // Saída para display (a até g)  
);  
  
always_comb begin  
    case (vetorEnt)  
        4'b0000: saida = 7'b1111110; // 0  
        4'b0001: saida = 7'b0110000; // 1  
        4'b0010: saida = 7'b1101101; // 2  
        4'b0011: saida = 7'b1111001; // 3  
        4'b0100: saida = 7'b0110011; // 4  
        4'b0101: saida = 7'b1011011; // 5  
        4'b0110: saida = 7'b1011111; // 6  
        4'b0111: saida = 7'b1110000; // 7  
        4'b1000: saida = 7'b1111111; // 8  
        4'b1001: saida = 7'b1110011; // 9  
        4'b1010: saida = 7'b1110111; // A  
        4'b1011: saida = 7'b0011111; // B  
        4'b1100: saida = 7'b1001110; // C  
        4'b1101: saida = 7'b0111101; // D  
        4'b1110: saida = 7'b1001111; // E  
        4'b1111: saida = 7'b1000111; // F  
        default: saida = 7'b0000000; // Desliga tudo  
    endcase  
end  
endmodule
```

COMPARADOR

Dois números hexadecimal como entradas, 3 saídas de um bit ($>$, $=$, $<$)


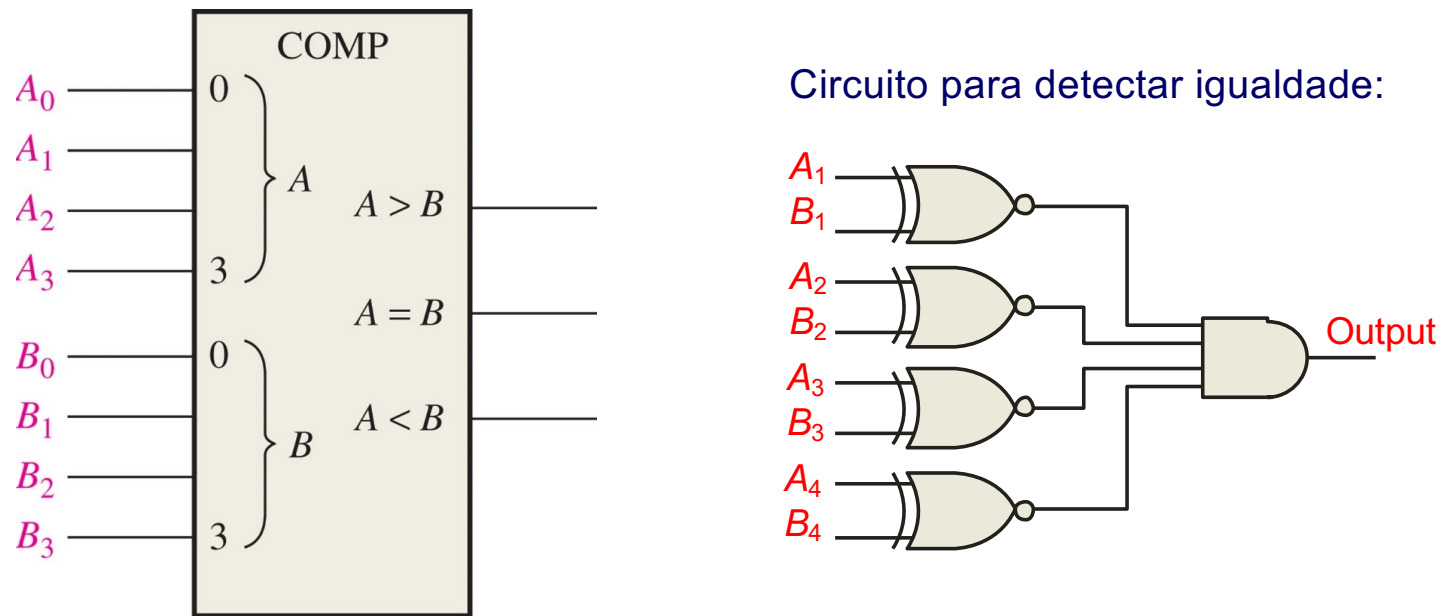


FIGURE 6-21 Logic symbol for a 4-bit comparator with inequality indication.

COMPARADOR – unsigned

```
module comparador_unsigned (  
    input logic [3:0] A, B,  
    output logic igual,  
    output logic maior,  
    output logic menor  
);  
  
always_comb begin  
    igual = (A == B) ? 1'b1 : 1'b0;  
    maior = (A > B) ? 1'b1 : 1'b0;  
    menor = (A < B) ? 1'b1 : 1'b0;  
end  
  
endmodule
```

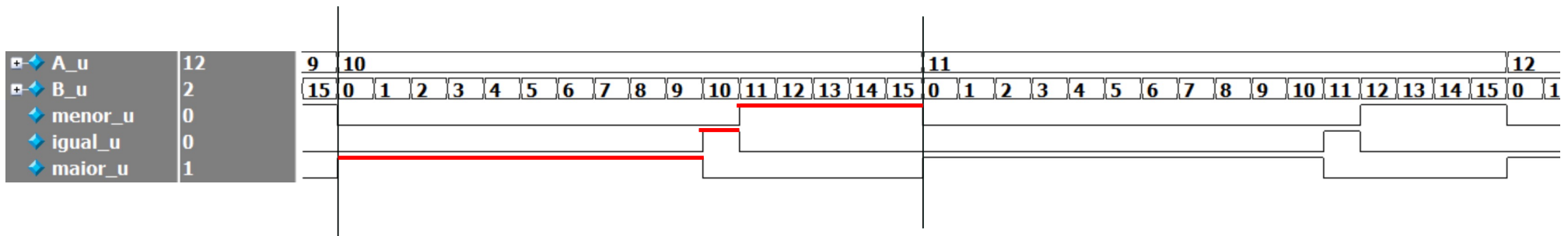
A e B são interpretados como **valores binários sem sinal (de 0 a 15)**



COMPARADOR – signed

```
module comparador_unsigned (  
    input logic signed [3:0] A, B,  
    output logic igual,  
    output logic maior,  
    output logic menor  
);  
  
always_comb begin  
    igual = (A == B) ? 1'b1 : 1'b0;  
    maior = (A > B) ? 1'b1 : 1'b0;  
    menor = (A < B) ? 1'b1 : 1'b0;  
end  
  
endmodule
```

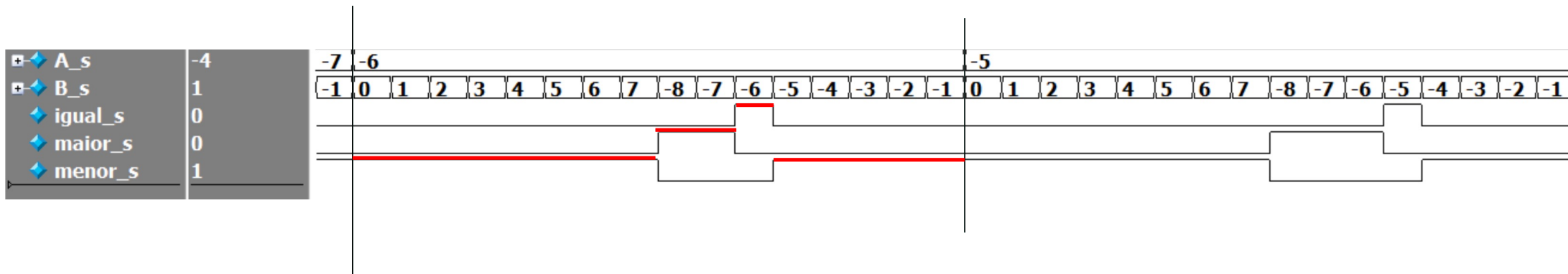
A e B são interpretados como **valores binários inteiros**
(de -8 a 7)



(DE)MULTIPLEXADOR

- É um circuito que permite selecionar uma dentre várias entradas em função de uma variável de controle

2-to-1 MUX

 


```
module mux2to1_8bit (  
    input logic [7:0] I0, I1,    // entradas de 8 bits  
    input logic S,              // endereço  
    output logic [7:0] Y        // saída de 8 bits  
);  
  
    always_comb begin  
        Y = (S == 0) ? I0 : I1;  
    end  
  
endmodule
```

operador condicional ternário, forma compacta de escrever uma escolha entre dois valores

Multiplexadores (4x1)

4-to-1 MUX

 

Usando case:

```
always_comb begin
  case (sel)
    2'b00: Y = I0;
    2'b01: Y = I1;
    2'b10: Y = I2;
    2'b11: Y = I3;
    default: Y = 8'h00;
  endcase
end
```


Operador ternário aninhado:

```
always_comb begin
  Y = (sel == 2'b00) ? I0 :
      (sel == 2'b01) ? I1 :
      (sel == 2'b10) ? I2 : I3;
end
```

Seletor como índice de um vetor:

```
always_comb begin
  Y = I[sel];
end
```

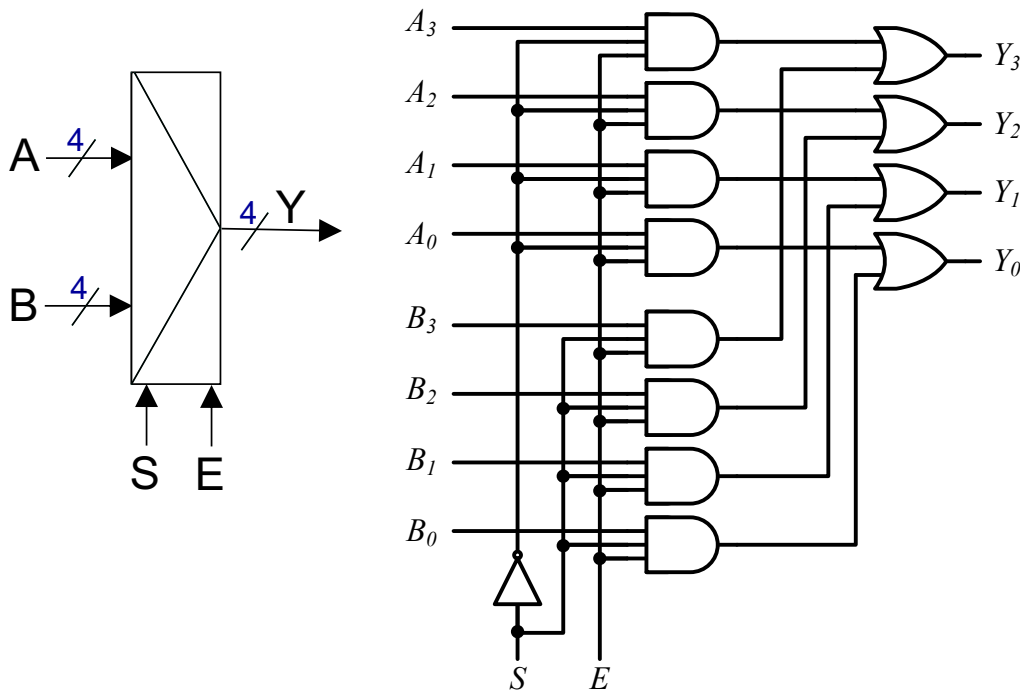Multiplexadores (2x1 - 4 bits com enable)



```

module mux2x1_4bit_en (
    input logic [3:0] I0, I1,
    input logic sel,    // Seletor
    input logic en,     // Enable (ativo em 1)
    output logic [3:0] Y

);


always_comb begin
    Y = (en == 0) ? 4'b0000 :
        (sel == 1) ? I0 : I1; //seleciona I0 ou I1
end

endmodule
    
```


Demultiplexador

- É um circuito que opera de forma inversa ao multiplexador. Ou seja, recebe uma entrada e distribui esta em uma de várias saídas conforme um sinal de seleção
- Exemplo de um multiplexador 1x4:

 2 bits de seleção (**S(1:0)**) e 2^2 bits de saídas (**Y(3:0)**)



```
module demux1to4_8bit (  
    input logic [7:0] I,  
    input logic [1:0] S, // Seletor de 2 bits  
    output logic [7:0] Y0, Y1, Y2, Y3 // Saídas de 8 bits  
);
```


```
always_comb begin  
    Y0 = (S == 2'b00) ? I : 8'b0;  
    Y1 = (S == 2'b01) ? I : 8'b0;  
    Y2 = (S == 2'b10) ? I : 8'b0;  
    Y3 = (S == 2'b11) ? I : 8'b0;  
end
```

```
endmodule
```

Demultiplexador – versão 2

- É um circuito que opera de forma inversa ao multiplexador. Ou seja, recebe uma entrada e distribui esta em uma de várias saídas conforme um sinal de seleção
- Exemplo de um multiplexador 1x4:

 2 bits de seleção (**S(1:0)**) e 2^2 bits de saídas (**Y(3:0)**)




Y sendo vetor de vetor

```
module demux1to4_8_b (  
    input logic [7:0] I,           // Entrada de dados  
    input logic [1:0] S,           // Seletor de 2 bits  
    output logic [7:0] Y [0:3]     // Saídas de 8 bits  
);  
  
    always_comb begin  
        Y = '{default: 8'b0}; // inicializa saídas com 0  
        Y[S] = I;  
    end  
  
endmodule
```

 Exercício I

Modele em SystemVerilog o decodificador do display de elevador ilustrado abaixo:

Entrada um vetor de 2 bits que recebe a seguinte codificação



parado	00	-
subindo	01	^
descendo	10	v
defeito	11	todos segmentos acesos

```
always_comb begin
  S = (E == 2'b00) ? 5'b00001 :
      (E == 2'b01) ? 5'b00110 :
      (E == 2'b10) ? 5'b11000 :
                  5'b11111;
end
```

```
always_comb begin
  case (E)
    2'b00: S = 5'b00001;
    2'b01: S = 5'b00110;
    2'b10: S = 5'b11000;
    default: S = 5'b11111;
  endcase
end
```

Exercício 2


O circuito combinacional ao lado, é composto por um **multiplexador** e um **codificador com prioridade** ($4 \rightarrow 2$).

As entradas do multiplexador são obtidas a partir do sinal **B** de 8 bits.

As entradas do **mux** correspondem:

- ✓ 1ª entrada: inverte os nibbles alto e baixo de B
- ✓ 2ª entrada: fixa o nibble alto em "1111" concatenando-o com a parte baixa de B
- ✓ 3ª entrada: desloca B à direita por 1 bit (B div. por 2)
- ✓ 4ª entrada: desloca B à esquerda por 1 bit (B mult. por 2)

 A prioridade do codificador é do bit mais alto ao mais baixo do sinal **D**




```

module shift_decision (
    input logic [3:0] d,
    input logic [7:0] A, B,
    output logic [7:0] BB
);
    logic [1:0] sd,

    // Decodificação de `d` em `sd`
    always_comb begin
        case (1'b1)
            d[3]: sd = 2'b11;
            d[2]: sd = 2'b10;
            d[1]: sd = 2'b01;
            default: sd = 2'b00;
        endcase
    end

    // Seleção da saída `BB` com base em `sd`
    always_comb begin
        case (sd)
            2'b00: BB = {A[3:0], A[7:4]};
            2'b01: BB = {4'b1, A[3:0]};
            2'b10: BB = {1'b0, A[7:1]};
            default: BB = {A[6:0], 1'b0};
        endcase
    end
endmodule

```

 

Exercício 3

Implemente um módulo que receba um vetor de 8 bits e produza 1 se o número de bits 1 for ímpar.

Dica: use operador de redução XOR (^).

```
module parity (  
    input logic [7:0] in,  
    output logic odd  
);  
    assign odd = ^in;  
endmodule
```

Exercício 4

Implemente um MUX parametrizável de 8 bits com N entradas ($N = 2^K$).

A seleção é feita com K bits

```
module mux_param #(parameter N = 4, parameter K = 2)
    ( input logic [7:0] in [N],
      input logic [K-1:0] sel,
      output logic [7:0] out
    );

    assign out = in[sel];

endmodule
```

Exercício 5

Implemente um codificador de prioridade com 4 entradas, onde a prioridade é do bit **menos** significativo para o mais **significativo**.

```
module encoder_lowprio (  
    input logic [3:0] I,  
    output logic [1:0] O  
);  
  
    always_comb begin  
        if (I[0])           O = 2'b00;  
        else if (I[1])      O = 2'b01;  
        else if (I[2])      O = 2'b10;  
        else                 O = 2'b11;  
    end  
  
endmodule
```


Exercício 6

Implemente um comparador de 4 bits que funcione com ou sem sinal, baseado em um parâmetro booleano 'SIGNED'.

```
module comparator #(parameter SIGNED = 0) (  
    input logic [3:0] A, B,  
    output logic eq, gt, lt  
);  
  
    generate  
        if (SIGNED) begin  
            logic signed [3:0] sA = A, sB = B;  
            assign eq = (sA == sB);  
            assign gt = (sA > sB);  
            assign lt = (sA < sB);  
        end else begin  
            assign eq = (A == B);  
            assign gt = (A > B);  
            assign lt = (A < B);  
        end  
    endgenerate  
endmodule
```