

## **CIRCUITOS SEQUENCIAIS**

### **Máquina de estados finita (FSM)**

---

## Estes slides serão utilizados em 3 aulas

24	TER	27/05/2025	AB 08:00 - 09:30	Máquinas de Estado Finita (FSMs) – máquinas de Moore e de Mealy; apresentação de exemplos de FSM.
25	QUI	29/05/2025	AB 08:00 - 09:30	Modelagem e simulação de FSMs (1/2) utilizando exemplos relacionados a blocos utilizados em processadores, como comparador de padrões, multiplicação por somas sucessivas, divisão por subtrações sucessivas, árbitro round-robin, e transmissão serial.
26	TER	03/06/2025	AB 08:00 - 09:30	Modelagem e simulação de FSMs (2/2)
27	QUI	05/06/2025	AB 08:00 - 09:30	PROVA P2: SUBSTITUÍVEL POR PS

# Planejamento para FSMs

---

## AULA 1 (teórica)

- Conceito
- Exemplo da sinaleira
- Detector de padrão

## AULA 2 (prática)

- Conceito Bloco de Dados e Bloco de Controle
- Multiplicador serial
- Divisão Serial
- Árbitro de Barramento

## AULA 3 (prática)


- Transmissor serial
- Exercícios FSM

# Máquina de estados finita (FSM)




---

- Uma máquina de estados finita (FSM - do inglês *Finite State Machine*) ou autômato finito é um modelo matemático usado para **representar** programas de computadores ou circuitos lógicos.
- O conceito é concebido como uma máquina abstrata que deve estar em um de um **número finito de estados**.
- A máquina está em apenas **um estado por vez**, este estado é chamado de **estado atual**. Um estado armazena informações sobre o passado, isto é, ele reflete as mudanças desde a entrada em um estado, no início do sistema, até o momento presente.
- Uma transição indica uma mudança de estado e é descrita por uma condição que precisa ser realizada para que a transição ocorra. Uma ação é a descrição de uma atividade que deve ser realizada num determinado momento.

# Problema → FSM → HDL

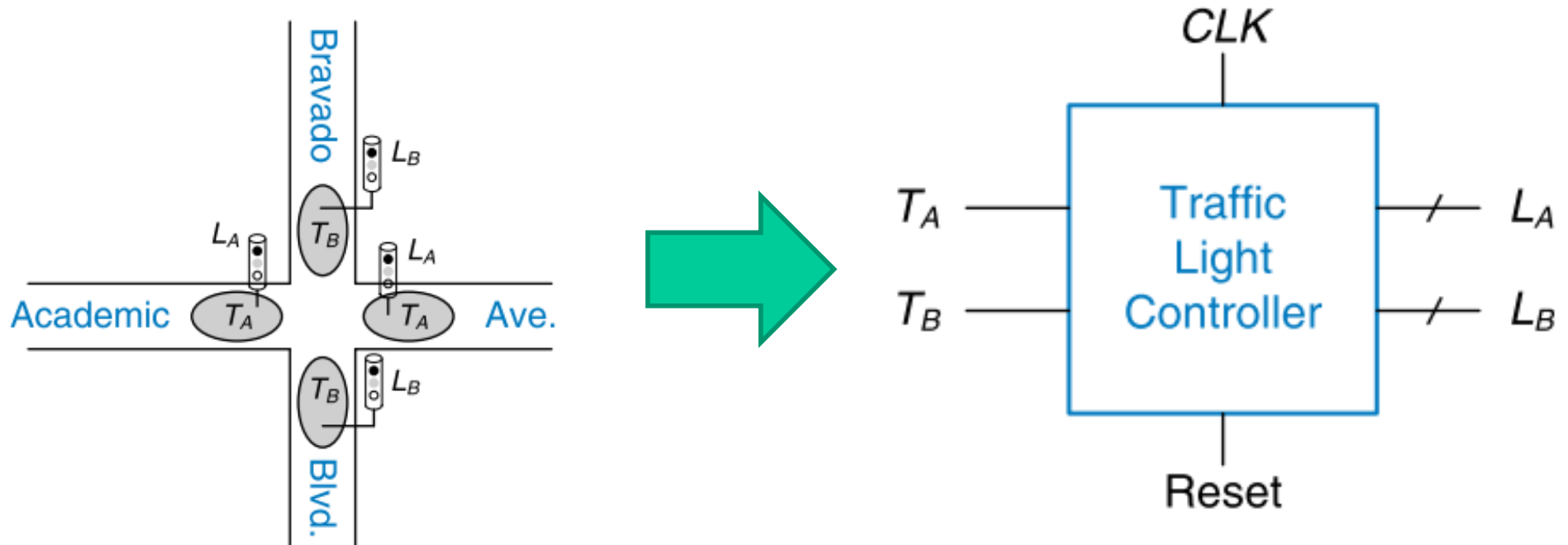


**HDL**

   


Solução completa em “Digital Design and Computer Architecture”. Sec 3.4.15

# Tipos de FSM

 

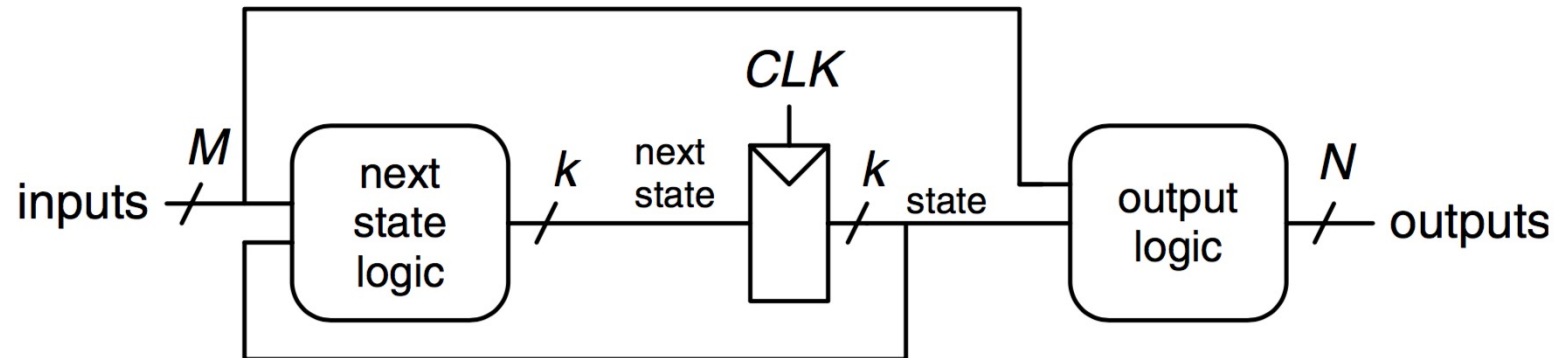
**(a) Moore: valor de saída depende somente do estado atual**



**(b) Mealy: valor de saída depende do estado atual e das entradas**


**Figure 3.22** Finite state machines: (a) Moore machine, (b) Mealy machine

# Tipos de FSM

 

**Moore:** saída apresentada no estado, e nos arcos de transição apenas as entradas

(a)

 

**Mealy:** entrada e saída apresentada nos arcos de transição


(b)

**Figure 3.30** FSM state transition diagrams: (a) Moore machine, (b) Mealy machine

Que tipo de máquina de estados é esta?

O que faz esta FSM ?

Present state	Next state		Output $z$
	$w = 0$	$w = 1$	
A	A	B	0
B	A	C	0
C	A	C	1

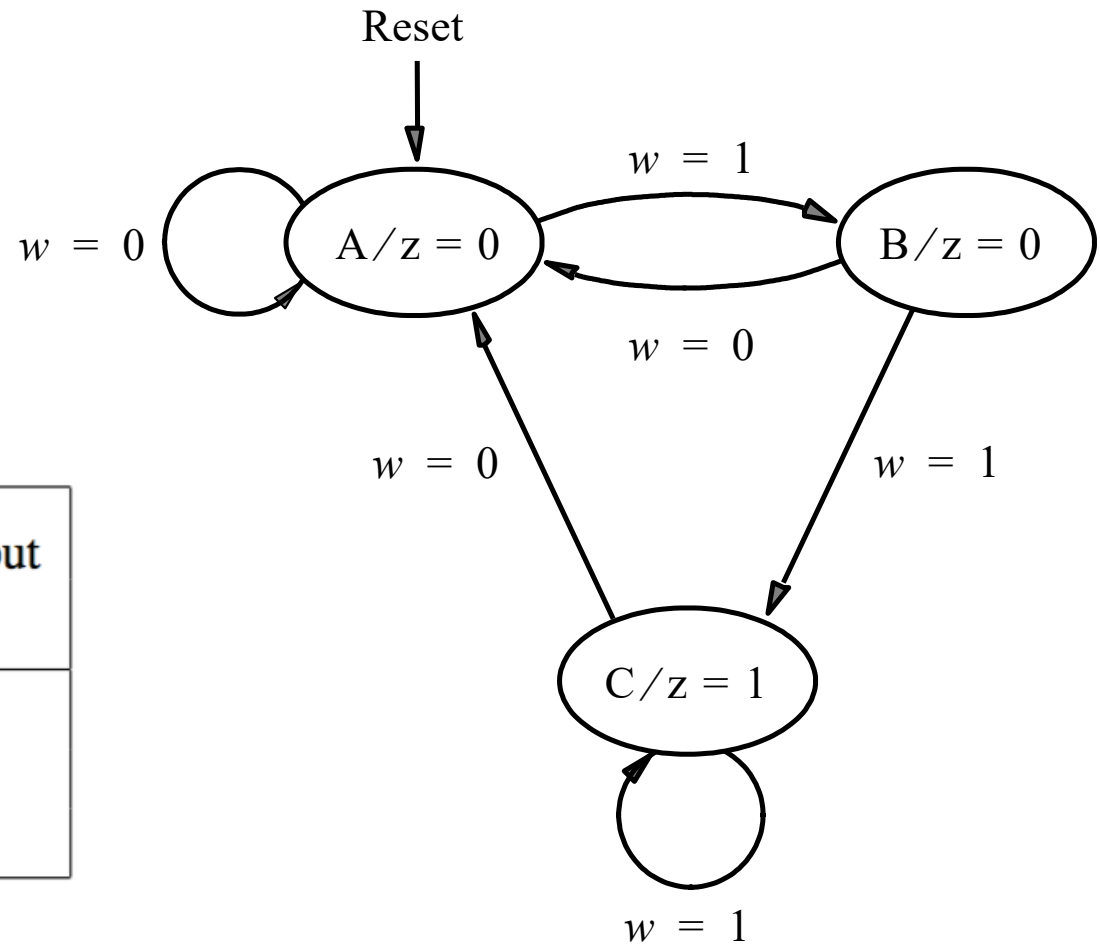



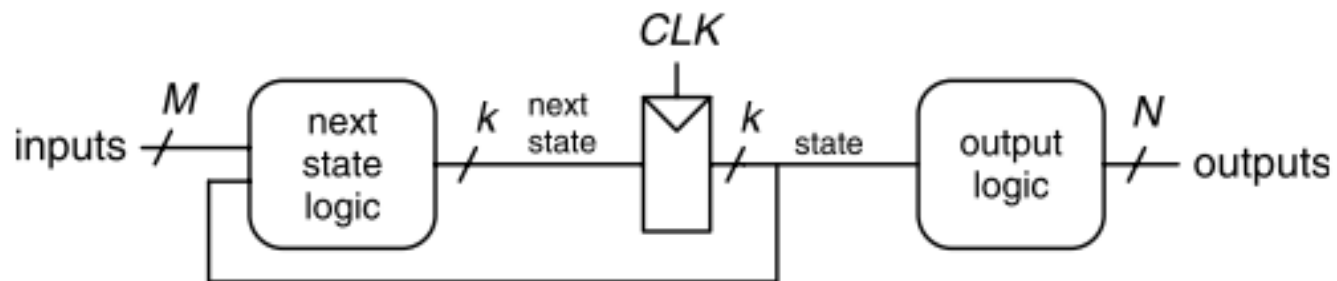
# FSM Moore

---

```
module moore (  
    input  logic clock, reset,  
    input  logic w,  
    output logic z  
);
```



```

module moore (
    input logic clock, reset,
    input logic w,
    output logic z
);

```

Ferramenta de síntese  
automaticamente  
determina o número  
de flip-flops necessários.

Cria um novo tipo  
de sinal.

```

// Definição dos estados
typedef enum logic [1:0] { A, B, C } state;

```

EA estado atual  
e PE próximo estado

```

state EA, PE;

```

Registrador do EA

```

always_ff @(posedge clock or posedge reset) begin
    if (reset)
        EA <= A;
    else
        EA <= PE;
end

```

O case descreve o comportamento  
da FSM  
Cada cláusula representa  
um estado da FSM

```

// Lógica de transição de estados
always_comb begin
    unique case (EA)
        A: PE = (w == 1'b0) ? A : B;
        B: PE = (w == 1'b0) ? A : C;
        C: PE = (w == 1'b0) ? A : C;
        default: PE = A;
    endcase
end

```

Unique: gera **erro** se  
todos os casos  
**não** são cobertos

```


// Saída da máquina (Moore: depende apenas do estado)
assign z = (EA == C);

```

```


endmodule

```

 

---

 
Que tipo de máquina de estados é esta?  
O que faz esta FSM ?



Present state	Next state		Output $z$	
	$w = 0$	$w = 1$	$w = 0$	$w = 1$
A	A	B	0	0
B	A	B	0	1
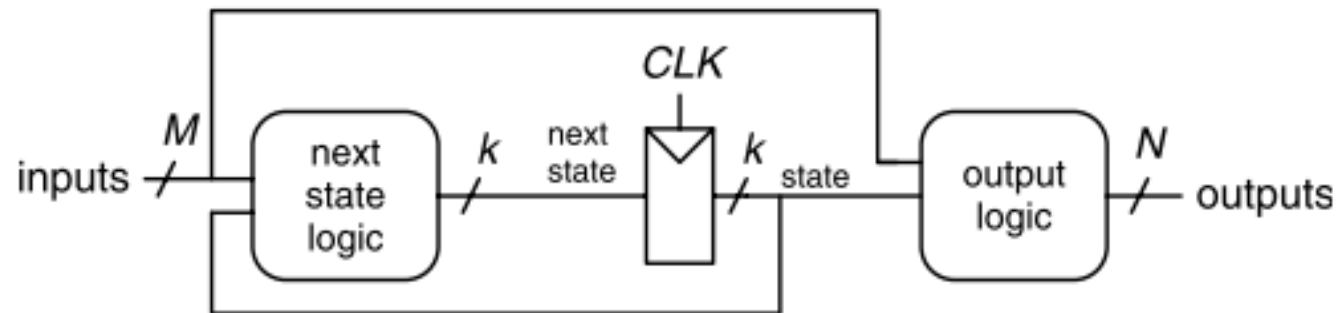
# FSM Mealy

```
module mealy (  
    input  logic clock, reset,  
    input  logic w,  
    output logic z  
);
```



```

module mealy (
    input logic clock, reset,
    input logic w,
    output logic z
);

```

Create a user-defined  
signal type.

```

// Definição dos estados
typedef enum logic [1:0] { A, B, C } state;

```

```


state EA, PE;

```

```

always_ff @(posedge clock or posedge reset) begin
    if (reset)
        EA <= A;
    else
        EA <= PE;
end

```

 

```

always_comb begin
    // Default
    PE = A;
    z = 1'b0;

```

```

    unique case (EA)
        A: begin

```

```

            PE = (w == 1'b0) ? A : B;
            z = 1'b0;
        end

```

```

        B: begin

```

```

            PE = (w == 1'b0) ? A : B;
            z = w;
        end

```

```

    end

```

```

endcase

```

```

end

```




```

endmodule

```

Saídas definidas em função do  
EA e das entradas

# Voltando ao exemplo da sinaleira

  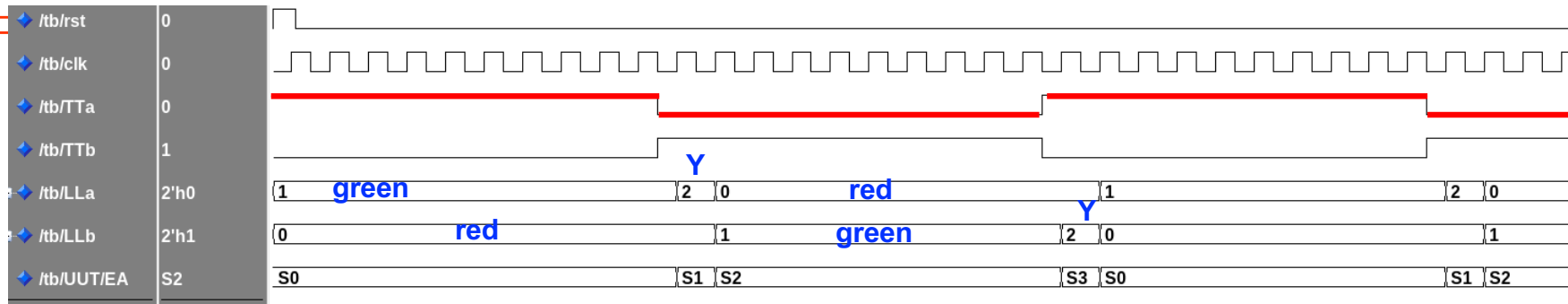

```

module fsm1 (
    input logic clk, reset, Ta, Tb,
    output logic [1:0] La,
    output logic [1:0] Lb
);
    typedef enum logic [1:0] { S0, S1, S2, S3 } state;
    state EA, PE;

    // Estado atual
    always_ff @(posedge clk or posedge reset) begin
        if (reset)
            EA <= S0;
        else
            EA <= PE;
    end

```

```

// Transições de estado
always_comb begin
    unique case (EA)
        S0: PE = (Ta == 1'b0) ? S1 : S0;
        S1: PE = S2;
        S2: PE = (Tb == 1'b0) ? S3 : S2;
        S3: PE = S0;
        default: PE = S0;
    endcase
end

```

```

// Saída La depende do estado atual
assign La = (EA == S0) ? 2'b01 :
            (EA == S1) ? 2'b10 :
            2'b00;

```

```

// Saída Lb depende do estado atual
assign Lb = (EA == S2) ? 2'b01 :
            (EA == S3) ? 2'b10 :
            2'b00;


```

endmodule

# FSM 1 - EXERCÍCIO - MÁQUINA DE ESTADOS

- Desenhe a FSM equivalente e diga de que tipo é esta FSM

```
module FSM (  
  input logic reset, clock, X,  
  output logic Z);  
  
  typedef enum logic [1:0] {S0, S1, S2, S3} state;  
  state EA, PE;  
  
  always_ff @(posedge clock or posedge reset) begin  
    if (reset)  
      EA <= S0;  
    else  
      EA <= PE;  
    end  
  
  always_comb begin  
    unique case (EA)  
      S0: PE = (X == 1'b0) ? S0 : S2;  
      S1: PE = (X == 1'b0) ? S0 : S2;  
      S2: PE = (X == 1'b0) ? S2 : S3;  
      S3: PE = (X == 1'b0) ? S3 : S1;  
      default: PE = S0;  
    endcase  
  end  
  
  assign Z = (EA == S1 || EA == S2); //saída  
  
endmodule
```

 

# FSM 2 - Detector da sequência 1101




<b>din</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>dout</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>


 
# Detect input sequence 1101

din 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0  
dout 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0



```

module fsm (
    input logic clk, rst,
    input logic din,
    output logic dout
);

typedef enum logic [2:0] { S0, S1, S11, S110, S1101 } state;
state EA, PE;


always_ff @(posedge clk or posedge rst) begin
    if (rst)
        EA <= S0;
    else
        EA <= PE;
end

always_comb begin
    unique case (EA)
        S0:      PE = (din == 1'b1) ? S1 : S0;
        S1:      PE = (din == 1'b1) ? S11 : S0;
        S11:     PE = (din == 1'b0) ? S110 : S11;
        S110:    PE = (din == 1'b1) ? S1101 : S0;
        S1101:   PE = (din == 1'b1) ? S11 : S0;
        default: PE = S0;
    endcase
end

assign dout = (EA == S1101);

endmodule

```

 

# Exemplo de test bench

```
module tb;

    logic clk = 0;
    logic rst;
    logic din;
    logic dout;

    fsm dut ( .clk(clk), .rst(rst), .din(din), .dout(dout));

    always #5 clk = ~clk;

    logic [15:0] padrao_de_teste = 16'b1011011010011010;


    initial begin
        rst = 1;
        #5 rst = 0;
    end

    initial begin
        for (int i = 15; i >= 0; i--) begin
            din = padrao_de_teste[i];
            #10;
        end


        $finish;
    end

endmodule
```

# Detect input sequence 1101

 
 
```
logic [15:0] padrao_de_teste = 16'b10111011010011010;
```



# MATERIAL DE APOIO

Baixar o arquivo de apoio, o qual contém os exercícios que desenvolveremos com máquinas de estado.

## FSM\_sv\_alunos

- 1\_sinaleira
  - fsm.sv
  - sim.do
  - tb.sv
  - wave.do
- 2\_detecta\_padrao\_sv
  - detecta\_padrao\_tb.sv
  - detecta\_padrao.sv
  - sim.do
  - wave.do
- 3a\_multiplicador\_serial\_sv
  - multiplicador\_serial\_tb.sv
  - multiplicador\_serial.sv
  - sim.do
  - wave.do
- 3b\_divisor\_serial\_sv
  - divisor\_serial\_tb.sv
  - divisor\_serial.sv
  - sim.do
  - wave.do

- 4\_arbitro\_sv
  - arbitro\_tb.sv
  - arbitro.sv
  - sim.do
  - wave.do
- 5\_tx\_serial\_sv
  - sim.do
  - tx\_serial\_tb.sv
  - tx\_serial.sv
  - wave.do


# FSM 3 – Multiplicador Serial

$B * A$

$A = 11011 \quad (27)$

$B = 00101 \quad (5)$

$135 \rightarrow 100\ 00111$

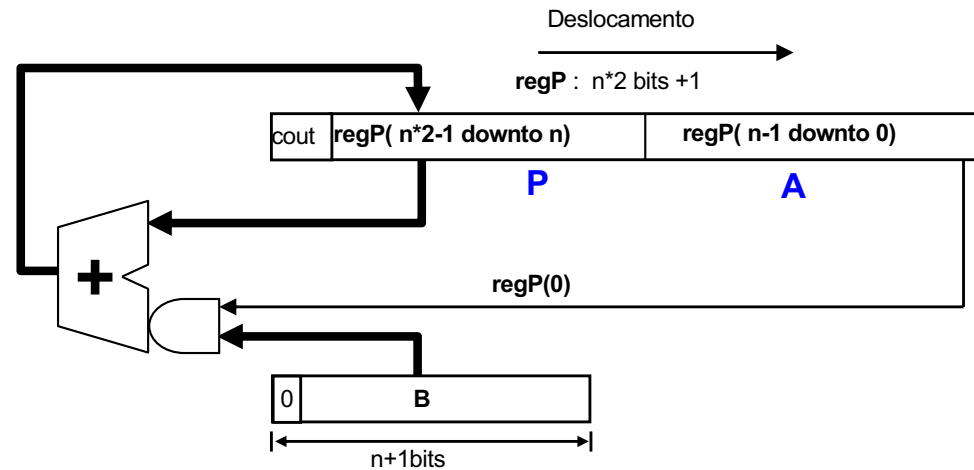

00101  
\* 11011  
-----  
00101

1º produto parcial

00101  
\* 11011  
-----  
00101  
00101  
-----  
001111

1º bit menos significativo definido (LSB)

00101  
\* 11011  
-----  
00101  
00101  
-----  
00000  
0001111

2º LSB

00101  
\* 11011  
-----  
00101  
00101  
-----  
00000  
00101  
-----  
00110111

3º LSB

00101  
\* 10111  
-----  
00101  
00101  
-----  
00000  
00101  
-----  
010000111

Produto Final


# FSM 3 – Multiplicador Serial

$B * A$

$A = 11011$  (27)

$B = 00101$  (5)

$135 \rightarrow 100\ 00111$


 


	cout	P					A				
passo	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1
	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1
2	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1
	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
3	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
4	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1
	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1
5	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1
	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1

# FSM 3 – Multiplicador Serial

## Bloco de Dados

### FSM: controle

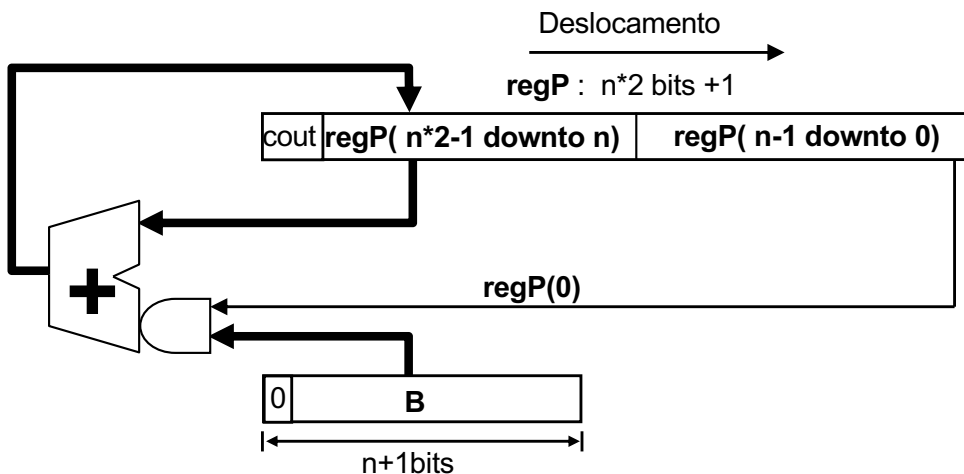 

```

always_ff @(posedge clock or posedge reset) begin
    if (reset) begin
        regP <= '0;
        cont <= '0;
        produto <= '0;
        end_mul <= '0;
    end else begin
        case (EA)
            INIT: begin
                regP <= {33'd0, A};
                cont <= '0;
                end_mul <= '0;
            end
            SUM: begin
                cont <= cont - 1;
                if (regP[0] == 1'b1)
                    regP[64:32] <= regP[64:32] + {1'b0, B};
            end
            SHIFT: begin
                if (cont == 0)
                    end_mul <= 1'b1;
                regP <= {1'b0, regP[64:1]};
            end
            FIM: begin
                produto <= regP[63:0];
            end
        endcase
    end
end
end
  
```



```
module tb;
```

```
    logic clock = 0;
    logic reset, start, end_mul;
    logic [31:0] op1, op2;
    logic [63:0] produto;
```

```
    typedef struct packed {
        logic [31:0] A;
        logic [31:0] B;
    } test_vector_t;
```

```
    // Vetores de teste
```

```
    test_vector_t tests[4] = '{ {32'h12345678, 32'h33333333}, {32'hFFFFFFFF, 32'hFFFFFFFF},
                                {32'h00123045, 32'h33333333}, {32'hABCDEF89, 32'h98FEDCBA} }';
```

```
    mult_serial dut ( .clock(clock), .reset(reset), .start(start), .A(op1), .B(op2),
                      .end_mul(end_mul), .produto(produto) );
```

```
    always #5 clock = ~clock;
```

```
    initial begin
        reset = 1;
        #3 reset = 0;
    end
```

```
    initial begin // Geração dos operandos
```

```
        for(int i=0; i<4; i++) begin
            op1 = tests[i].A;
            op2 = tests[i].B;
            start = 1;
            #10 start = 0;
            wait (end_mul == 1);
            $display("Produto: %h * %h = %h", op1, op2, produto);
            #40;
        end
```

```
        #100;
        $finish;
    end
```


```
endmodule
```




# FSM 3 – Multiplicador Serial

Implemente o  
multiplicador  
serial utilizando  
este *test bench*

# FSM 3 – Multiplicador Serial
 
```
test_vector_t tests[4] = { {32'h12345678, 32'h33333333}, {32'hFFFFFFFF, 32'hFFFFFFFF},  
                           {32'h00123045, 32'h33333333}, {32'hABCDEF89, 32'h98FEDCBA} };
```



PRODUTO																															
 produto	0000000...	000000000000000000										000000000000000000										03a4114b2f8f21e8									
sinais internos																															
 cont	27	0		31		30		29																							
 EA	SHIFT	IN...		SUM		SHIFT		SUM		SHIFT		SUM		SHIFT																	


.....

2		1		0															
SHIFT		SUM		SHIFT		FIM		INIT											

1. x"12345678" \* x"33333333"
2. Início da multiplicação
3. Final da multiplicação
4. Resultado: x" 0x3A4114B2F8F21E8"
 
# Divisor Serial

- ➔ Solução para  $a/b$ : subtrações sucessivas,  $n$  passos



- ➔ Algoritmo:
- 1) desloca  $P \& A$  p/ esq 1 bit;  $sub \leftarrow P - B$ ;
  - 2) if ( $sub < 0$ ),  $A_0 = 0$  else {  $A_0 = 1$ ;  $P \leftarrow sub$  }

# Divisão A/B

A = 11011 (27)

B = 00101 (5)

- 1) desloca P&A p/ esq 1 bit;  $\text{sub} \leftarrow \text{P}-\text{B}$ ;
- 2) if ( $\text{sub} < 0$ ),  $\text{A0}=0$  else {  $\text{A0}=1$ ;  $\text{P} \leftarrow \text{sub}$  }

passo		P (conterá o resto)					A (conterá a divisão)				
		0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0
	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0
2											
3											
4											
5											

# Divisão A/B

A = 11011 (27)  
B = 00101 (5)

- 1) desloca P&A p/ esq 1 bit;  $\text{sub} \leftarrow P-B$ ;
- 2) if ( $\text{sub} < 0$ ),  $A0=0$  else {  $A0=1$ ;  $P \leftarrow \text{sub}$  }

passo		P (conterá o resto)					A (conterá a divisão)				
		0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
1		0	0	0	0	1	1	0	1	1	0
		0	0	0	0	1	1	0	1	1	0
2		0	0	0	0	1	0	1	1	0	0
		0	0	0	0	1	0	1	1	0	0
3											
4											
5											

# Divisão A/B

A = 11011 (27)  
B = 00101 (5)

- 1) desloca P&A p/ esq 1 bit;  $\text{sub} \leftarrow P-B$ ;
- 2) if ( $\text{sub} < 0$ ),  $A0=0$  else {  $A0=1$ ;  $P \leftarrow \text{sub}$  }

		P (conterá o resto)					A (conterá a divisão)				
passo		0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
1		0	0	0	0	1	1	0	1	1	0
		0	0	0	0	1	1	0	1	1	0
2		0	0	0	1	1	0	1	1	0	0
		0	0	0	1	1	0	1	1	0	0
3		0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
		0	0	0	0	1	1	1	0	0	1
4											
5											

00110 - 00101 = 001

# Divisão A/B

A = 11011 (27)  
B = 00101 (5)

- 1) desloca P&A p/ esq 1 bit;  $\text{sub} \leftarrow P-B$ ;
- 2) if ( $\text{sub} < 0$ ),  $A0=0$  else {  $A0=1$ ;  $P \leftarrow \text{sub}$  }

		P (conterá o resto)					A (conterá a divisão)				
passo		0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0
	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0
2	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0
	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0
3	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1
4	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0
	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0
5											

# Divisão A/B

A = 11011 (27)  
B = 00101 (5)

- 1) desloca P&A p/ esq 1 bit;  $\text{sub} \leftarrow \text{P}-\text{B}$ ;
- 2) if ( $\text{sub} < 0$ ),  $\text{AO}=0$  else {  $\text{AO} = 1$ ;  $\text{P} \leftarrow \text{sub}$  }

		P (conterá o resto)					A (conterá a divisão)				
passo		0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0
	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0
2	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0
	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0
3	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1
4	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0
	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0
5	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0
	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1

Resto = 2


resultado=5



---
 
# FSM 4 – Árbitro de Barramento

Um **árbitro** é um circuito que permite que um dado componente de um sistema digital (processador ou memória, por exemplo) se comunique com o **barramento**. Toda vez que um dado *componente* deseja comunicar-se com o barramento para enviar dados a outro componente, este componente deve ativar o sinal **req<sub>i</sub>**. Se o barramento estiver livre, o árbitro ativa o sinal **grant<sub>i</sub>**, por um ciclo de clock, avisando ao módulo que solicitou que pode colocar dados no barramento. Ao final da transmissão, o componente que detém o barramento ativa o sinal **release<sub>i</sub>**, por um ciclo de clock informando ao árbitro que o barramento está livre.





# FSM 4 – Árbitro de Barramento


- Implementar o árbitro em SystemVerilo
  
## Operação do árbitro.

- ficar sequencialmente lendo os sinais de solicitação (*req(0)* a *req(3)*).
- quando um dos sinais *req<sub>i</sub>* estiver ativo, o sinal *grant<sub>i</sub>* sobe por um ciclo de clock, aguardando-se que o sinal *release<sub>i</sub>* suba.
- na subida do sinal *release<sub>i</sub>* reinicia-se o **processo de leitura sequencial, a partir do sinal *req<sub>i+1</sub>***. Isto é feito para evitar que um dado componente seja sempre atendido em detrimento dos outros.



# Árbitro

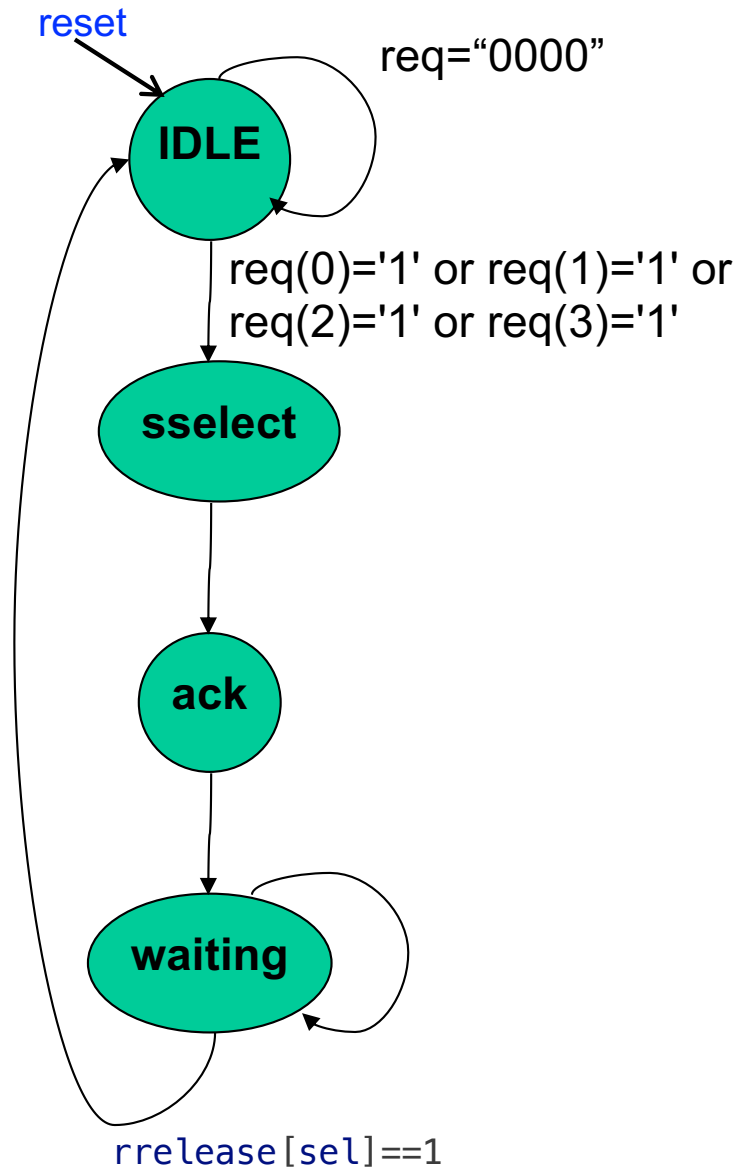

Bloco de Dados

```

module arbitro (
    input logic clock, reset,
    input logic [3:0] req, rrelease,
    output logic [3:0] grant
);

typedef enum logic [1:0] {idle, sselect, ack,
                          waiting } state;
state EA, PE;

logic [1:0] sel;

// Bloco de controle
// máquina de estados



// Bloco de dados
always_ff @(posedge clock or posedge reset) begin
    if (reset) begin
        sel <= 2'b00;
    end else if (EA == sselect) begin
        if ( req[(sel + 1) & 2'b11])
            sel <= sel + 1;
        else if (req[(sel + 2) & 2'b11])
            sel <= sel + 2;
        else if (req[(sel + 3) & 2'b11])
            sel <= sel + 3;
        else
            sel <= sel;
    end
end

// Grant logic
assign grant = (EA == ack) ? (4'b0001 << sel) : 4'b0000;

endmodule
  
```

Registrador sel/ diz quem está sendo atendido


# FSM 4 – Simulação do árbitro

  



# FSM 5 - Transmissão de Dados Serial

Considere o circuito abaixo – TX, o qual implementa uma transmissão serial de dados. A “linha” de dados (saída do circuito) está por default em ‘1’, indicando que não há transmissão de dados. O protocolo de transmissão é o seguinte:

 1. O mundo externo ao TX (*test bench*) coloca um byte válido em “palavra”, e sobe o sinal “send”, indicando a TX que há dado a ser enviado para a “linha”.
2. No primeiro ciclo de *clock* após a subida de “send” o módulo TX sobe o sinal de “busy”, impedindo que o mundo externo solicite novos dados. Concorrentemente a esta ação a linha sai do repouso, indo a zero por um ciclo (bit denominado *start bit*).
3. Nos próximos 8 ciclos de *clock* o dado escrito em palavra é colocado bit a bit na “linha”
4. No décimo ciclo de *clock* após a detecção do *send* a linha vai a zero (stop bit) e o *busy* desce no final do ciclo.



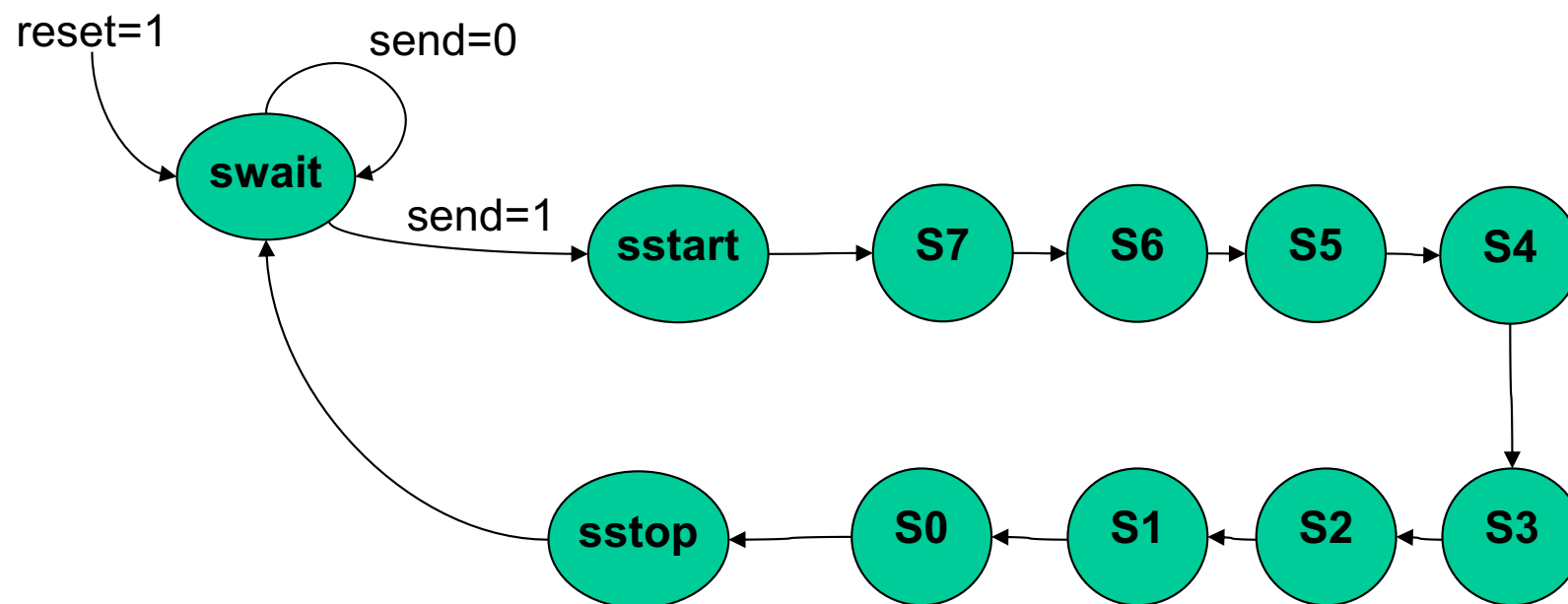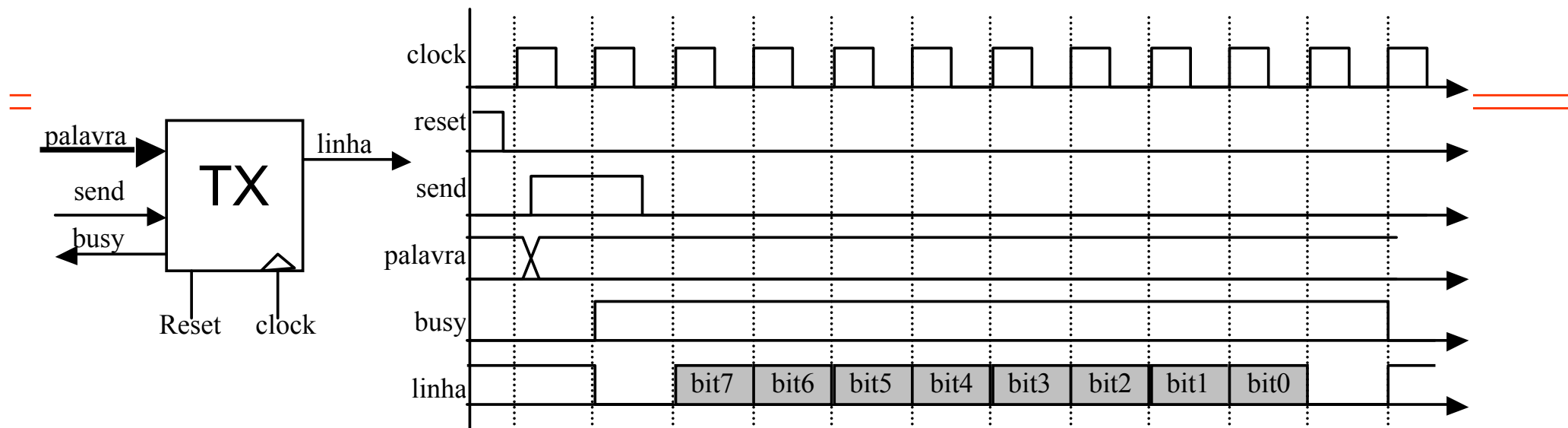**DICA:** a máquina de estados tem 11 estados. A controle da saída “linha” pode ficar dentro do processo combinacional da máquina de estados. O sinal de “busy” pode ser implementado como uma atribuição concorrente fora dos processos.



# FSM 5 - Transmissão de Dados Serial


```
module transmissor (  
    input logic clock, reset, send,  
    input logic [7:0] palavra,  
    output logic busy,  
    output logic linha  
);  
typedef enum logic [3:0] { completar } state;  
state EA, PE;
```

**descrever máquina de estados**

```
// Sinal de ocupado  
assign busy = completar;
```


```
always_comb begin  
    unique case (EA)  
        S7: linha = palavra[7];  
        ...  
        S0: linha = palavra[0];  
        SSART, SSTOP: linha = 1'b0;  
        default: linha = 1'b1;  
    endcase  
end
```

```
endmodule
```

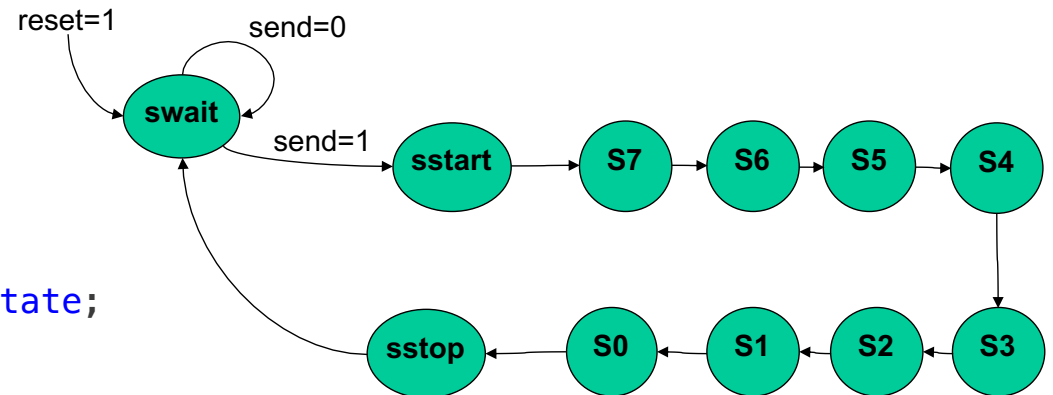



# Transmissão de Dados Serial

 

1. Indicação de *send* com palavra 1101 0001
2. *busy* fica ativo durante toda a transmissão

Na linha de dados temos {start bit, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, stop bit}

# Exemplo

## Exemplo de FSM

- ✓ Construa uma fechadura eletrônica de combinação com um botão de reset, dois botões numéricos (0 e 1) e uma saída de destravamento.
- ✓ A combinação deve ser **01011**.





**Projete a FSM de fechadura (diagrama de blocos, transições de estado)**

# DIAGRAMA DE BLOCOS & TRANSIÇÕES DE ESTADOS
  
## Exemplo de FSM

- ✓ Construa uma fechadura eletrônica de combinação com um botão de reset, dois botões numéricos (0 e 1) e uma saída de destravamento.
- ✓ A combinação deve ser **01011**.



**Fim**

**Parte FSM**