 


EXERCÍCIOS FSD – Unidades 2 e 3 – 21/abril/2025

1. **Circuitos combinacionais.** Qual é o circuito combinacional equivalente ao código *SystemVerilog* abaixo, e qual a sua função?


```
assign Y = (S == 2'b00) ? I[0] :
           (S == 2'b01) ? I[1] :
           (S == 2'b10) ? I[2] :
           I[3];
```

2. **Circuitos combinacionais.** Um sinal luminoso é utilizado pela equipe de controle de tráfego para gerenciar o trânsito em uma avenida. Você deve desenvolver um circuito codificador que recebe como entrada um código de três bits, *C*, e codifica a saída lógica deste sinal com 6 bits *S*, conforme ilustrado na figura abaixo:




As saídas *S5*, *S4*, *S3*, *S2*, *S1* e *S0* precisam estar ativadas (definidas como '1') para produzir luz no segmento correspondente. Implemente o código para gerar o sinal *S* utilizando *SystemVerilog*.

 3. **Elementos de memória.** Considere a *latch* SR abaixo. Complete a tabela verdade.



S	R	Q	\bar{Q}	Operação
0	0			
0	1			
1	0			
1	1			

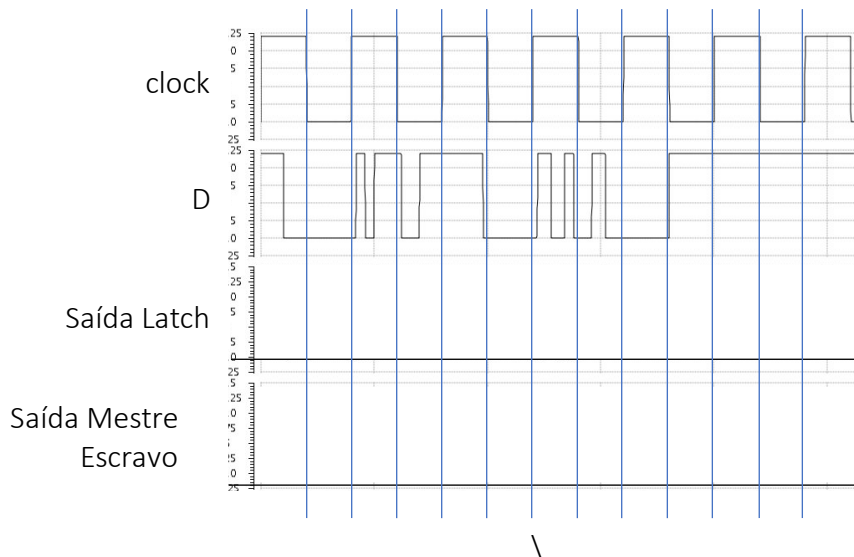4. **Elementos de memória.** Considere uma *latch* D transparente no nível lógico '1', e um *flip-flop* D mestre-escravo sensível à borda de subida do clock. Apresentar no diagrama de tempos abaixo a saída esperada para cada elemento de memória.



5. **Descrição RTL.** Desenhe o circuito lógico equivalente ao código *SystemVerilog* abaixo.

```
module exercicio2 #(parameter int N = 8) (  
    input  logic      clock,  
    input  logic      reset,  
    output logic [N-1:0] saida  
);  
  
    logic [N-1:0] opA, opB;  
  
    assign saida = opA + opB;  
  
    always_ff @(posedge clock or posedge reset) begin  
        if (reset) begin  
            opA <= '0;  
            opB <= '0;  
        end else begin  
            opA <= opA + 1;  
            opB <= saida;  
        end  
    end  
  
endmodule
```


6. **Descrição RTL.** Considere o circuito descrito pelo código *SystemVerilog* abaixo, que é composto por três registradores de 8 bits, um multiplexador 2x1 e um somador de 8 bits. O circuito possui cinco entradas: dois sinais de 8 bits, chamados *A* e *B*; um sinal de seleção do multiplexador, chamado *sel*; e os sinais de *clock* e *reset*. Como saídas, o circuito gera o valor do registrador REGC, denominado *C*, e a saída do somador, chamada de *saida*.

```
module rtl (  
    input logic clock, reset, sel,  
    input logic [7:0] A, B,  
    output logic [7:0] saida,  
    output logic [7:0] C  
);  
  
    logic [7:0] REGA, REGB, REGC;  
    logic [7:0] op2;  
  
    assign op2 = (sel == 1'b0) ? REGA : B;  
  
    assign saida = REGB + op2;  
    always_ff @(posedge clock or posedge reset) begin  
        if (reset) begin  
            REGA <= 8'b0;  
            REGB <= 8'b0;  
            REGC <= 8'b0;  
        end else begin  
            REGA <= A;  
            REGB <= saida;  
            REGC <= REGB;  
        end  
    end  
  
    assign C = REGC;  
  
endmodule
```

Sua tarefa é desenhar o circuito. Utilize blocos para representar cada componente (registradores, multiplexador e somador). Depois, ilustre as conexões entre esses blocos, mostrando como os componentes são interligados. Certifique-se de nomear todos os sinais corretamente.

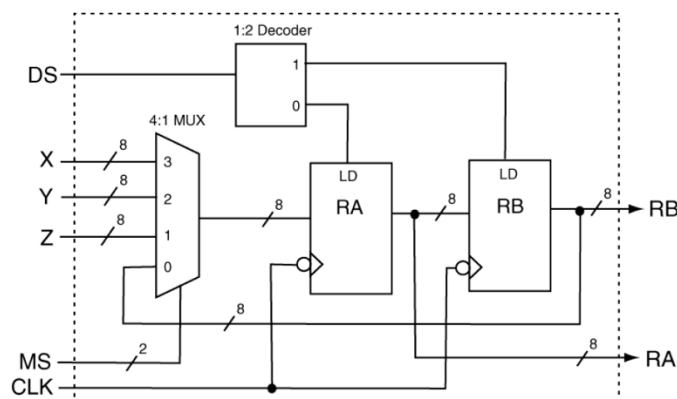7. **Descrição RTL.** Escreva o *SystemVerilog* completo do seguinte diagrama de blocos RTL.

- entity* e estrutura do código *SystemVerilog*
- elementos combinacionais
- elementos sequenciais



8. **Descrição RTL.** Considere o circuito descrito abaixo.

- O módulo “**FLOP**” é um flip-flop latch ou mestre escravo? Justifique.
- Desenhar** o circuito lógico equivalente do módulo “**ckt**”, com *flip-flops* e portas *and* e *or*.
- Determine o comportamento de “**ckt**” em relação ao sinal do clock (*ck*), explicando o seu comportamento (Floyd, figura 9.9, página 505).
- Apresente a forma de onda esperada para este circuito considerando pelo menos os 15 primeiros ciclos de *clock* (abaixo o diagrama de tempos para o *clock* e o reset).
- Qual o comportamento deste circuito?


```
module FLOP (
    input  logic reset, ck, D,
    output logic Q,
    output logic nQ
);
    always_ff @(negedge ck or
                posedge reset) begin
        if (reset)
            Q <= 1'b0;
        else
            Q <= D;
    end

    assign nQ = ~Q;
endmodule
```

```
module ckt (
    input  logic      reset,
    input  logic      ck,
    output logic [3:0] Q
);
    logic [3:0] nq;
    logic rst_int;

    assign rst_int = reset | (Q[1] & Q[3]);

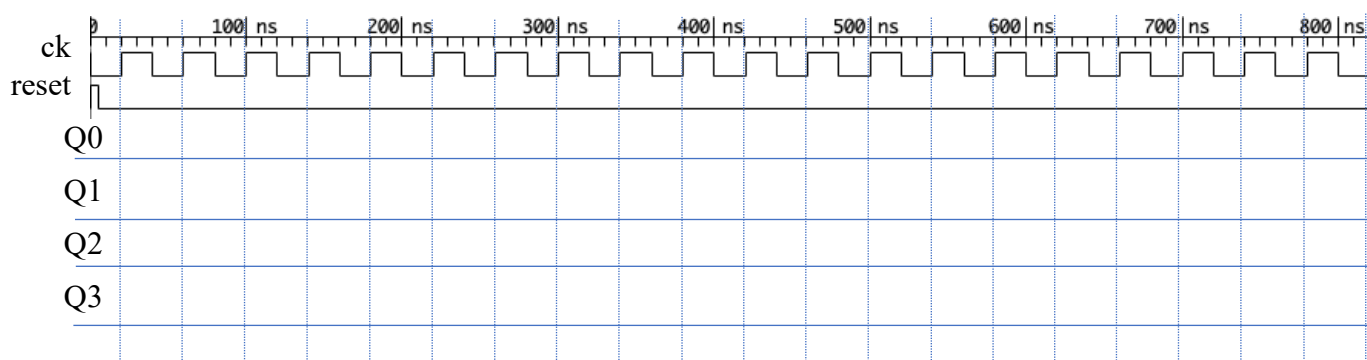    // Instâncias dos flip-flops com borda de descida
    FLOP f0 ( .D(nq[0]), .ck(ck), .reset(rst_int), .Q(Q[0]), .nQ(nq[0]));
    FLOP f1 ( .D(nq[1]), .ck(Q[0]), .reset(rst_int), .Q(Q[1]), .nQ(nq[1]));
    FLOP f2 ( .D(nq[2]), .ck(Q[1]), .reset(rst_int), .Q(Q[2]), .nQ(nq[2]));
    FLOP f3 ( .D(nq[3]), .ck(Q[2]), .reset(rst_int), .Q(Q[3]), .nQ(nq[3]));
endmodule
```



11. **Máquina de estados (FSM).** Considere o circuito "encontra_padrao". Este circuito possui uma entrada de dados **Din**, e um **padrao** de 4 bits a ser encontrado no fluxo de bits recebidos em Din. Assumir que padrao seja inicializado no reset do sistema (ou seja, não é alterado durante a execução da busca pelo padrao). A **saída** do circuito é o resultado de um contador, sinal **vezes**, o qual é incrementado a cada vez que ocorrerem 4 bits na sequência Din correspondente a padrao.

```
module encontra_padrao (
    input  logic      clock,
    input  logic      reset,
    input  logic [3:0] padrao,
    input  logic      Din,
    output logic [3:0] vezes
);
```

- Desenhar e explicar a FSM (**não apresentar código SystemVerilog nesta questão**).
- Explique como é feito o controle do contador, e em qual/quais estados deve-se incrementar o contador.

Dica: avalie se sua FSM opera corretamente usando por exemplo: padrao="1010" (3 down to 0) com a sequência:

0	→	✓ (ok com padrao(0))
0	→	✓ (não coincidiu padrao(1) mas coincidiu com padrao(0))
1	→	✓ (ok com padrao(1))
0	→	✓ (ok com padrao(2))
1	→	✓ (ok com padrao(3), incrementa o contador)
1	→	x (deveria ser 0)
0	→	✓ (ok com padrao(0))

12. **Máquina de estados (FSM).** Distribuidor de Café. Este distribuidor vende café a R\$ 0,75, aceitando moedas de 25 e 50 centavos. Existe na máquina uma fenda para inserir moedas com um circuito capaz de reconhecer moedas de R\$ 0,25 e R\$ 0,50, e é capaz de devolver qualquer outro tipo de moeda ou objeto não reconhecido. Além disso, o usuário pode desistir da transação e apertar a tecla DEV que devolve as moedas inseridas até o momento. A devolução de excesso de moedas é automática sempre que o valor inserido antes de retirar um café ultrapassar R\$ 0,75. **Café só é ativado se o usuário pressionar ASK e a soma acumulada for R\$ 0,75.**





- Entradas:** M25 (moeda de 25 centavos), M50 (moeda de 50 centavos), DEV (pedido de devolução do valor inserido), ASK (pedido de café), clock, reset. Apenas uma entrada M25/M50/DEV/ASK pode ser ativada por vez – **não** há sobreposição das entradas.
- Saídas:** D25 (devolução de moeda de 25 centavos), D50 (devolução de moeda de 50 centavos), café (café fornecido).

Modele o distribuidor de café como uma máquina de estados finita (FSM) – desenhar e explicar a FSM (**não apresentar código SystemVerilog nesta questão**). Apresentar as condições em que cada saída é ativada e apresente um texto sucinto das ações que ocorrem em cada estado.

  13. **Máquina de estados (FSM).** Considere a máquina de estados finita (FSM) de Moore al lado, que possui 9 estados válidos (A, B, C, D, E, F, G, H, I), uma entrada (w) e uma saída (z). Lembre-se que por se tratar de uma máquina de Moore, as saídas dependem unicamente do estado atual (EA) da máquina.



Considerando esta FSM e as entradas de *clk*, *reset* e *w* descritas na forma de onda abaixo, determine o comportamento dos sinais *EA* e *z*. Considere o valor de *w* apenas na borda de subida do sinal *clk*.



  14. **Máquina de estados (FSM).** Desenvolva um circuito capaz de detectar duas sequências de dados em dois canais de entrada distintos. O circuito deve sinalizar a presença **simultânea** das sequências A e B em seus respectivos canais de entrada (**inA** e **inB**) através da saída **found**, que deve assumir o valor '1' quando ambas as sequências forem identificadas ao mesmo tempo.

Sequências a serem detectadas:

- Sequência A: **0110**
- Sequência B: **11011**



1. **Desenho do Circuito:** Projete seu circuito (utilizando FSM de Moore) para a detecção das sequências no papel. Certifique-se de que o diagrama esteja claro e organizado. Explique o mesmo.
2. **Implementação:** modele o circuito em SystemVerilog.

SOLUÇÃO 1

Multiplexador 4 x 1


SOLUÇÃO 2

```

logic [5:0] S;
logic [2:0] C;

assign S = (C == 3'b000) ? 6'b100011 :
          (C == 3'b001) ? 6'b010011 :
          (C == 3'b010) ? 6'b101100 :
          (C == 3'b011) ? 6'b011100 :
          (C == 3'b100) ? 6'b101010 :
          (C == 3'b101) ? 6'b100101 :
          (C == 3'b110) ? 6'b001111 :
          6'b110000;
  
```


SOLUÇÃO 3

 


S	R	Q	\bar{Q}	Operação
0	0	Q	\bar{Q}	Mantém valor
0	1	0	1	reseta
1	0	1	0	seta
1	1	1	1	Inválido

A	B	NAND
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0


SOLUÇÃO 4

 

SOLUÇÃO 5

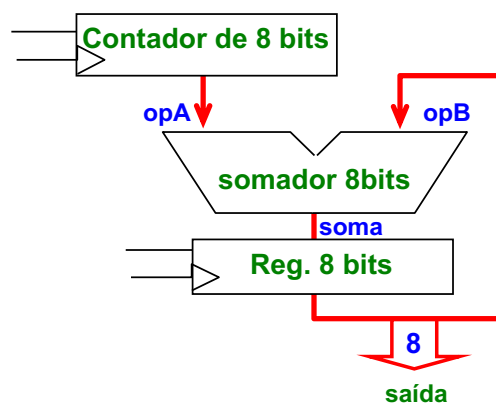

SOLUÇÃO 6

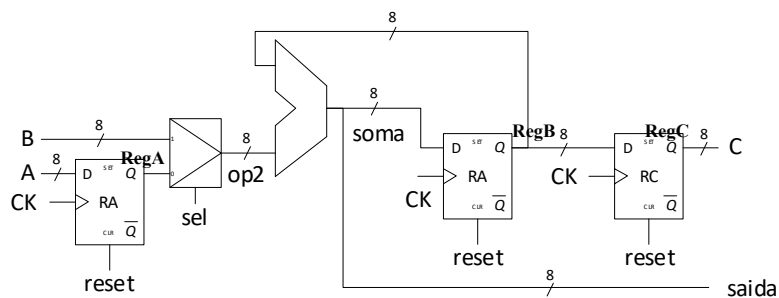

SOLUÇÃO 7

```

module RTL (
    input logic DS,
    input logic CK,
    input logic [7:0] X, Y, Z,
    input logic [1:0] MS,
    output logic [7:0] RA,
    output logic [7:0] RB
);

    logic [7:0] A, B;

    logic [7:0] outMux;


    assign outMux = (MS == 2'b11) ? X :
                    (MS == 2'b10) ? Y :
                    (MS == 2'b01) ? Z :
                    B;

    always_ff @(negedge CK) begin
        if (DS == 1'b0)
            A <= outMux;
        else
            B <= A;
    end

    assign RA = A;
    assign RB = B;

endmodule

```

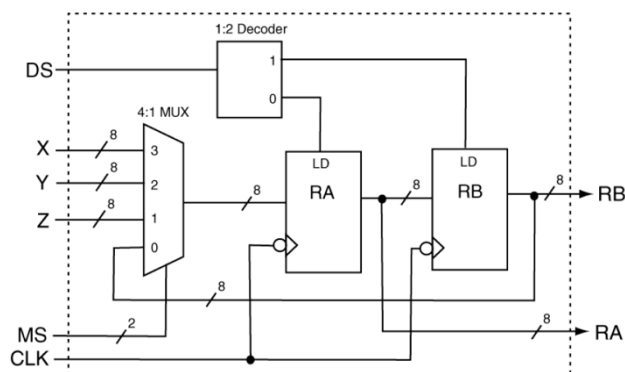


SOLUÇÃO 8 – contador decimal




FIGURE 9-9 An asynchronously clocked decade counter with asynchronous recycling.




SOLUÇÃO 9

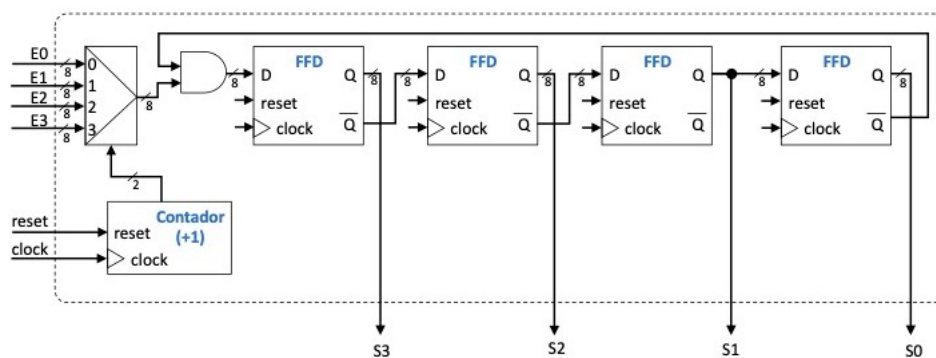

SOLUÇÃO 10

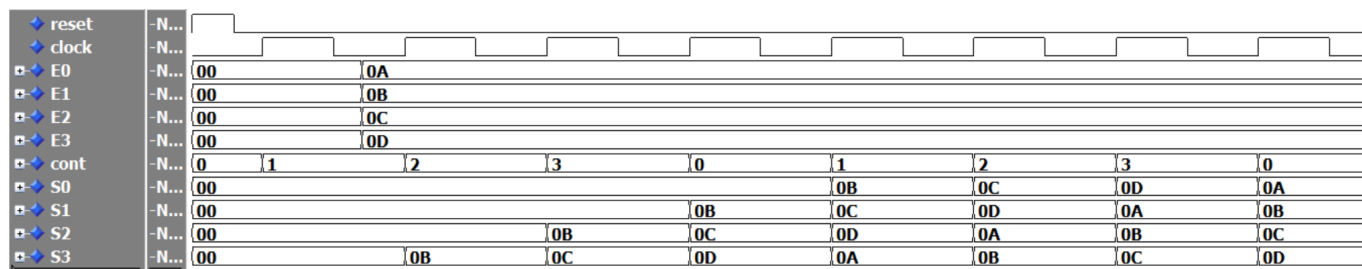


SOLUÇÃO 11

 


Cont incrementa no estado S3

SOLUÇÃO 12

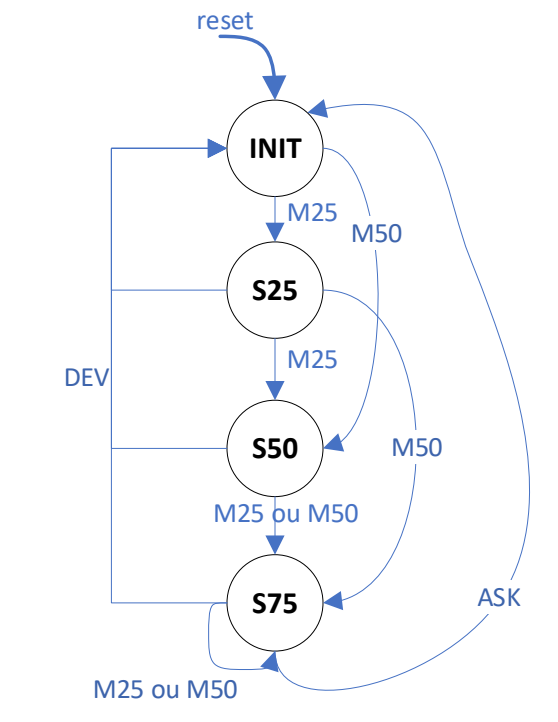

SOLUÇÃO 13

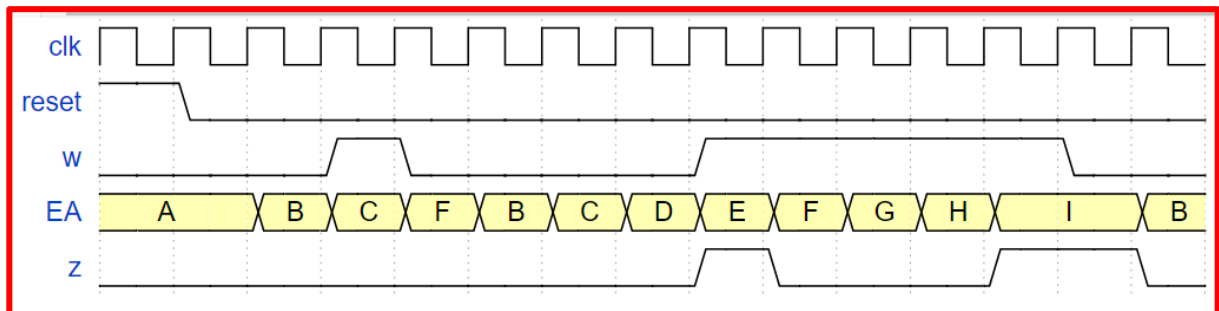

SOLUÇÃO 14

Sem solução. Dica: usar 2 máquinas de estados.