

**27/julho/2025**



**4646B-04**  
**FUNDAMENTOS DE**  
**SISTEMAS DIGITAIS**

# **UNIDADE 4**

## **Projeto de Final de Disciplina**


### **NanoCPU (modelagem SV)**



Exemplo de processador muito simples, porém seguindo conceitos importantes em arquitetura de processadores:

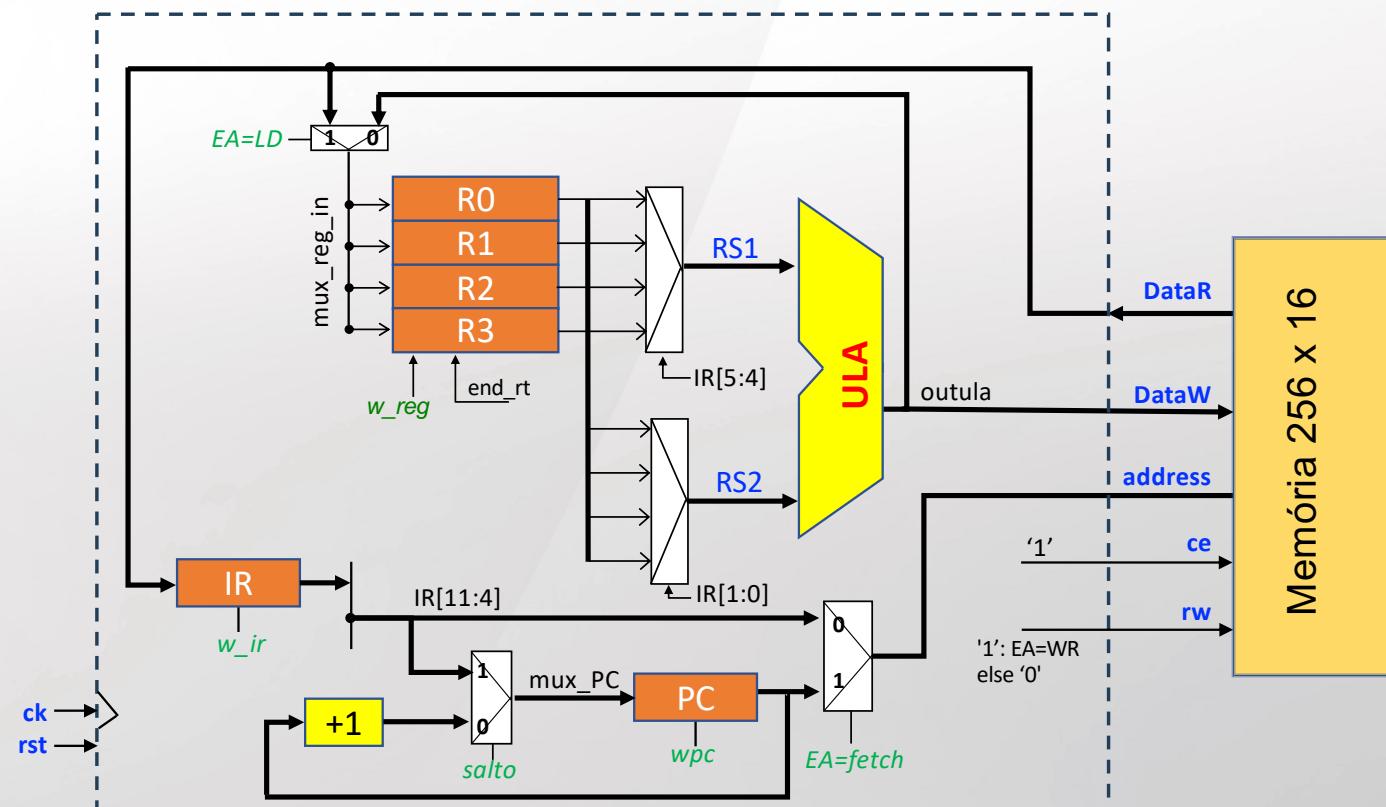
1. Operações lógicas e aritméticas executadas entre registradores  
Arquitetura *load-store*
2. Instruções de formato fixo

- **R0 a R3 → registradores de propósito geral**
- **PC: program counter – endereço atual do programa na memória**
- **IR: instruction register – instrução atual**



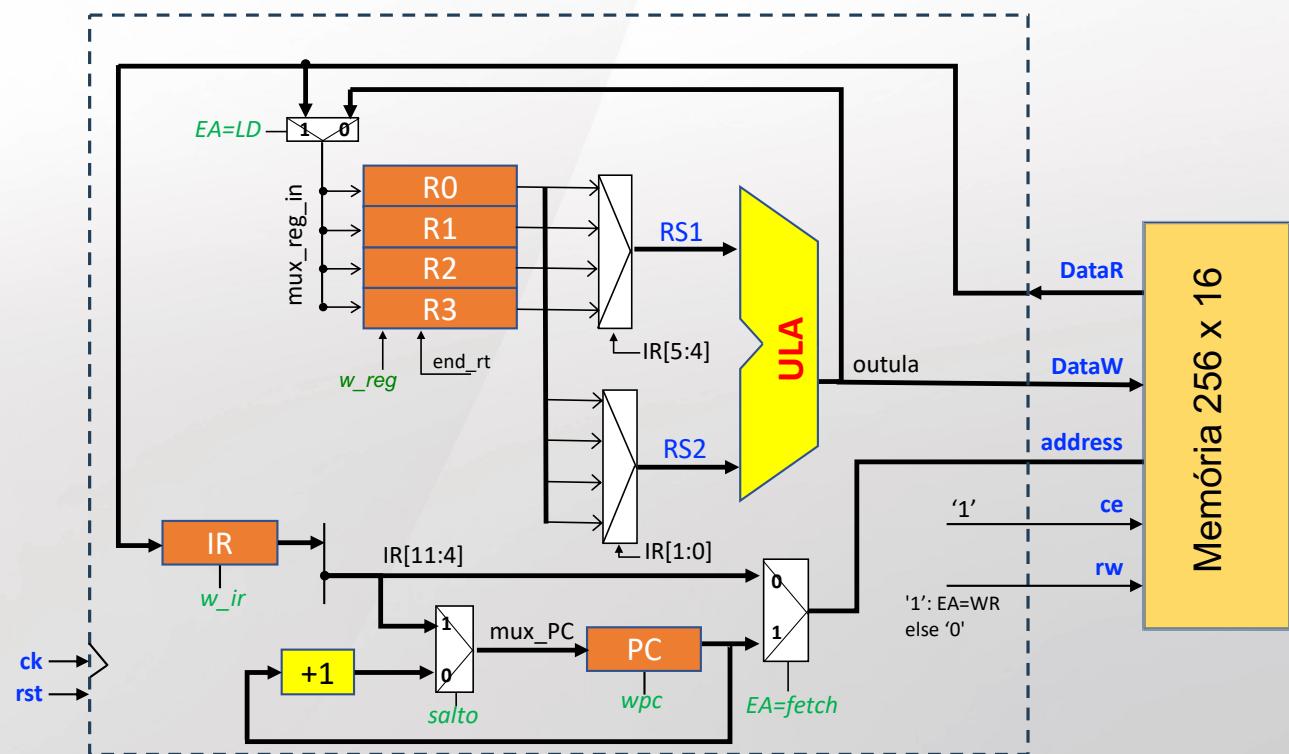
# Nano CPU - Interface Externa

```
module NanoCPU (
    input logic ck, rst,
    output logic [7:0] address,
    input logic [15:0] dataR,
    output logic [15:0] dataW,
    output logic ce, we
);
```



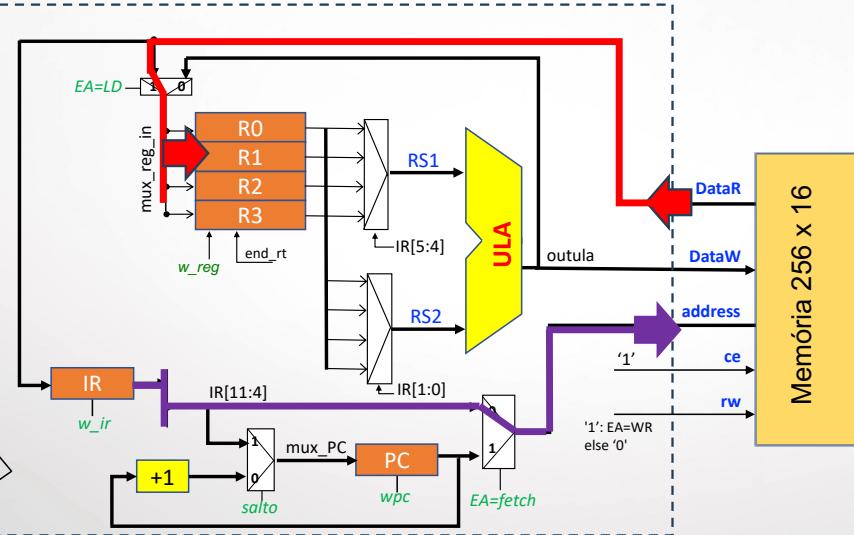
# Como processar os dados armazenados em memória?



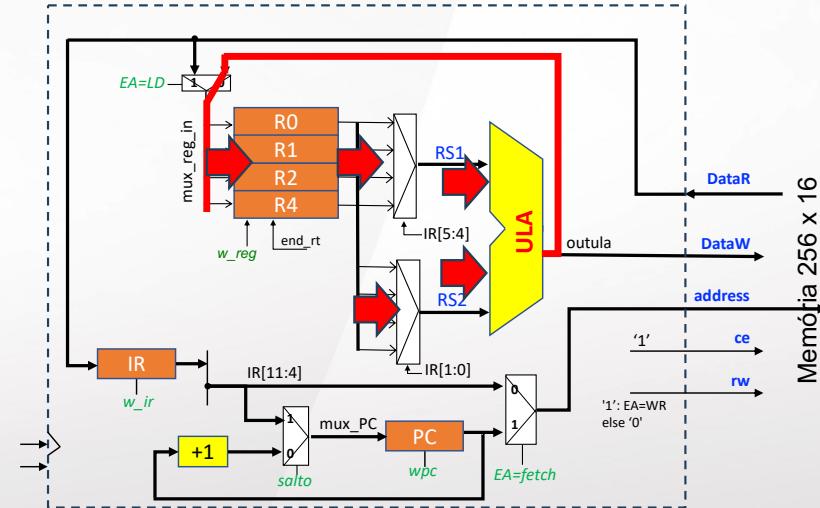
## 1- Le operandos da memória

- IR contém instrução atual, e nesta instrução há o endereço da memória
- Dado lido é escrito em um registrador



## 2 - Operações lógico-aritméticas

$Rx \leftarrow RS1 \ op \ RS2$

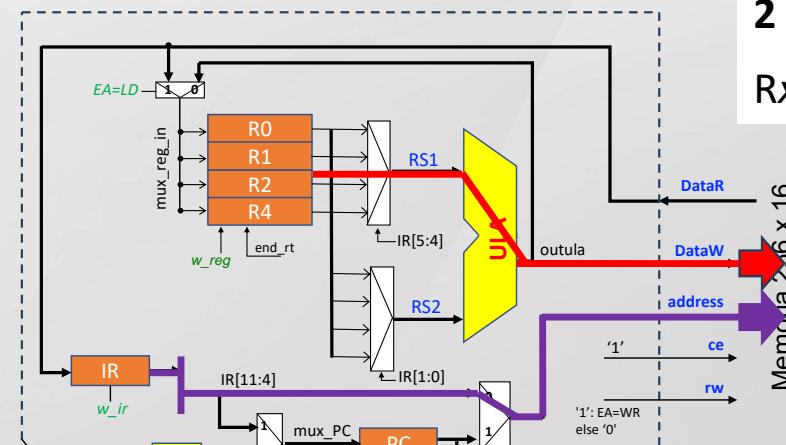


## 3- Escreve o conteúdo de um registrador na memória

- O registrador IR contém **instruções** de formato **fixo**:
  - Bits 15:12 – 4 bits que especificam a instrução
  - Bits 11:4 – podem indicar um endereço de 8 bits ou endereços de registradores
  - Bits 3:0 – endereço de registrador

Instrução	15:12	11:8	7:4	3:0	Operação
READ	0	endereço		Rs2	$Rs2 \leftarrow PMEM(end)$
WRITE	1	endereço		Rs2	$PMEM(end) \leftarrow Rs2$
SALTO	2	endereço		0	$PC \leftarrow end$
SALTO COND	3	endereço		Rs2	$PC \leftarrow end \text{ se } Rs2=1$
XOR	4	Rt	Rs1	Rs2	$Rt \leftarrow Rs1 \text{ xor } Rs2$
SUB	5	Rt	Rs1	Rs2	$Rt \leftarrow Rs1 - Rs2$
ADD	6	Rt	Rs1	Rs2	$Rt \leftarrow Rs1 + Rs2$
MENOR	7	Rt	Rs1	Rs2	$Rt \leftarrow 1 \text{ se } Rs1 < Rs2 \text{ senão } 0$
...	...				<i>a ser incluído pelos alunos</i>
FIM	15 ( $F_{16}$ )	0	0	0	termina a execução

```
typedef enum logic [3:0] {
    iREAD, iWRITE, iJMP, iBRANCH,
    iXOR, iSUB, iADD, iLESS, iEND
} instType;
instType inst;
```

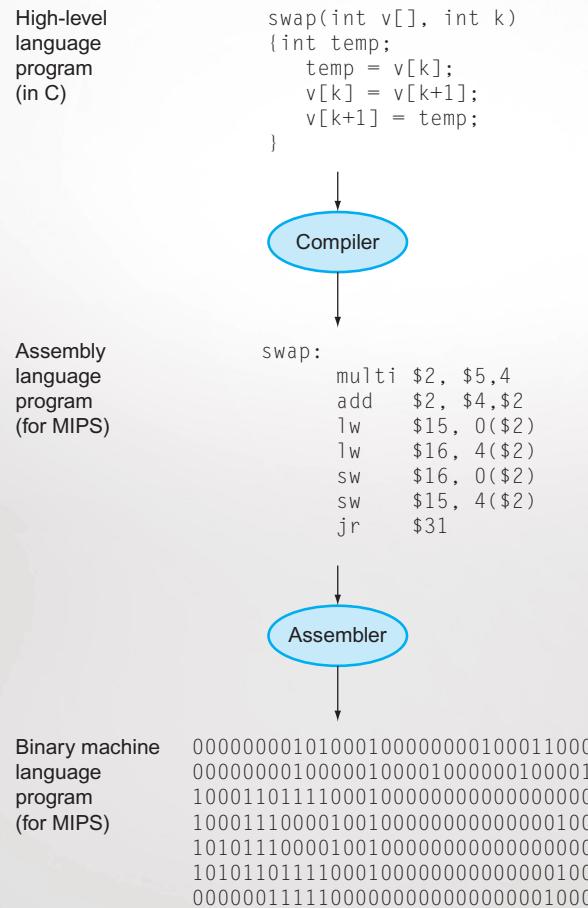**Notar que podemos ter até 16 registradores de propósito geral – por que?**



- A memória contém o programa a ser executado, assim como os dados utilizados no processamento
  - Programar direto em binário é impraticável – por isto os processadores usam um linguagem chamada **assembly**, única para cada processador

Linguagem ***assembly***: descrição de um programa utilizando instruções suportadas pela arquitetura (**ISA – Instruction Set Architecture**)

Código binário que vai para a memória do processador

**FIGURE 1.4 C program compiled into assembly language and then assembled into binary machine language.** Although the translation from high-level language to binary machine language is shown in two steps, some compilers cut out the middleman and produce binary machine language directly. These languages and this program are examined in more detail in Chapter 2.

## Exemplo de programa (sintaxe informal)


```

i = 0
a = 0
do
    a = a + i
    i = i + 1
while (i<10)
    "write" a
fim
  
```

Instrução	15:12	11:8	7:4	3:0
READ	0	endereço		Rs2
WRITE	1	endereço		Rs2
SALTO	2	endereço		0
SALTO COND	3	endereço		Rs2
XOR	4	Rt	Rs1	Rs2
SUB	5	Rt	Rs1	Rs2
ADD	6	Rt	Rs1	Rs2
MENOR	7	Rt	Rs1	Rs2
...	...			
FIM	F (15)	0	0	0

Endereço	Instrução - assembly	comentário	Binário (hexa)
0	read R0, 10	Le da posição 10: R0 $\leftarrow$ 0 ( <i>i</i> )	0 0A 0
1	read R1, 10	Le da posição 10: R1 $\leftarrow$ 0 ( <i>a</i> )	0 0A 1
2	read R3, 12	Le da posição 12: R3 $\leftarrow$ 10	0 0C 3
3	add R1, R1, R0	<i>a</i> = <i>a</i> + <i>i</i>	6 1 1 0
4	read R2, 11	Le da posição 11: R2 $\leftarrow$ 1	0 0B 2
5	add R0, R0, R2	<i>i</i> = <i>i</i> + 1	6 0 0 2
6	menor R2, R0, R3	R2 $\leftarrow$ 1 se <i>i</i> < 10 else 0	7 2 0 3
7	salto cond 3, R2	se R2=1 salta para 3	3 0 3 2
8	write R1, 13	Escreve <i>a</i> na posição 13	1 0D 1
9	fim	Termina a execução	F000
10 (A) <sub>16</sub>	0		0000
11 (B) <sub>16</sub>	1		0001
12 (C) <sub>16</sub>	10		000A
13 (D) <sub>16</sub>		Receberá o valor de <i>a</i>	0000
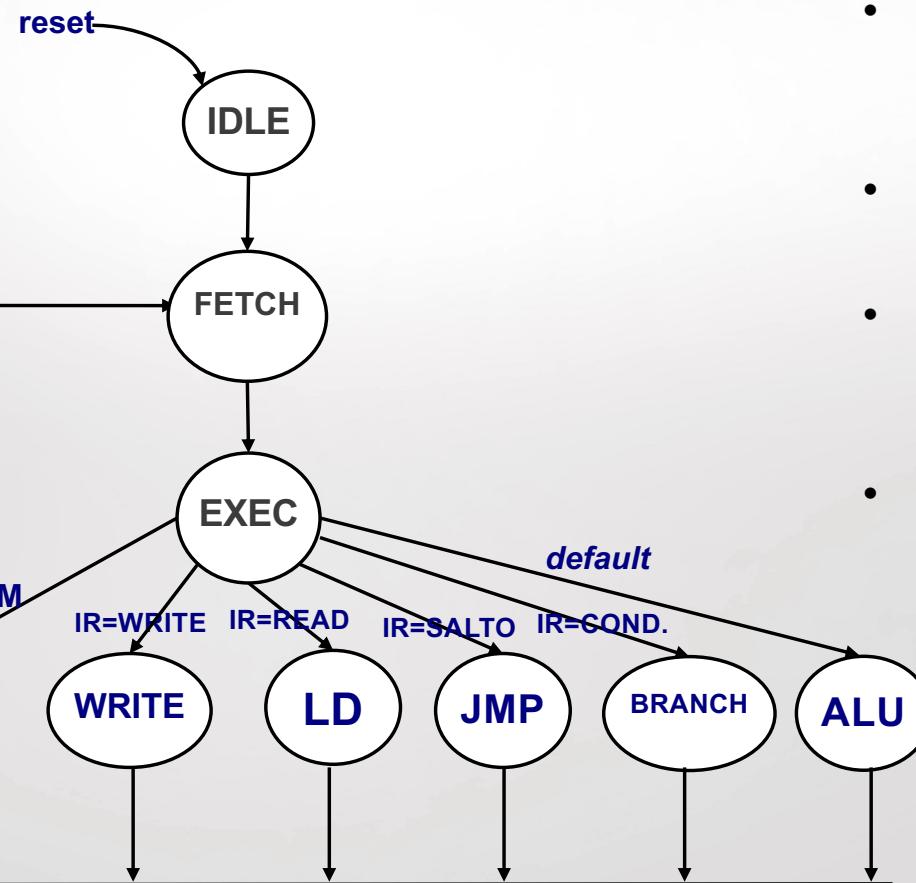
## Máquina de estados para sequenciamento das instruções e sinais de controle





- Todas as instruções executam o estado de **fetch** (busca) para ler da memória a instrução apontada pelo PC e gravar este dado no registrador IR
- No estado **exec** é feita a leitura da memória ou a operação na ULA
- Depois cada instrução é concluída em um estado específico (por default as instruções lógicas e aritméticas são executadas no estado **ALU**)
- O programa termina ao encontrar a instrução **fim**

```
typedef enum logic [3:0] {
    IDLE, FETCH, EXEC, LD, WRITE, ALU, JMP, BRANCH, fim
} EAType;
EAType EA; // apenas EA (código + simples)
```
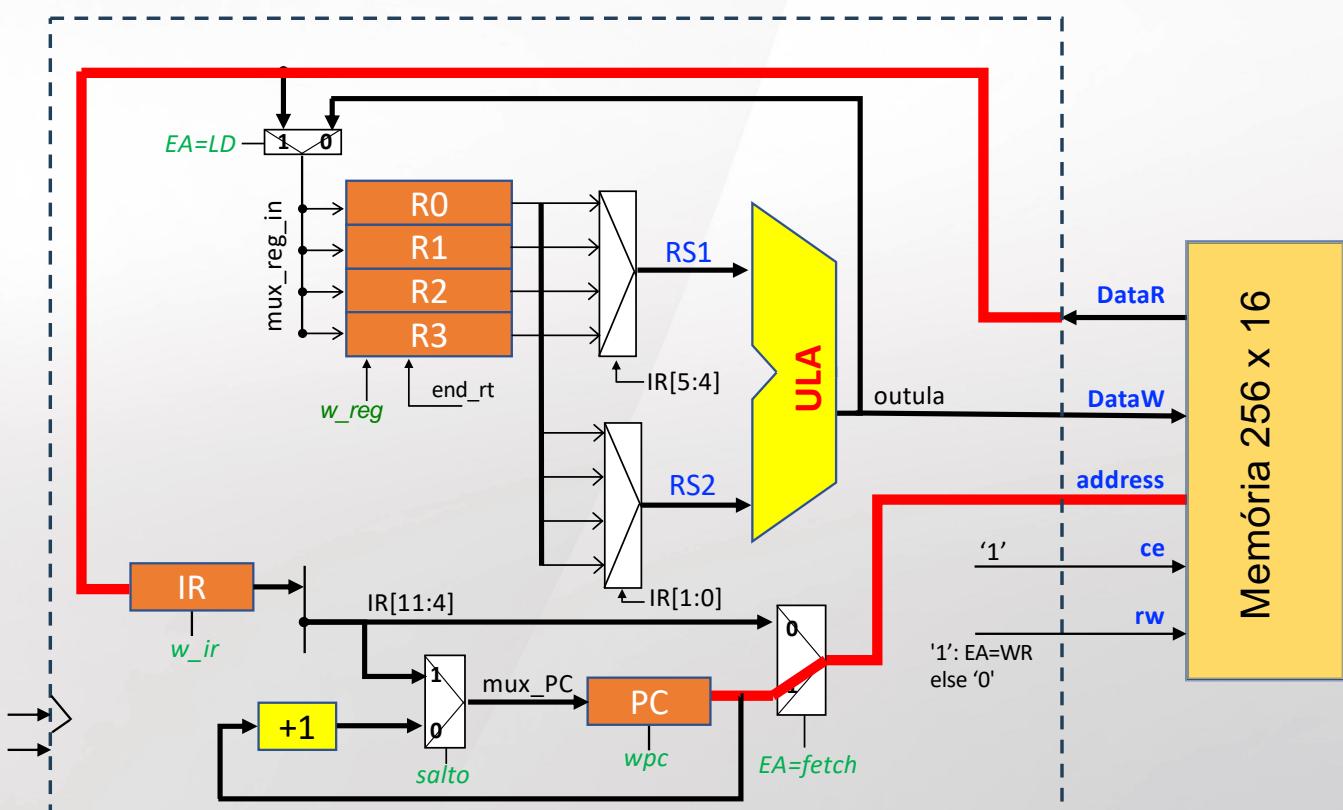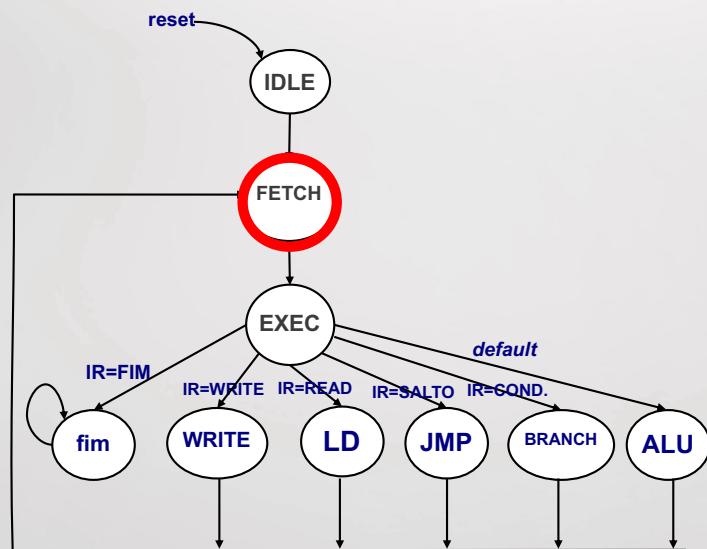
## Busca da instrução – igual para todas as instruções

Neste estado de **fetch**:


- PC endereça a memória
- Dado é lido da memória
- Ativa o  $w\_ir$  para escrita em IR



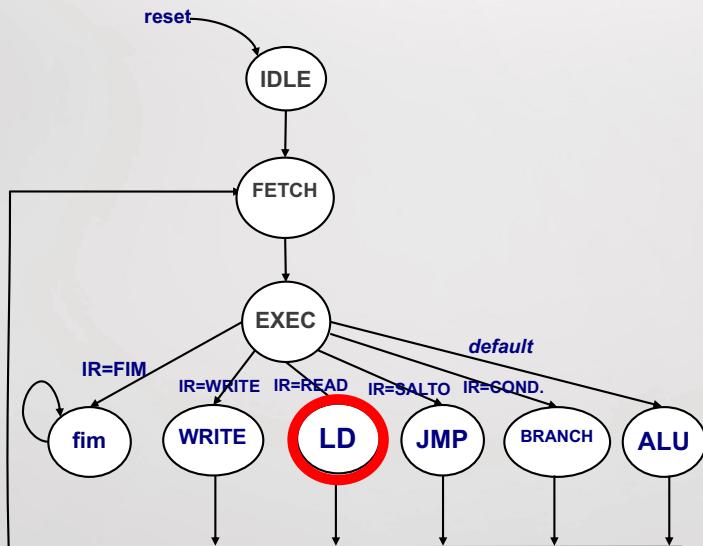
## Execução do READ

No estado **LD**:

- IR[11:4] endereça a memória
- Dado é lido da memória
- Escreve no banco de registradores ativando **w\_reg** (registrar alterado especificado em IR[1:0])
- Incrementa o PC (ativa **wpc**)



Instrução	15:12	11:8	7:4	3:0
READ	0	endereço	Rs2	-

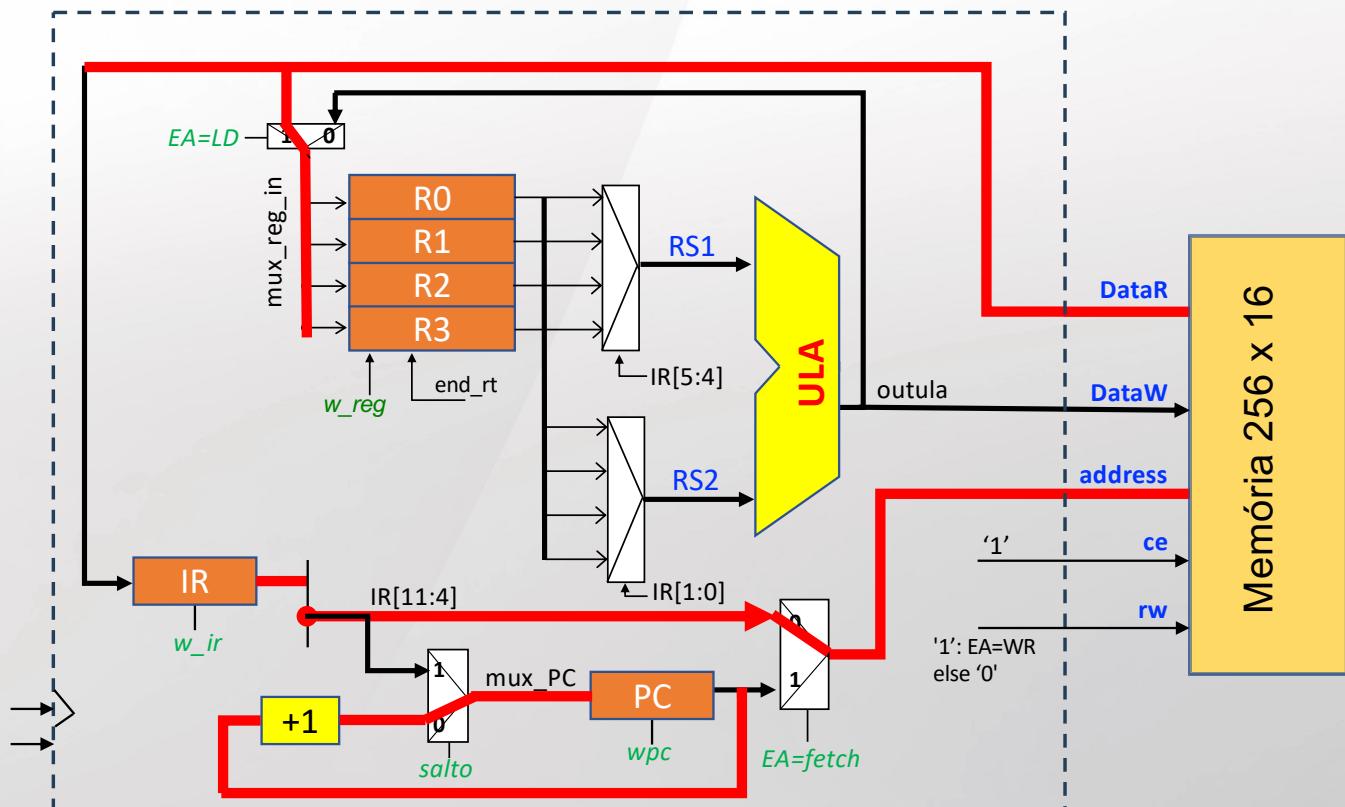


- Baixar do Moodle o arquivo **nano\_cpu.zip**

```
.  
├── nanoCPU.sv  
├── nanoTB.sv  
└── sim.do  
└── wave.do
```

- Executar o sim.do fornecido, vizualizando as formas de onda entre 0 e 20 ns

## Inicializando dois registradores

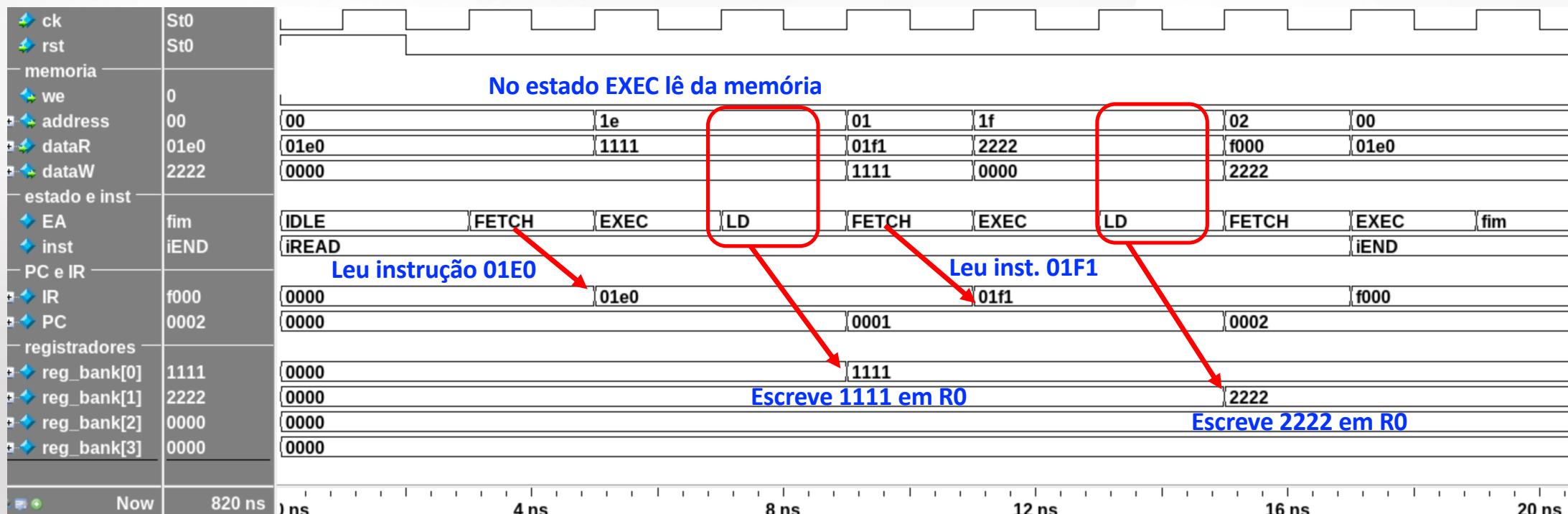

```
memory_array_t memory = {
    0: 'h01E0, // R0 = PMEM[30]
    1: 'h01F1, // R1 = PMEM[31]
    2: 'hF000, // FIM
    30: 'h1111,
    31: 'h2222,
    default: 'h0000
};
```

O `memory_array` armazena o binário (programa)  
a estrutura é <endereço decimal> : <valor>


Atividade 1 **completar o banco de registradores (a)**

```
// register bank - 4 general purpose registers
genvar i;
generate
  for (i = 0; i < 4; i++) begin
    Reg16bit reg_inst (.ck(ck), .rst(rst), .we(wen[i]),
                      .D(muxRegIn), .Q(reg_bank[i]));
    assign wen[i] = (addReg==i && wReg) ? 1 : 0;
  end
endgenerate

assign addReg = IR[1:0]; // mux ausente
assign muxRegIn = dataR; // mux ausente

assign RS1 = reg_bank[IR[5:4]]; // reg bank output multiplexers
assign RS2 = reg_bank[IR[1:0]];
```

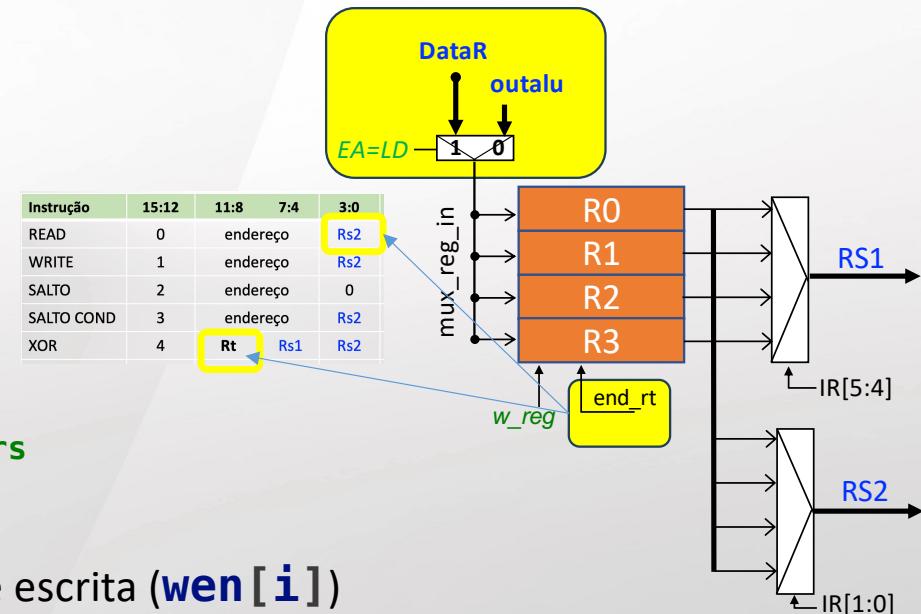- **generate**: instancia os 4 registradores e defina o sinal de escrita (**wen [ i ]**)
- Completar os dois multiplexadores ausentes na descrição fornecida
  - **addReg** : deve receber IR[1:0] apenas no estado LD, por default deve receber IR[9:8]
  - **muxRegIn** : deve receber o dado da memória (**dataR**) apenas no estado LD, por default deve receber **outalu**




## Atividade 1: completar o banco de registradores (b)

Alterado o banco de registradores, executar o programa para inicializar os 4 registradores (alterando o *test bench*):


```
memory_array_t memory = '{  
    0: 'h01E0,      // R0 = PMEM[30]  
    1: 'h01F1,      // R1 = PMEM[31]  
    2: completar,  // R2 = PMEM[32]  
    3: completar,  // R3 = PMEM[34]  
    4: 'hF000,      // FIM  
    30: 'h1111,  
    31: 'h2222,  
    32: 'h3333,  
    33: 'h4444,  
    default: 'h0000  
};
```

Instrução	15:12	11:8	7:4	3:0
READ	0	endereço	Rs2	
WRITE	1	endereço	Rs2	
SALTO	2	endereço	0	
SALTO COND	3	endereço	Rs2	
XOR	4	Rt	Rs1	Rs2
SUB	5	Rt	Rs1	Rs2
ADD	6	Rt	Rs1	Rs2
MENOR	7	Rt	Rs1	Rs2
...	...			
FIM	F (15)	0	0	0

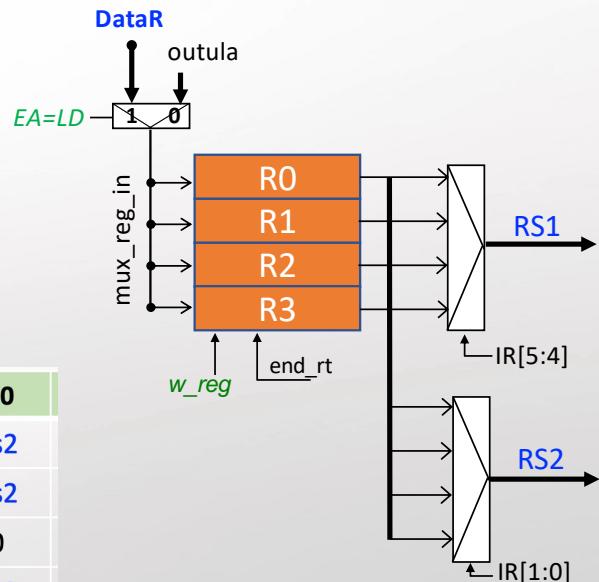
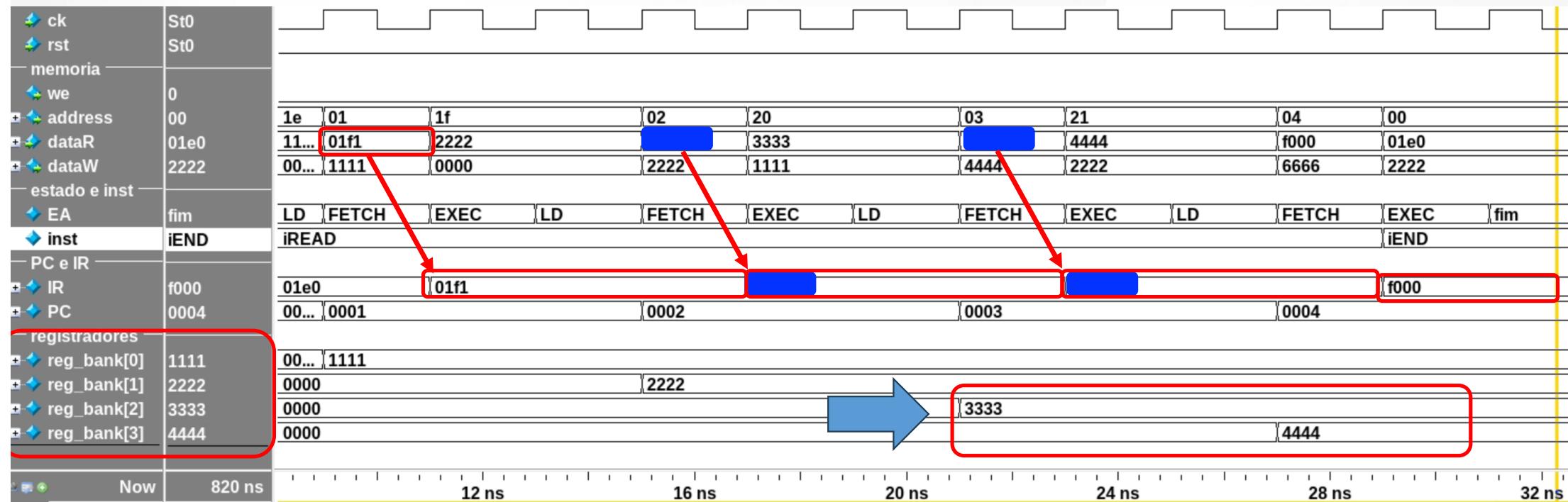
## Atividade 1: completar o banco de registradores (c)



- Simular de forma a inicializar corretamente o reg[2] e reg[3] – zoom entre 0 e 35 ns



- Decodificar as instruções da nanoCPU. O código fornecido decodifica apenas as instruções iREAD e iEND

```
always_comb begin // decode the current instruction
    case (IR[15:12])
        'h0: inst = iREAD;
        'h1: inst = completar;
        'h2: inst = completar;
        'h3: inst = completar;
        'h4: inst = completar;
        'h5: inst = completar;
        'h6: inst = completar;
        'h9: inst = completar;
        default: inst = iEND;
    endcase
end
```

```
I always_ff @(posedge ck or posedge rst) begin
    if (rst)
        EA <= IDLE;
    else begin
        unique case (EA)
            IDLE: EA <= FETCH;
            FETCH: EA <= EXEC;
            EXEC: unique case (inst)
                iEND: EA <= fim;
                iREAD: EA <= LD;
                iWRITE: EA <= completar;
                iJMP: EA <= completar;
                BRANCH: EA <= completar;
                default: EA <= ALU;
            endcase
            fim: EA <= fim;
            default: EA <= FETCH;
        endcase
    end
end
```

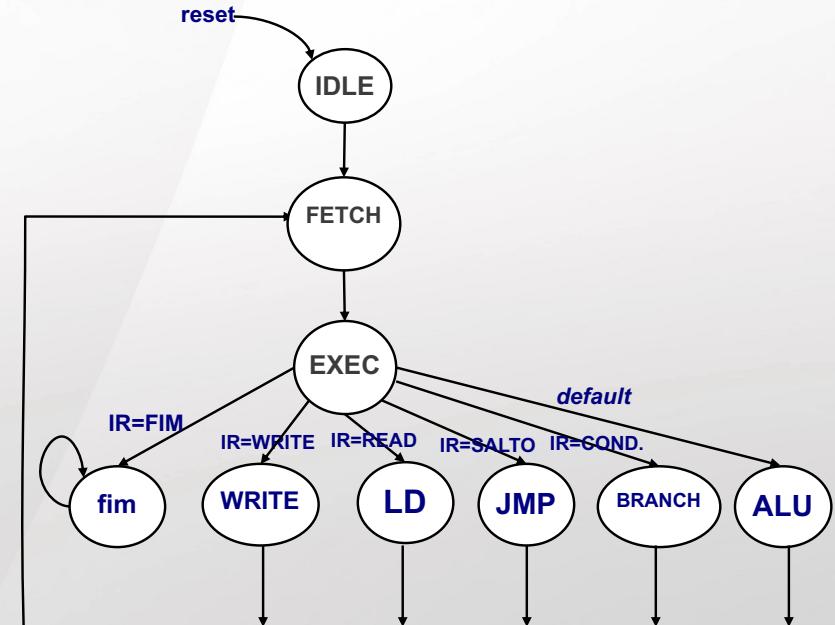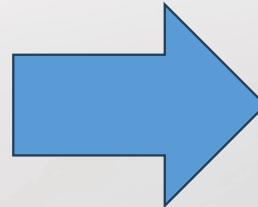

- ULA : a ULA fornecida só executa por default a soma. Faltam ao menos 4 instruções

```
// arithmetic and logic unit
always_comb begin
    unique case (inst)
        iWRITE: outalu = completar;
        // completar
        default: outalu = RS1 + RS2;
    endcase
end
```

Instrução	15:12	11:8	7:4	3:0
READ	0	endereço		Rs2
WRITE	1	endereço		Rs2
SALTO	2	endereço		0
SALTO COND	3	endereço		Rs2
XOR	4	Rt	Rs1	Rs2
SUB	5	Rt	Rs1	Rs2
ADD	6	Rt	Rs1	Rs2
MENOR	7	Rt	Rs1	Rs2
...	...			
FIM	F (15)	0	0	0

Dica: para **iLess (menor)**: outalu = (RS1 < RS2) ? 'h0001 : 'h0000;

- Programa de teste

Já temos:

$R0 \leftarrow 1111$

$R1 \leftarrow 2222$

$R2 \leftarrow 3333$

$R3 \leftarrow 4444$

**Vamos programar** (acrescentar o código binário no testbench)

$R0 \leftarrow R0 + R3$  - espera-se 5555 em R0


$R1 \leftarrow R0 - R1$  - espera 3333 em R1

$R3 \leftarrow R0 \text{ xor } R0$  - espera-se que o R3 seja zerado (método comum para zerar registradores)

$R2 \leftarrow R1 < R0$  -  $3333 < 5555$ , logo R2 deve ser 1
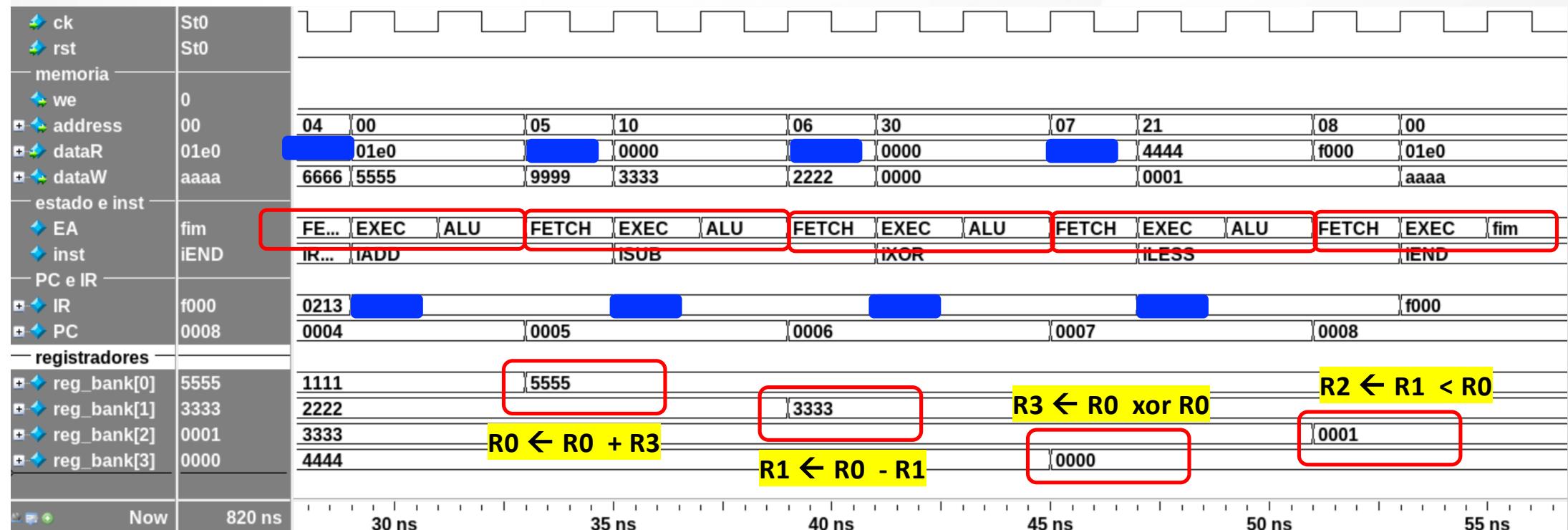
## Atividade 5 simulação para validar as alterações

- Após fazer as alterações no código, e escrever as 4 instruções no *testbench* devemos obter:




- O sinal **we** está assim definido no código fornecido:

```
assign we = 0; // atividade 6
```

- Este sinal deve ser ativo (1) quando o EA for WRITE, senão 0.
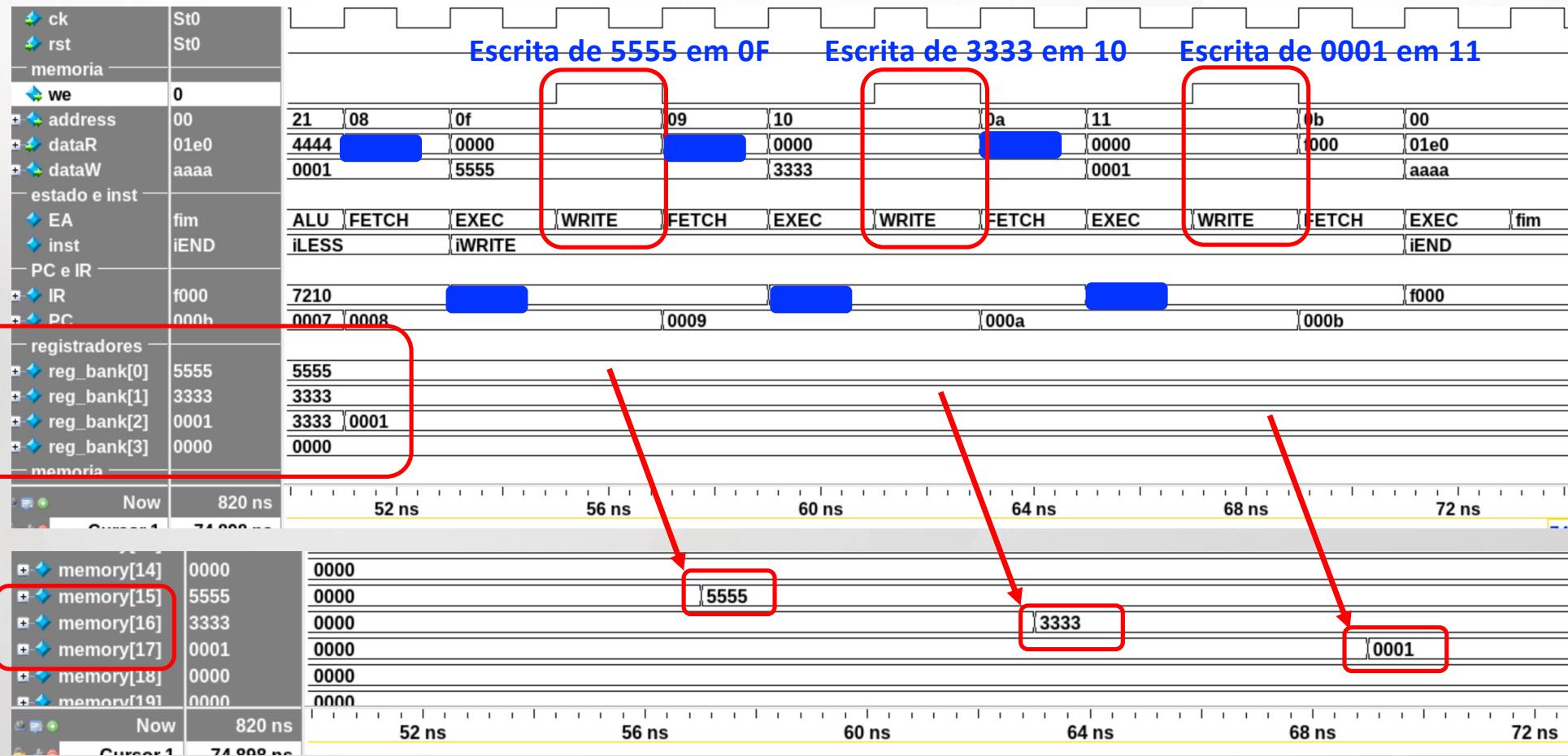
## Atividade 6 teste de escrita na memória

Escrever o conteúdo dos registradores R0 (5555), R1 (3333), R2 (0001) na posições 15 (0F)<sub>16</sub>, 16 (10)<sub>16</sub> e 17 (11)<sub>16</sub>



No código fornecido o PC está sendo sempre incrementado:

```
assign muxPC = PC + 1;
```


Deve-se implementar o **muxpC** de tal forma que o PC recebe os 8 bits do IR: {**8'h00**, **IR[11:4]**}

Condições para a atribuição:

(1) EA == JMP

(2) EA == BRANCH && RS2[0] // bit do less ativo

Instrução	15:12	11:8	7:4	3:0
READ	0	endereço		Rs2
WRITE	1	endereço		Rs2
SALTO	2	endereço	0	
SALTO COND	3	endereço		Rs2
XOR	4	Rt	Rs1	Rs2

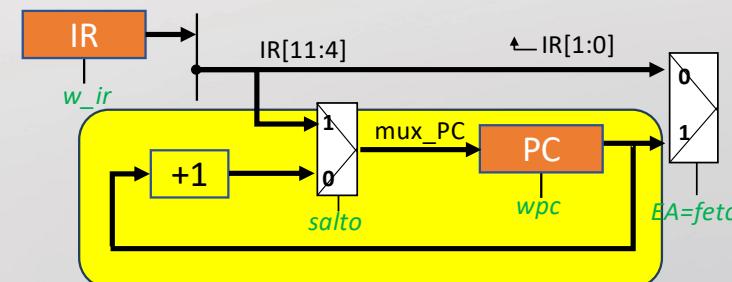

Lembrando: o R2 tem  $(0001)_{16}$


Após o armazenamento de R2:

- salto condicional para endereço 255 se R2=1 ( $11 \Rightarrow 'h3FF2$ )
- no endereço 255 salta para endereço 20 ( $14)_{16} \Rightarrow 'h2140$ )
- no endereço 20 termina o programa ( $20 \Rightarrow 'hF000$ )

Instrução	15:12	11:8	7:4	3:0
READ	0		endereço	Rs2
WRITE	1		endereço	Rs2
SALTO	2		endereço	0
SALTO COND	3		endereço	Rs2
XOR	4	Rt	Rs1	Rs2

```
10: 'h1112, // store R2 in 11
11: 'h3FF2, // branch to 255 (hFF) if R2=1
20: 'hF000, // end of program
30: 'h1111,
31: 'h2222,
32: 'h3333,
33: 'h4444,
255: 'h2140, // unconditional jump to 20 (h14)
default: 'h0000
};
```
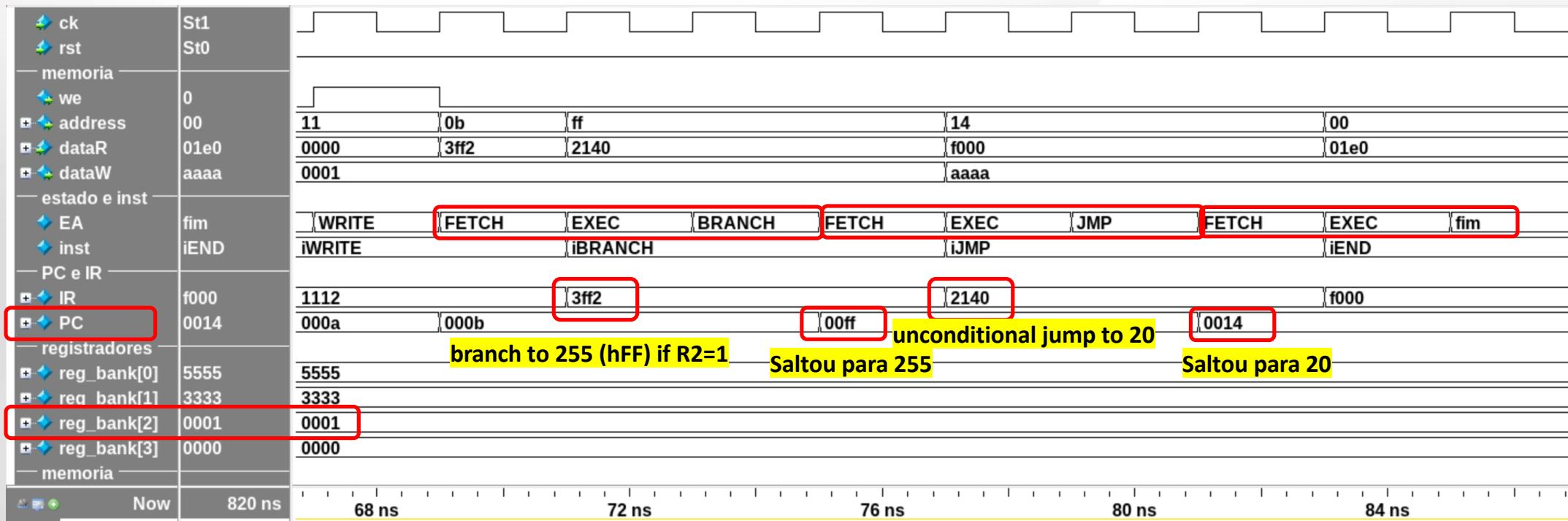
## Atividade 7: Saltos – condicionais e incondicionais




- Incluir duas instruções – iINC e iDEC
- Usar os campos 8 e 9 para as instruções
  - INC:  $Rt \leftarrow RS1 + 1$ , exemplo 'h8110 R1  $\leftarrow R1 + 1$
  - DEC:  $Rt \leftarrow RS1 - 1$ , exemplo 'h9330 R3  $\leftarrow R3 - 1$
- Ações:
  - insere na lista de instruções – instType – iINC, iDEC
  - acrescentar as operações de incremento e decremeno na ULA
  - Decodificar as instruções iINC e iDEC
- Programa teste:

```

11: 'h3FF2, // branch to 255 (xFF) if R2=1
20: 'h8000, // INC R0
21: 'h8110, // INC R1
22: 'h9220, // DEC R2
23: 'h9330, // DEC R3
24: 'hF000,
.....

```

ck	St0
rst	St0
memória	
we	0
address	00
dataR	01e0
dataW	aaac
estado e inst	
EA	fim
inst	iEND
PC e IR	
IR	f000
PC	0018
registradores	
reg_bank[0]	5556
reg_bank[1]	3334
reg_bank[2]	0000
reg_bank[3]	ffff
memória	

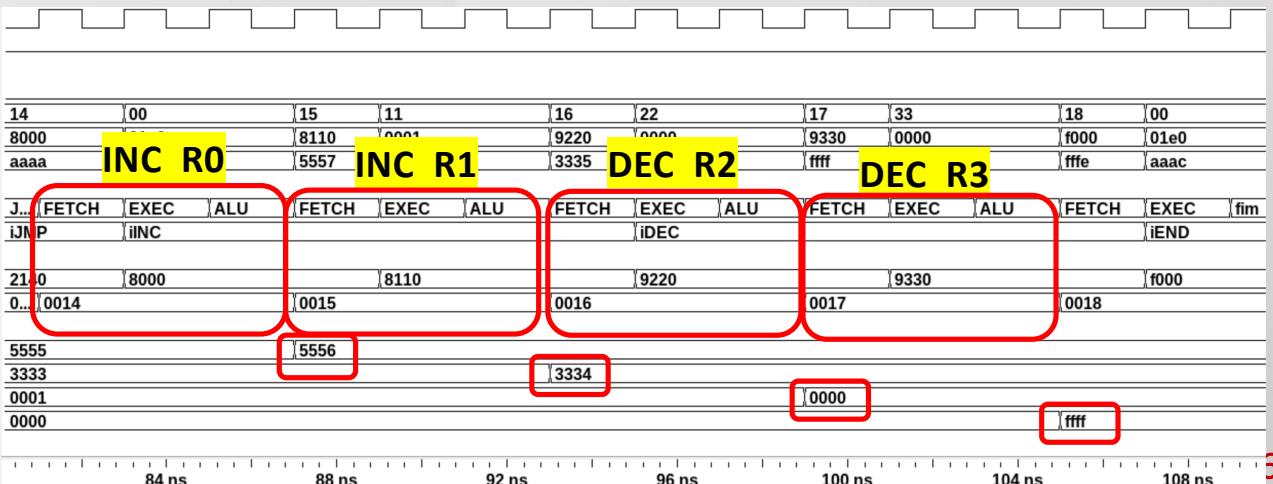

Instrução	15:12	11:8	7:4	3:0
READ	0		endereço	Rs2
WRITE	1		endereço	Rs2
SALTO	2		endereço	0
SALTO COND	3		endereço	Rs2
XOR	4	Rt	Rs1	Rs2
SUB	5	Rt	Rs1	Rs2
ADD	6	Rt	Rs1	Rs2
MENOR	7	Rt	Rs1	Rs2
...	...			
FIM	F (15)	0	0	0

## Atividade 9 executar o programa exemplo (a)


```
i = 0
a = 0
do
    a = a + i
    i = i + 1
while (i<10)
"write" a
fim

memory_array_t memory = {
    0: 'h4000,
    1: 'h4111,
    2: 'h0093,
    3: 'h6110,
    4: 'h8000,
    5: 'h7203,
    6: 'h3032,
    7: 'h10A1,
    8: 'hF000,
    9: 'h000A,
    default: 'h0000
};
```

	Endereço	Instrução - assembly	comentário	Binário (hexa)
	0	<b>xor</b> R0, R0, R0	R0 $\leftarrow$ 0 ( <b>i</b> )	4 0 0 0
	1	<b>xor</b> R1, R1, R1	R1 $\leftarrow$ 0 ( <b>a</b> )	4 1 1 1
	2	<b>read</b> R3, 11	Le da posição 09: R3 $\leftarrow$ 10	0 09 3
	3	<b>add</b> R1, R1, R0	<b>a</b> = <b>a</b> + <b>i</b>	6 1 1 0
	4	<b>inc</b> R0, R0	R0 $\leftarrow$ R0 + 1	8 0 0 0
	5	<b>menor</b> R2, R0, R3	R2 $\leftarrow$ 1 se <b>i</b> < 10 else 0	7 2 0 3
	6	<b>salto cond</b> 3, R2	se R2=1 salta para 3	3 0 3 2
	7	<b>write</b> R1, 10	Escreve <b>a</b> na posição 10	1 0A 1
	8	<b>fim</b>	Termina a execução	F000
	9	10		000A
	10 (A)		Receberá o valor de <b>a</b>	
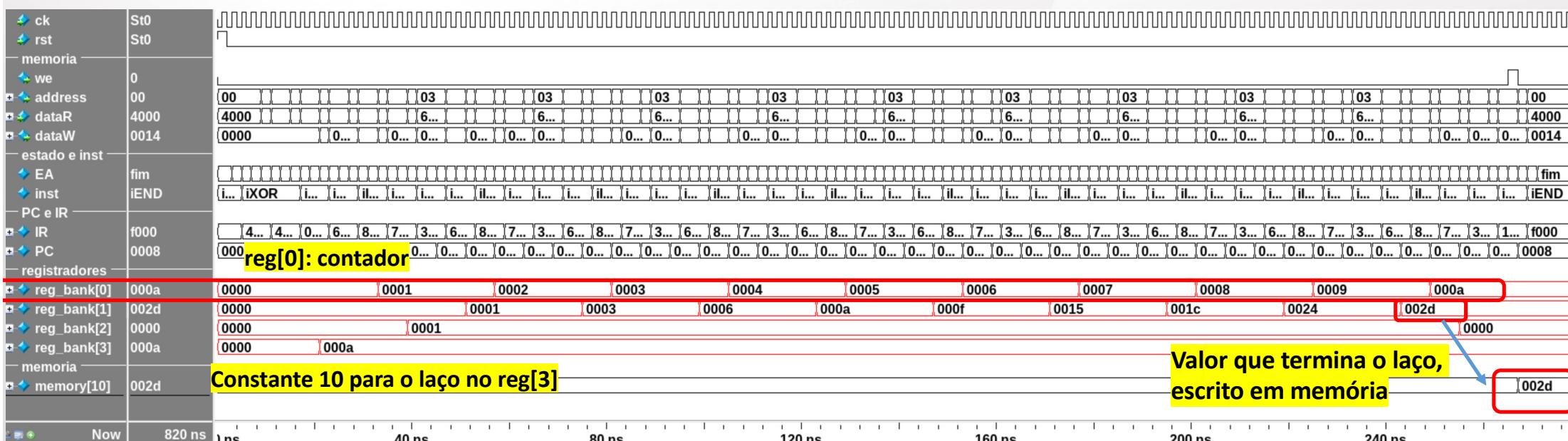
## Atividade 9: executar o programa exemplo (b)

- Observar o **reg[0]** – variável i, conta de 0 a 9, no valor 10 termina o laço
- O **reg[1]** é o “ $a = a + i$ ” – 0, 1, 3, 6, 10, 15, 21(x1C), 28 (x1C), 36 (x24), 45 (x2D)
- No final grava na posição **10** da memória o valor **0x2D**



Tempo de simulação : 300 ns

```
fib1 = 0
fib2 = 1

do {
    escreve fib1 na memória
    next = fib1 + fib2
    fib1 = fib2
    fib2 = next
    N = N -1
} while (N>0)
```

**Dicas:**


- Reservar **R0** como uma constante 0 (zero)  
**'h4000, // R0 <- 0 (constant)**
- Dois registradores devem ser dedicados a fib1 (**R1**) e fib2 (**R2**)
- Para fazer fib1 = fib2 pode-se fazer um xor com 0  
**'h4120, // R1 <- R2 xor R0 (fib1 <- fib2)**
- **R3** – usar para tratar *next*, N (lê N da memória, decremente N, grava N na memória), e usa para o salto condicional (R3=1 se N<0) – é o registrador “temporário”

```
memory_array_t memory = '{ // fibonacci
    ...
    20: 'h000E, // 14 first elements of the series
    21: 'h0000, // receives the values of the series
    default: 'h0000
};
```
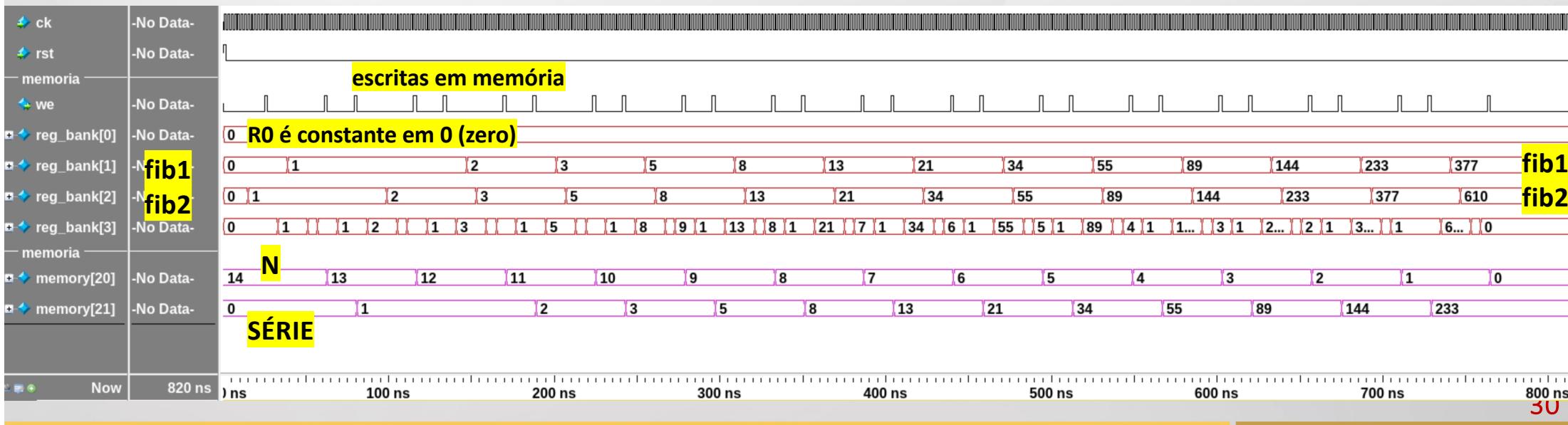
## Calcular a sequência de Fibonacci (b)

```
fib1 = 0  
fib2 = 1  
  
do {  
    escreve fib1 na memória  
    next = fib1 + fib2  
    fib1 = fib2  
    fib2 = next  
    N = N -1  
} while (N>0)  
fim
```

- **R0**: constante 0
  - **R1**: fib1
  - **R2**: fib2
  - **R3**: temporário



**FIM DA UNIDADE 4 (2025/1)**

