

# Microeletrônica



## Aula #10 → Multiplicação e Divisão: conceitos básicos Operações de rotação e deslocamento

□ Professor: Fernando Gehm Moraes

□ Livro texto:


Digital Integrated Circuits a Design Perspective - Rabaey

C MOS VLSI Design - Weste

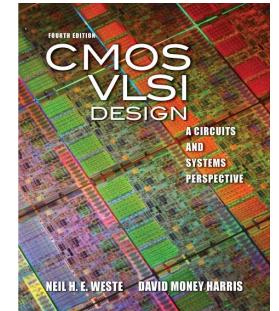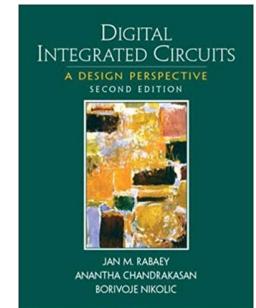


**Revisão das lâminas: 06/nov/2024**

# Conceitos básicos para multiplicação

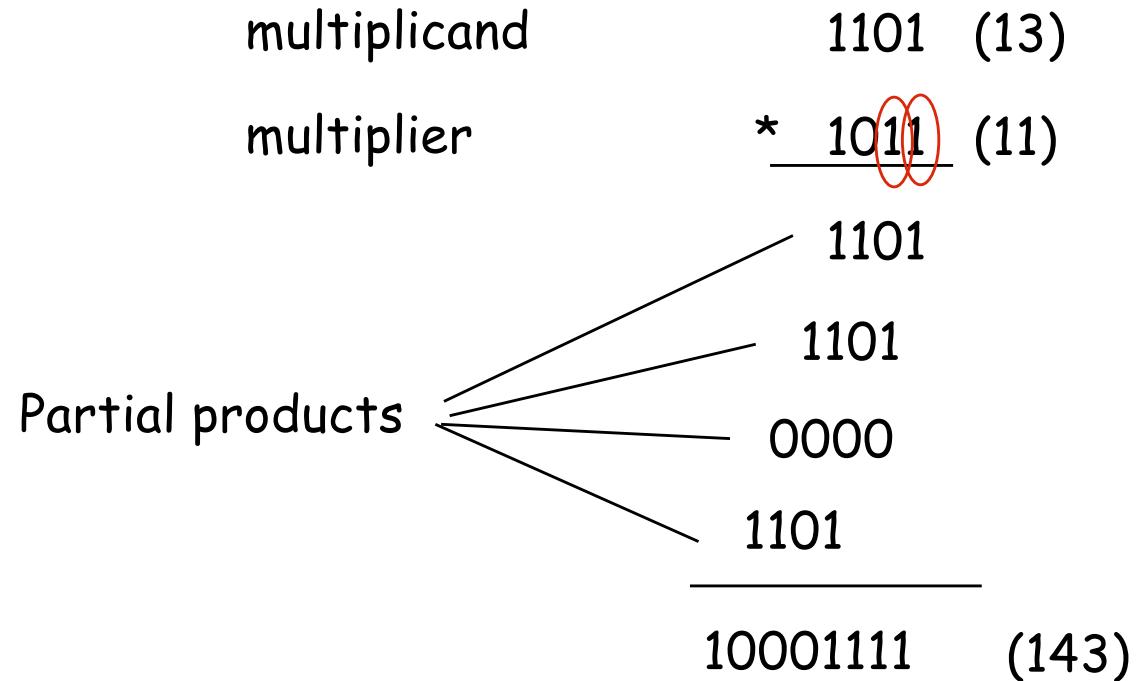


- product of 2 n-bit numbers is an 2n-bit number
  - sum of n n-bit partial products
- unsigned

# Multiplicação

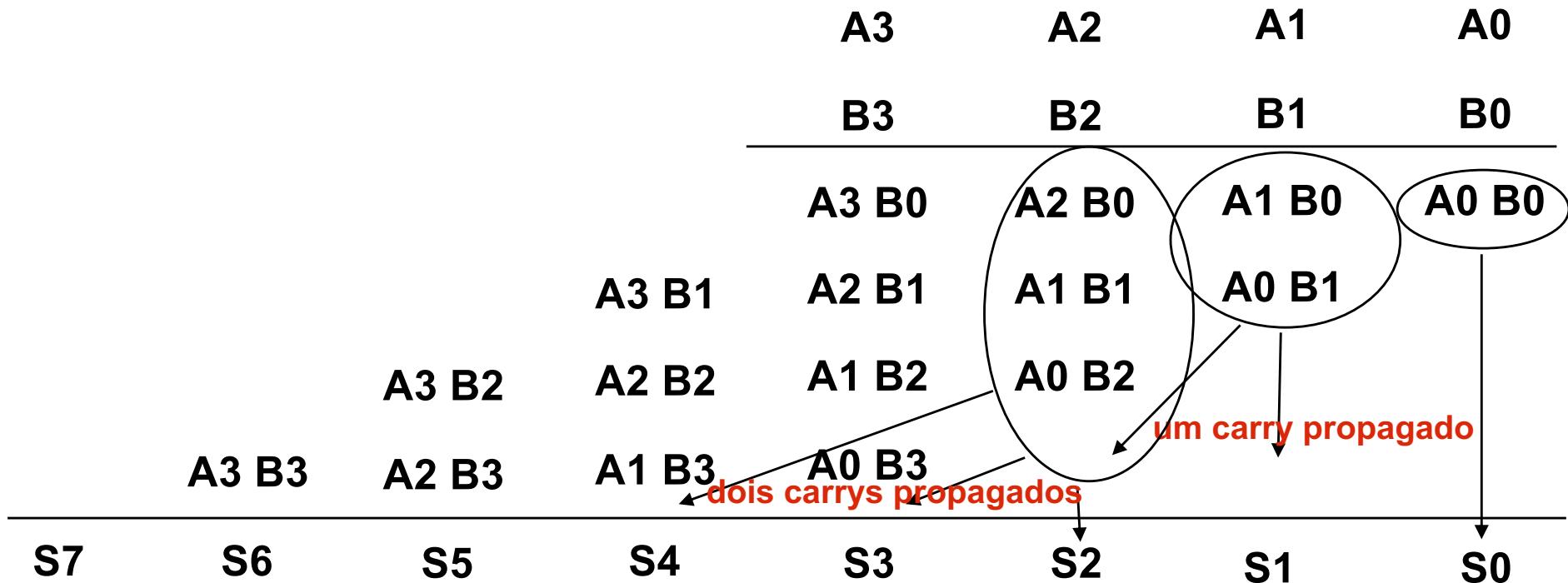


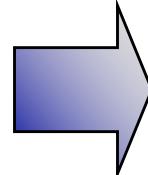Quanto maior o número de produtos parciais a somar maior o número de bits de vai-um gerados



**PROBLEMA**

# Multiplicador “array”

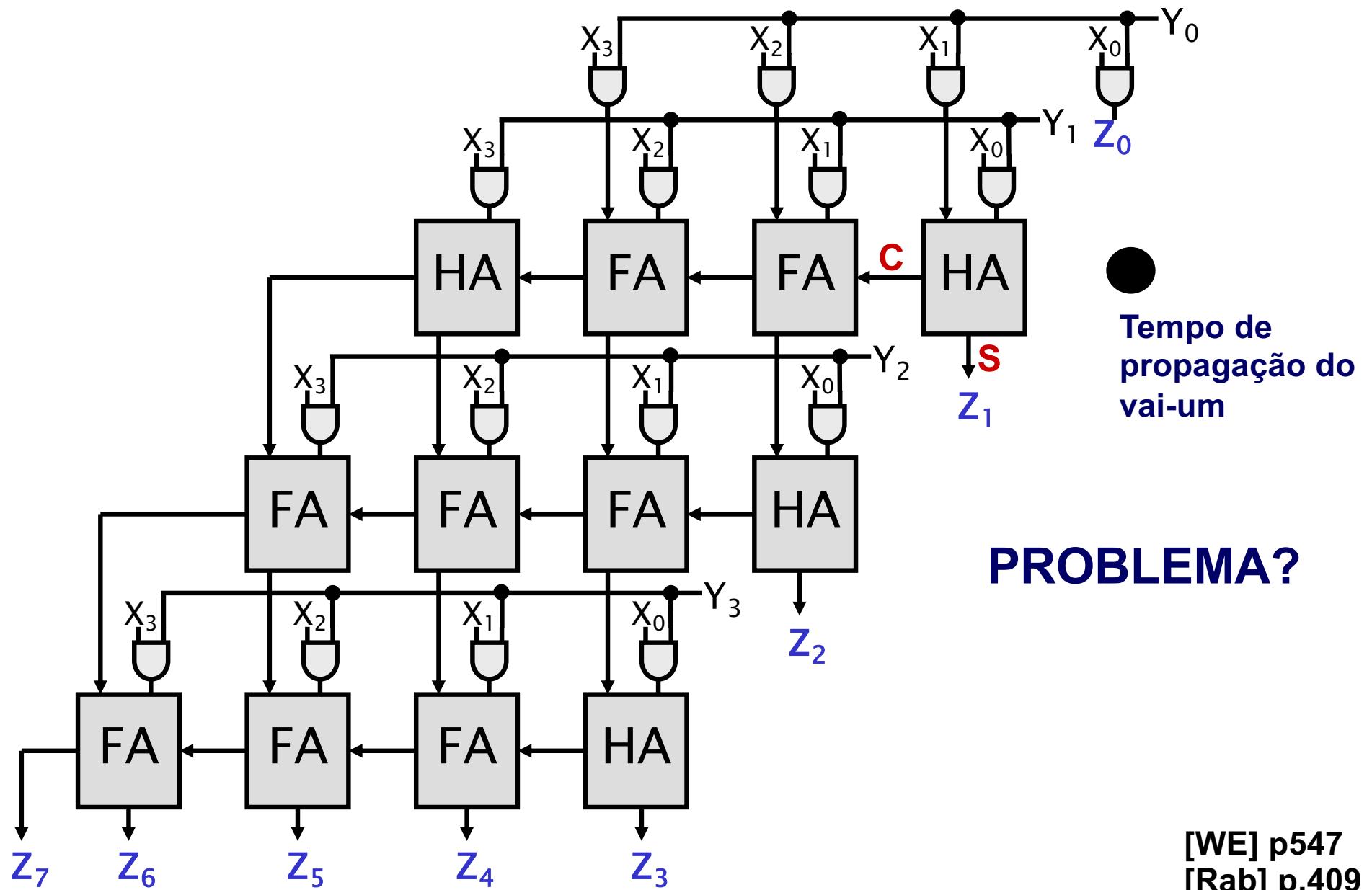

# Carry-save Addition

- Speeding up multiplication is a matter of speeding up the summing of the partial products.
- “Carry-save” addition can help.
- Carry-save addition passes (saves) the carries to the output, rather than propagating them.

- Example: sum three numbers,  
 $3_{10} = 0011$ ,  $2_{10} = 0010$ ,  $3_{10} = 0011$

$$\begin{array}{r} 3_{10} \quad 0011 \\ + 2_{10} \quad 0010 \\ \hline c \quad 01\boxed{0}0 = 4_{10} \\ s \quad 000\boxed{1} = 1_{10} \end{array} \quad \left. \right\} \text{carry-save add}$$

$$\begin{array}{r} 3_{10} \quad 0011 \\ + 2_{10} \quad 0010 \\ \hline c \quad 0010 = 2_{10} \\ s \quad 0110 = 6_{10} \\ \hline 1000 = 8_{10} \end{array} \quad \left. \right\} \text{carry-propagate add}$$

- In general, carry-save addition takes in 3 numbers and produces 2.
- Whereas, carry-propagate takes 2 and produces 1.
- With this technique, we can avoid carry propagation until final addition

# Carry-save Addition

□ Fazer a soma  $7 + 3 + 4$



$$\begin{array}{r} 0111 \\ 0011 \\ \hline 0 \\ \hline 0100 \\ \hline 0 \end{array}$$

carry-save add {

7  
3  
carry  
soma } carry-save add

4  
carry  
soma  
resultado


# Carry-save Circuits

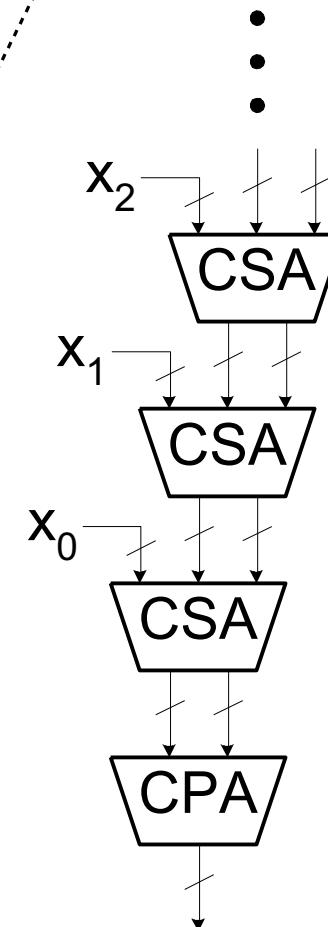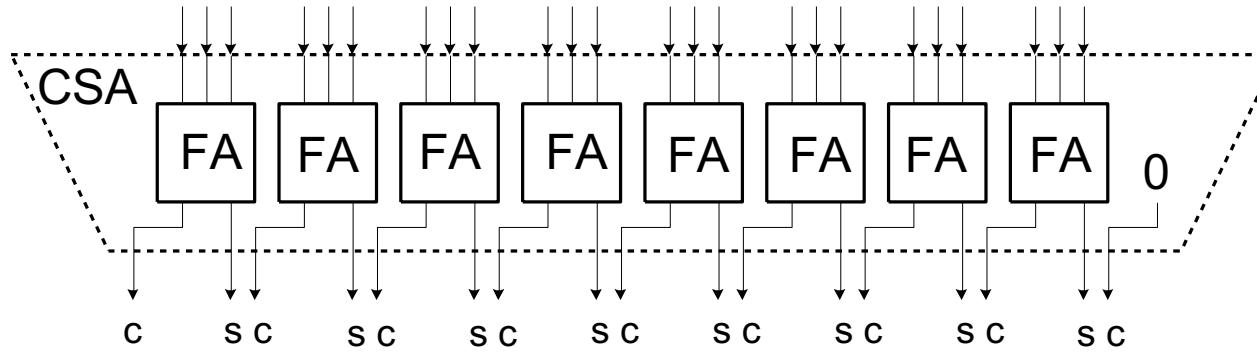


- When adding sets of numbers, carry-save can be used on all but the final sum.
- Standard adder (carry propagate) is used for final sum.
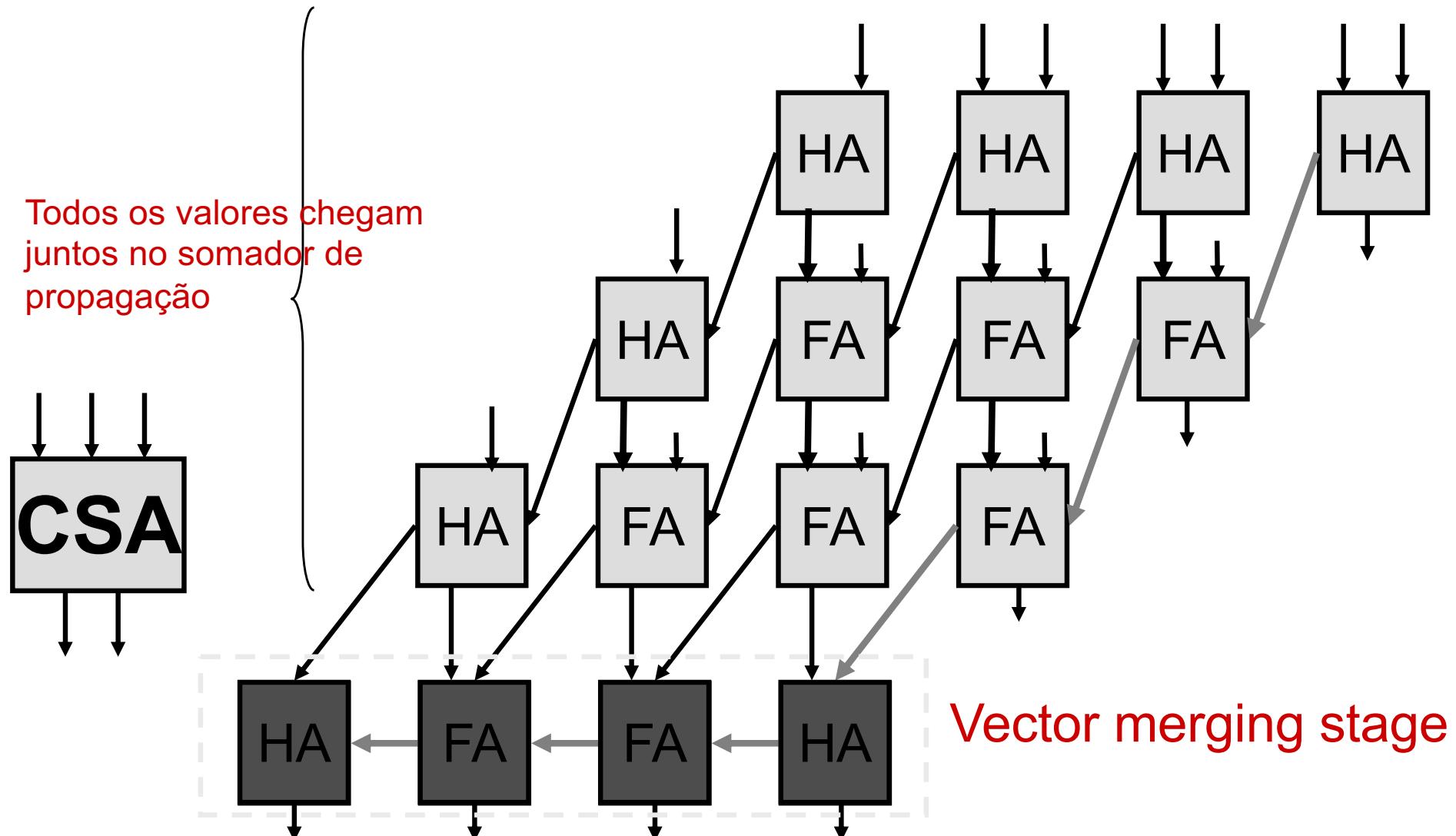
# Carry-Save Adder: structure


- Postpone the “carry propagation” operation to the last stage



# Implementação do multiplicador

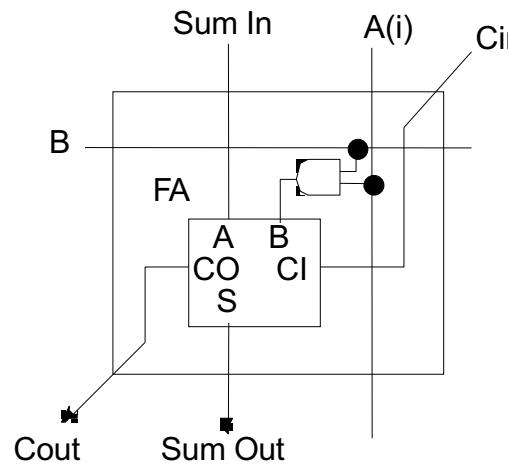

Building block: full adder + and

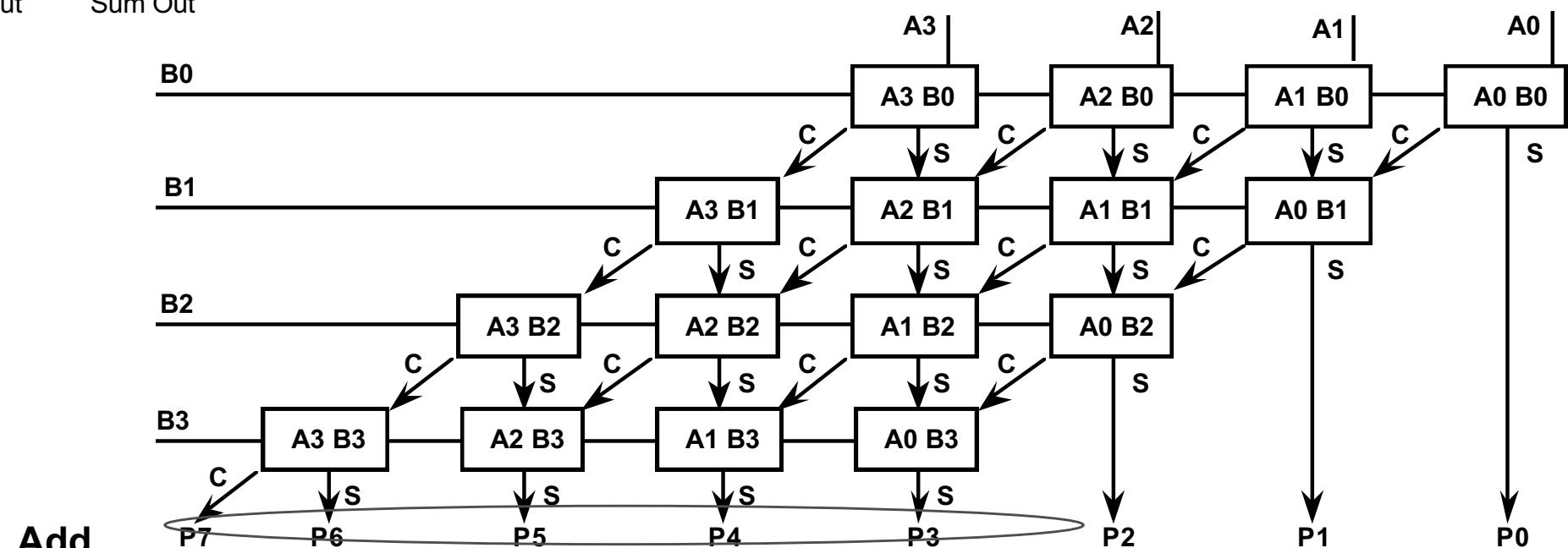


4 x 4 array of building blocks
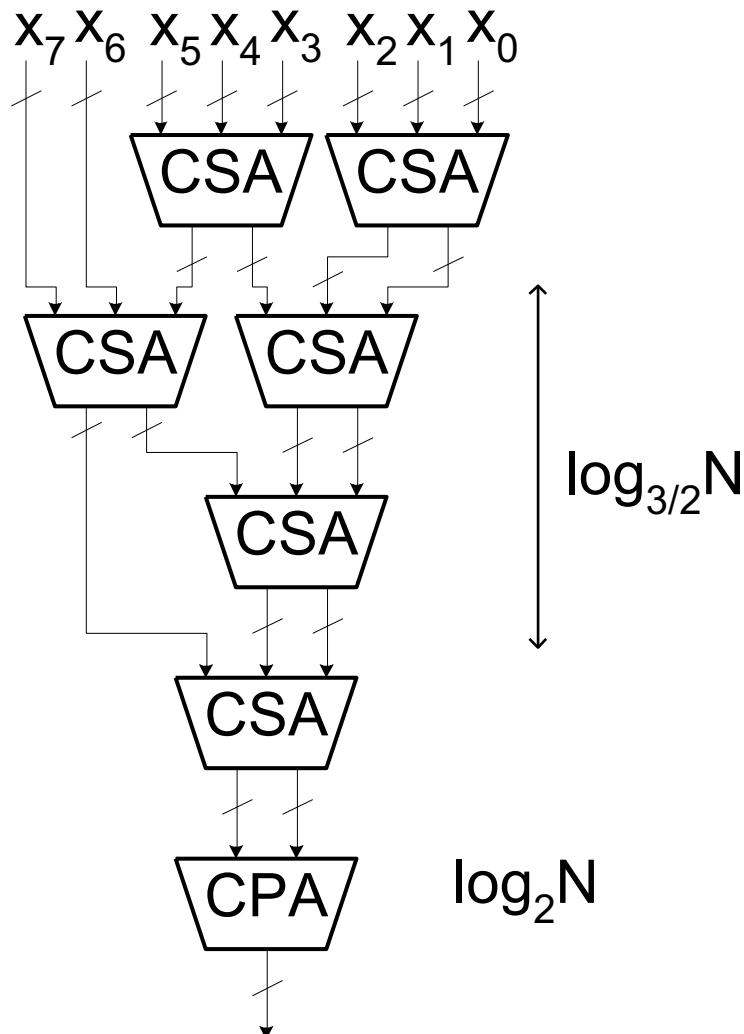
# Carry-save Addition

CSA is associative and communitive. For example:

$$((X_0 + X_1) + X_2) + X_3 = ((X_0 + X_1) + (X_2 + X_3))$$



- A balanced tree can be used to reduce the logic delay.
- This structure is the basis of the **Wallace Tree Multiplier**.
- Partial products are summed with the CSA tree. Fast CPA is used for final sum.
- Multiplier delay  $\propto \log_{3/2} N + \log_2 N$

O somador carry save, utilizado nos multiplicadores, serve para realizar a soma quando há várias parcelas a serem adicionadas.

Dados os seguintes valores:

$$A = 001101 (13_{10})$$

$$B = 000101 (5_{10})$$


$$C = 001011 (11_{10})$$

$$D = 001010 (10_{10})$$

$$E = 000111 (7_{10})$$

$$F = 001100 (12_{10})$$

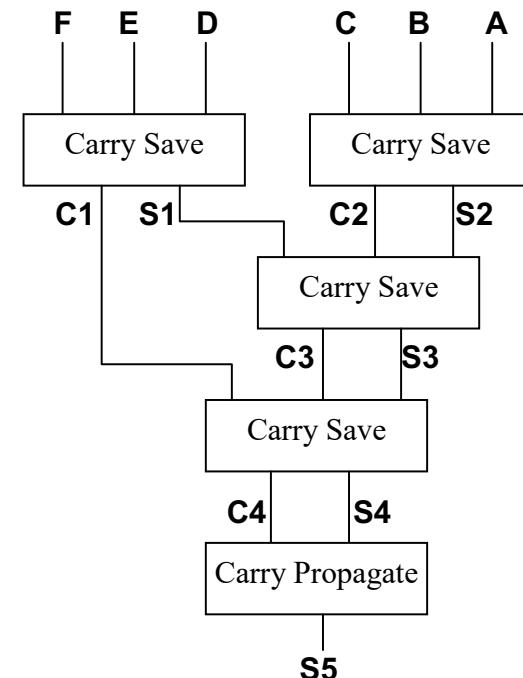Mostre a obtenção e os valores de  $(C1/S1)$ ,  $(C2/S2)$ ,  $(C3/S3)$ ,  $(C4/S4)$  e a soma final ( $S5$ ).




D	0	0	1	0	1	0
E	0	0	0	1	1	1
F	0	0	1	1	0	0
S1						
C1						

A	0	0	1	1	0	1
B	0	0	0	1	0	1
C	0	0	1	0	1	1
S2						
C2						
S1						
S3						
C3						
C1						
S4						
C4						
Soma						

Um projetista deve realizar a multiplicação de uma matriz de coeficientes [36x9] por um vetor de 36 posições. Analise as estruturas de dados, e aponte uma solução eficiente para a multiplicação da primeira linha.

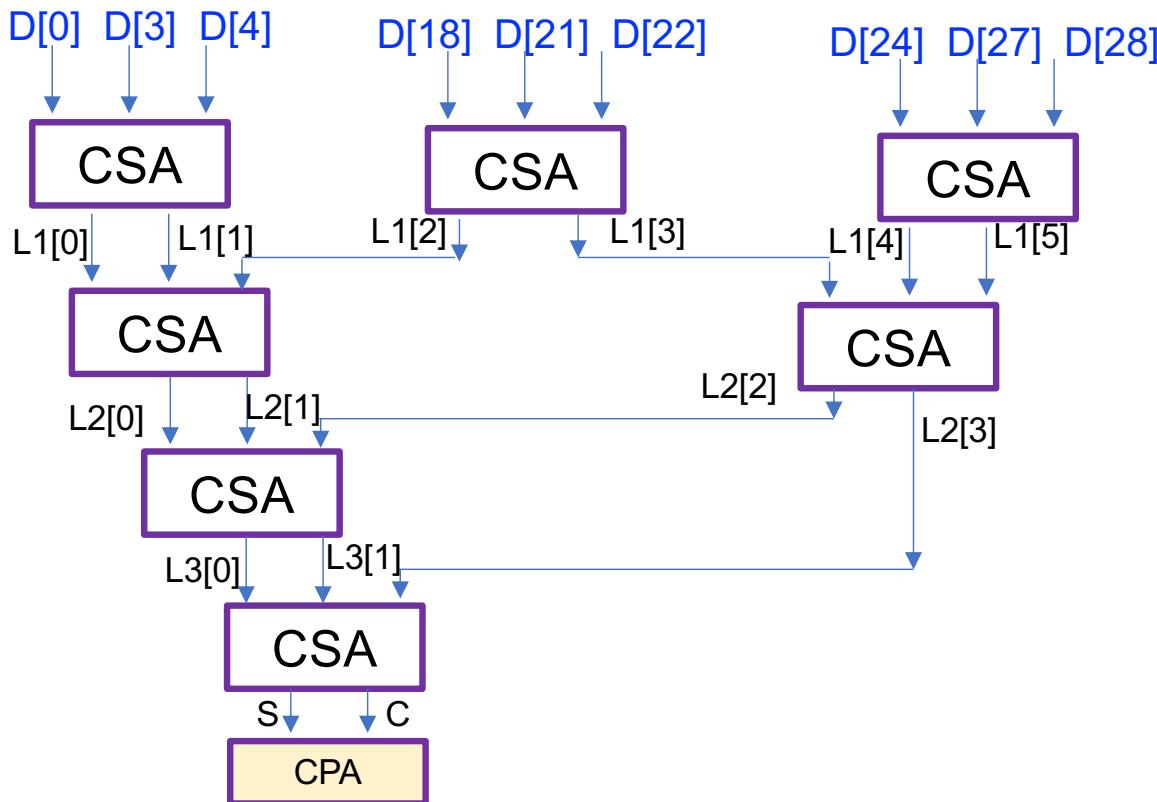
## Solução:

CSA\_9 sp0 (D[D0], D[3], D[4], D[18], D[21], D[22], D[24], D[27], D[28], S[0]);



## Multiplicação. Apresenta-se abaixo o diagrama lógico de um multiplicador de 4 bits.

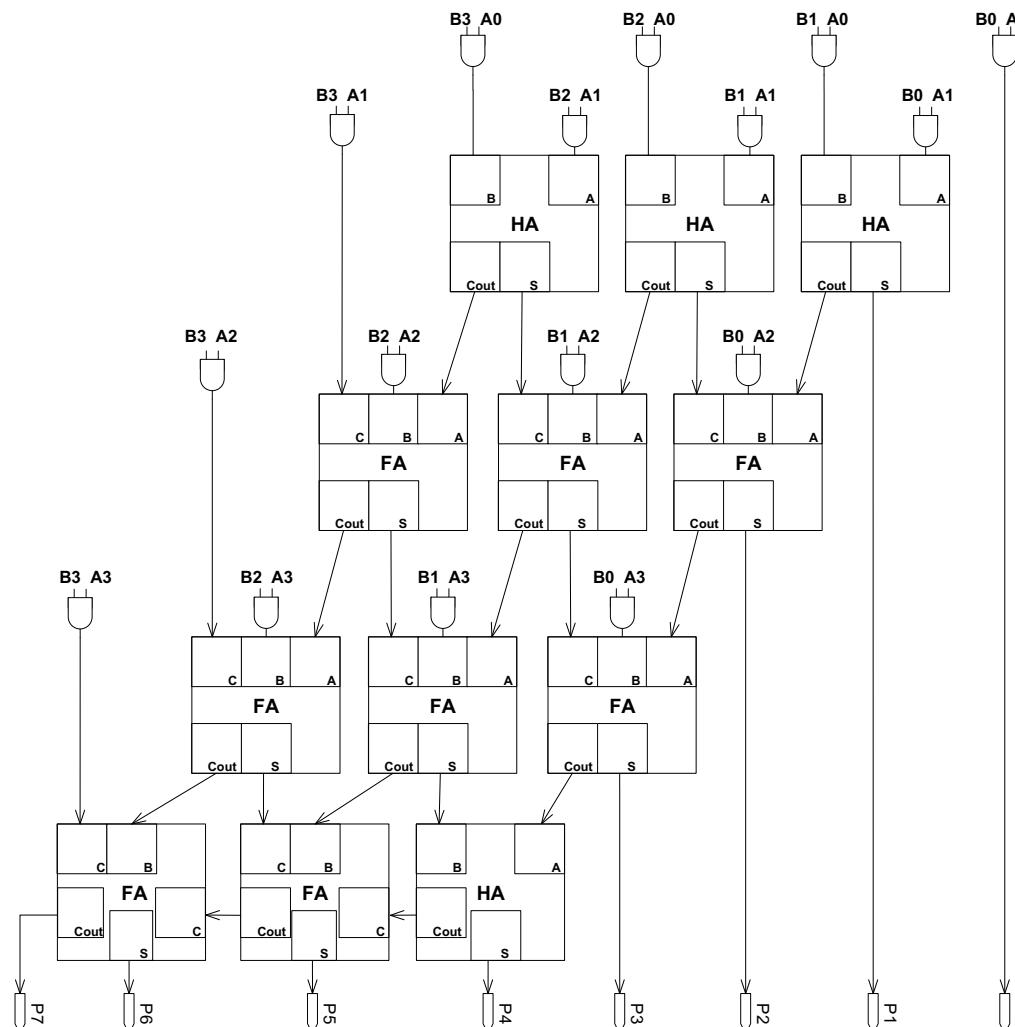- a) Explique como o carry é propagado no interior do circuito. Qual a vantagem deste esquema de propagação de carry?
- b) Considere:  $A=1011$  e  $B=1101$ . Desenhe sobre o circuito os valores booleanos correspondentes, verificando se o valor obtido pela multiplicação é o correto.




A=1101  
B=1011
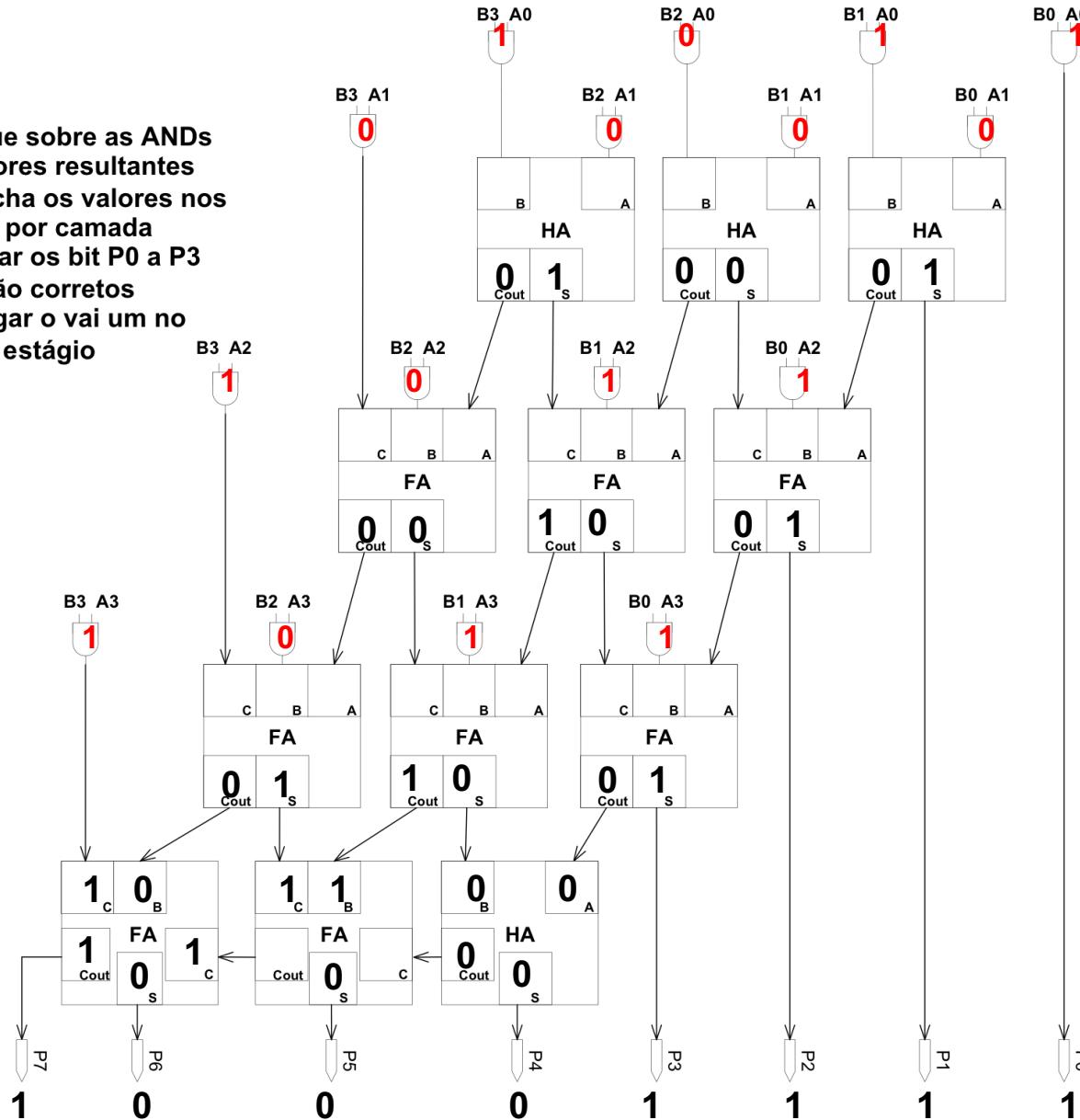
# Multiplicador com carry-save


DICA:

- 1- coloque sobre as ANDs os valores resultantes
- 2- Preencha os valores nos HA/FA por camada
- 3- Verificar os bit P0 a P3 se estão corretos
- 4- Propagar o vai um no último estágio


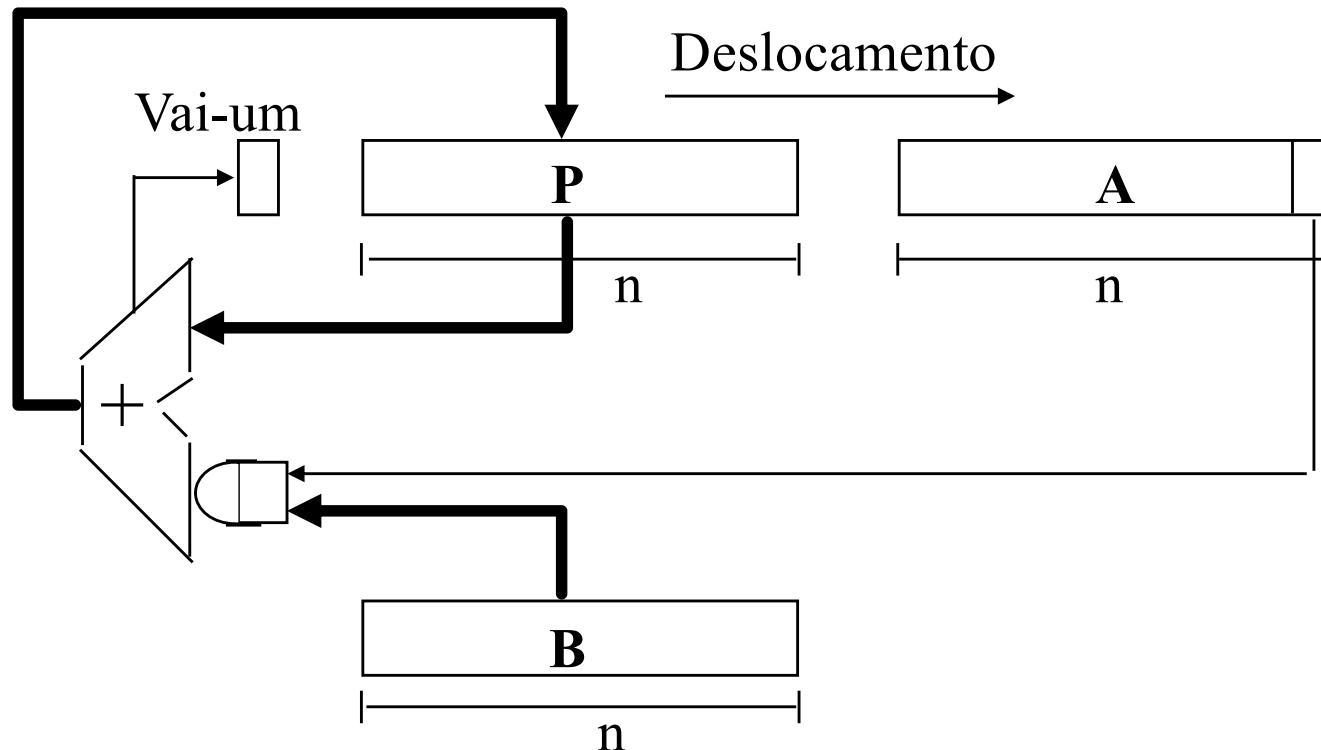
# Multiplicação serial

- Solução natural para  $a^*b$ : somas sucessivas  $n$  passos



- Inicialmente,  $P=0$ ,  $A=a$ ,  $B=b$ . Cada passo, duas partes:
  - soma carregada em  $P$ ;
  - $P$  &  $A$  deslocado um bit para a direita.

# Multiplicação A\*B


$$\begin{array}{l} \mathbf{A} = 11011 \quad (27) \\ \mathbf{B} = 00101 \quad (5) \end{array}$$

$$135 \rightarrow 100\ 00111$$

passo	P						A				
	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1
	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1
2	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1
	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
3	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
4	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1
	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1
5	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1
	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1
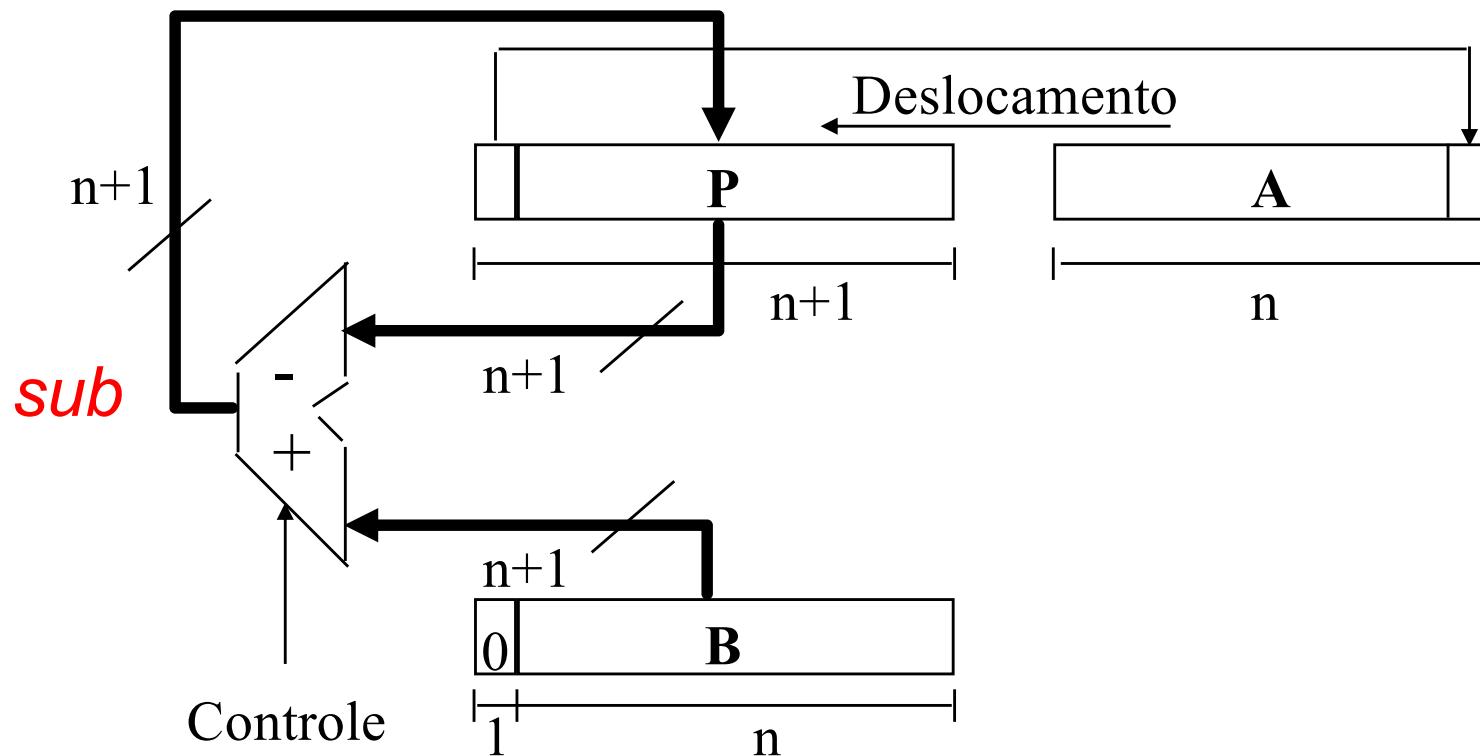
# Divisão serial

- Solução para  $a/b$ : subtrações sucessivas,  $n$  passos



- Algoritmo:
  - 1) desloca P&A p/ esq 1 bit;  $\text{sub} \leftarrow P-B$ ;
  - 2) if ( $\text{sub}<0$ ),  $A_0=0$  else  $\{ A_0 =1; P \leftarrow \text{sub} \}$

# Divisão A/B

$$\begin{array}{ll} A = 11011 & (27) \\ B = 00101 & (5) \end{array}$$

- 1) desloca P&A p/ esq 1 bit;  $\text{sub} \leftarrow \text{P-B}$ ;
- 2) if ( $\text{sub} < 0$ ),  $\text{A}_0=0$  else {  $\text{A}_0 = 1$ ;  $\text{P} \leftarrow \text{sub}$ }

passo	P (conterá o resto)						A (conterá a divisão)				
	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0
	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0
2											
3											
4											
5											

# Divisão A/B

A = 11011 (27)

B = 00101 (5)

- 1) desloca P&A p/ esq 1 bit; sub  $\leftarrow$  P-B;
- 2) if (sub<0), A0=0 else { A0 =1; P  $\leftarrow$  sub}

passo	P (conterá o resto)						A (conterá a divisão)				
	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0
	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0
2	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0
	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0
3											
4											
5											

# Divisão A/B

**A = 11011 (27)**

**B = 00101 (5)**

- 1) desloca P&A p/ esq 1 bit; sub  $\leftarrow$  P-B;
- 2) if (sub<0), A0=0 else { A0 =1; P  $\leftarrow$  sub}

passo	P (conterá o resto)						A (conterá a divisão)				
	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0
	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0
2	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0
	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0
3	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1
4											
5											

$$00110 - 00101 = 001$$

# Divisão A/B

**A = 11011 (27)**

**B = 00101 (5)**

- 1) desloca P&A p/ esq 1 bit; sub  $\leftarrow$  P-B;
- 2) if (sub<0), A0=0 else { A0 =1; P  $\leftarrow$  sub}

passo	P (conterá o resto)						A (conterá a divisão)				
	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0
	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0
2	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0
	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0
3	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1
4	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0
	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0
5											

# Divisão A/B

**A = 11011 (27)**

**B = 00101 (5)**

- 1) desloca P&A p/ esq 1 bit; sub  $\leftarrow$  P-B;
- 2) if (sub<0), A0=0 else { A0 =1; P  $\leftarrow$  sub}

passo	P (conterá o resto)						A (conterá a divisão)				
	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0
	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0
2	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0
	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0
3	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1
4	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0
	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0
5	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0
	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1


Resto = 2

resultado=5

# Shift and Rotate Operations


- Used in:
  - Microprocessors
  - Encryption algorithms
- If fixed shift, simply wire the inputs to the correct output positions
- Variable shift
  - One-bit shifter
  - Barrel shifter
  - Logarithmic shifter

# One-bit Shifter

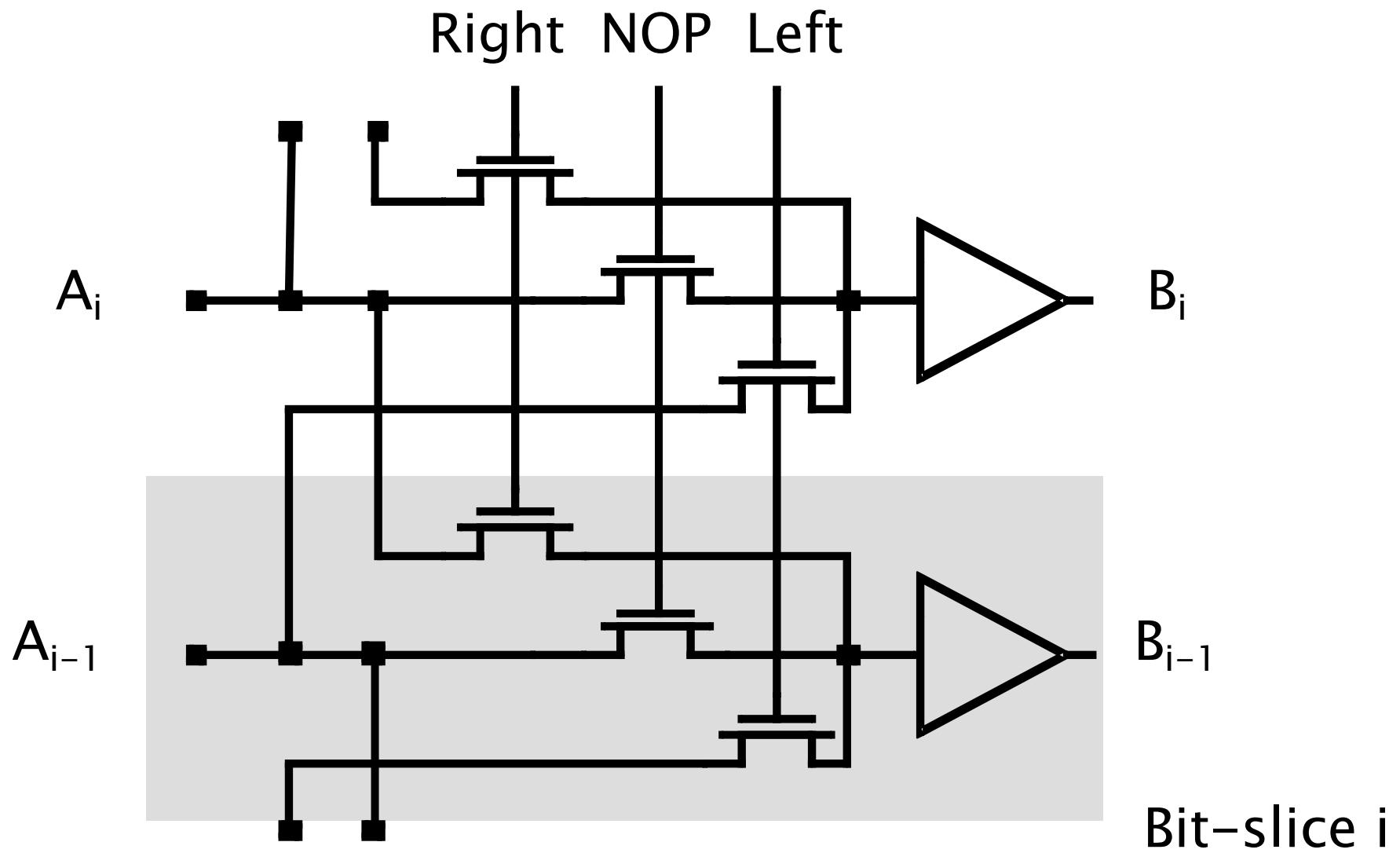
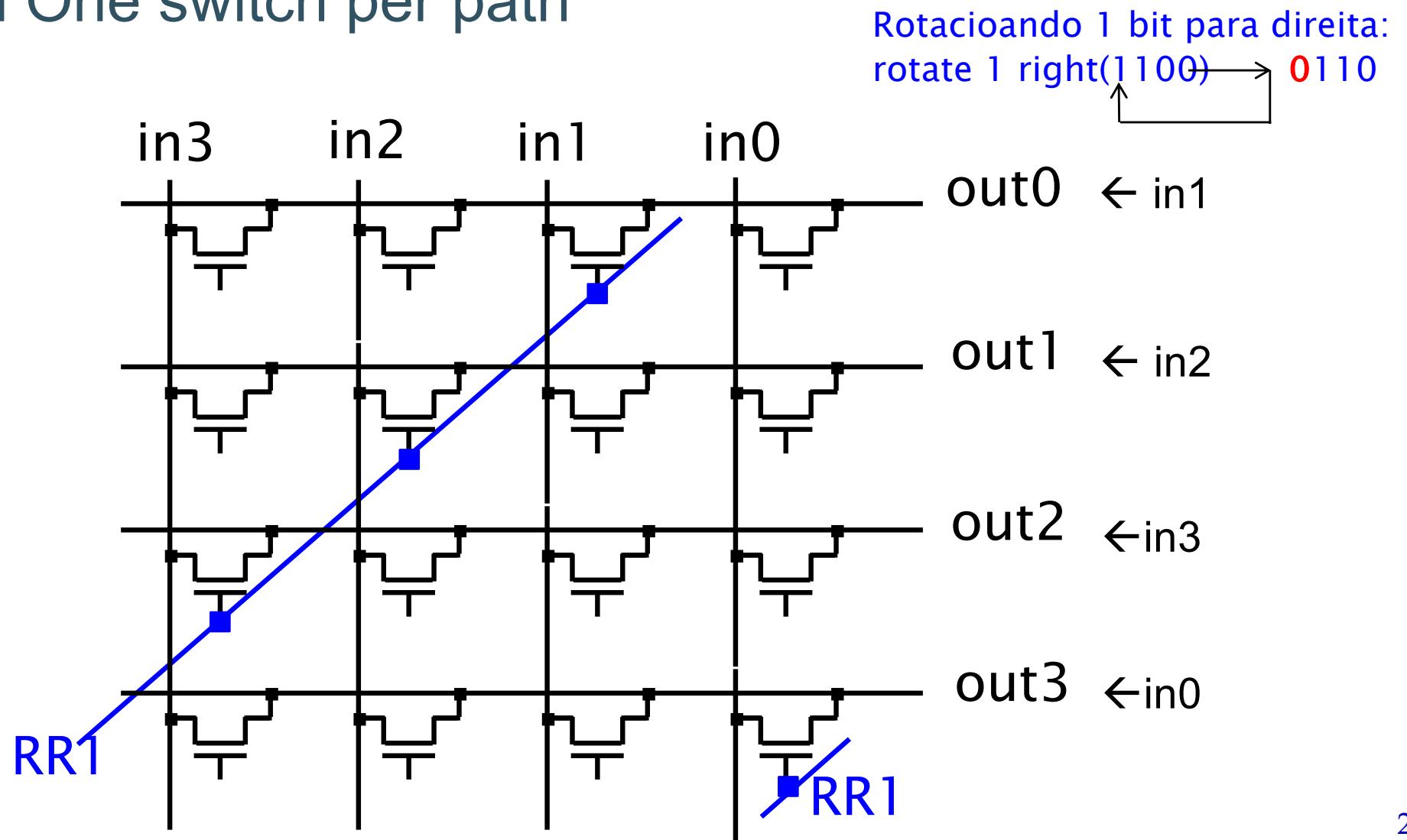
# n-bit Shifter (barrel shifter)



- Quadratic number of transistors
- One switch per path



# n-bit Shifter (barrel shifter)


Rotacionando 2 bits para direita:

rotate 1 right(1100) → 0011

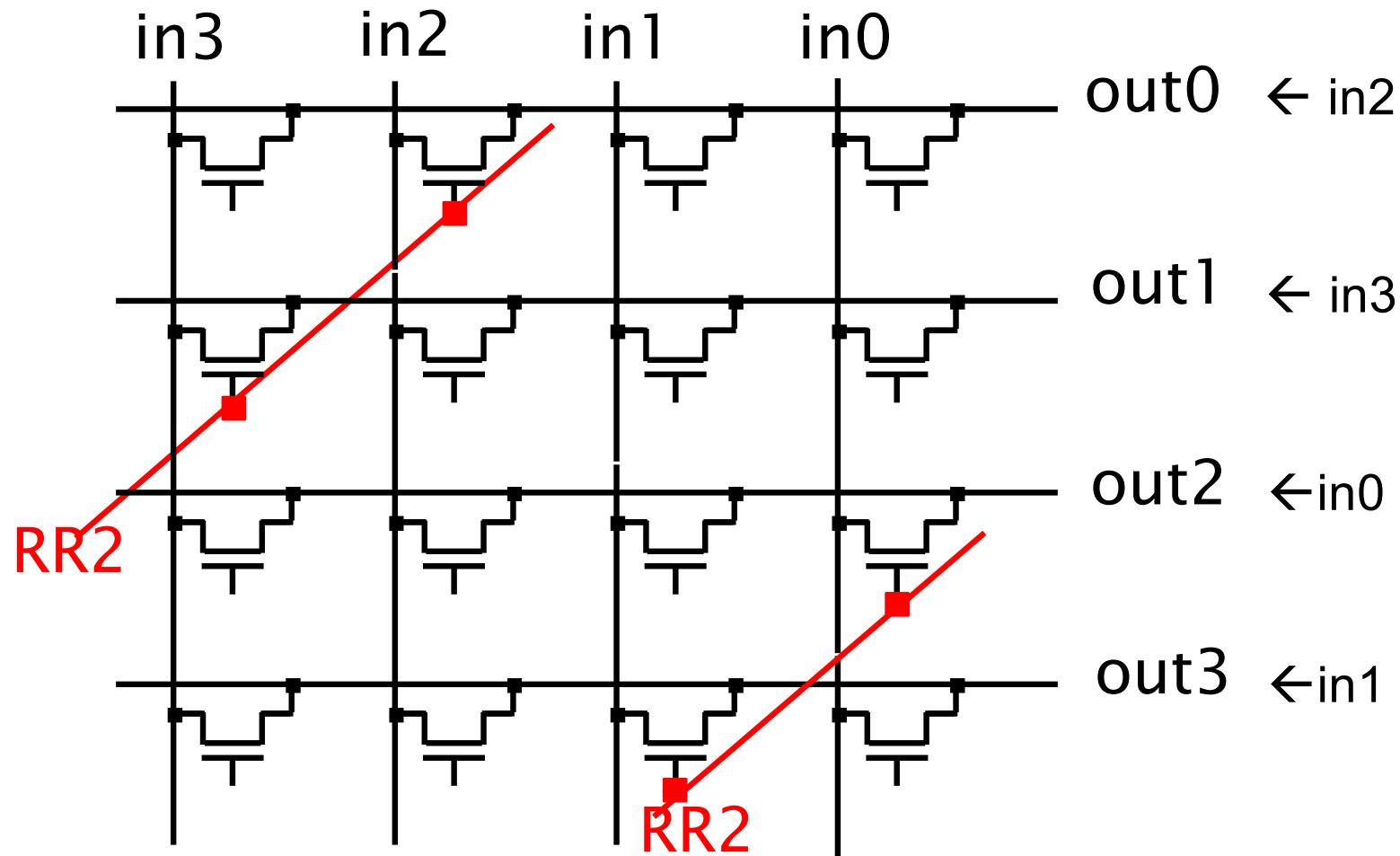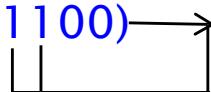

# n-bit Shifter (barrel shifter)

Circuito completo:

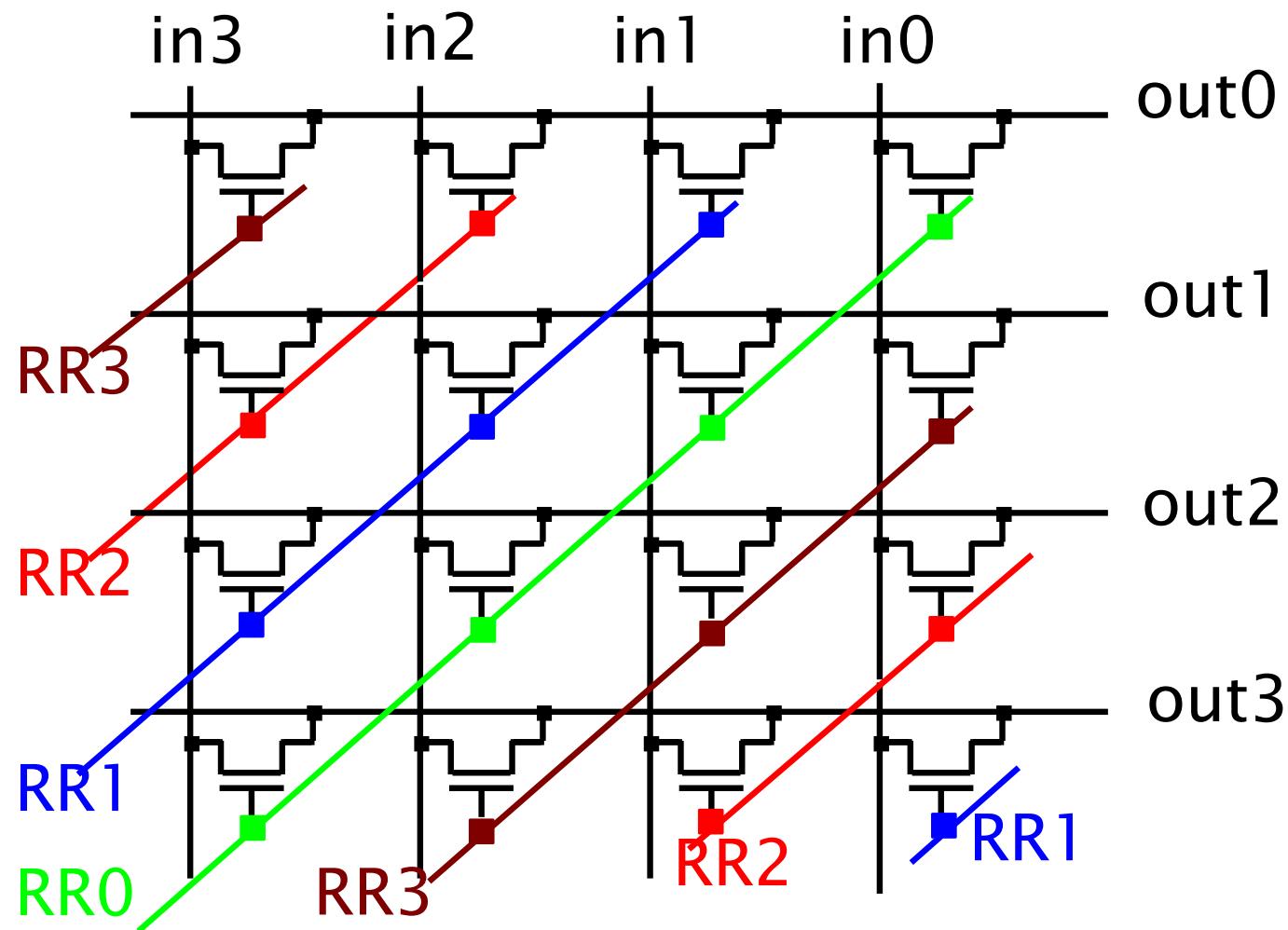

# Deslocamento Aritmético

## □ Deslocamento lógico


10001 → 1 bit para a direita 01000  
1 bit para a esquerda 00010

## □ Deslocamento aritmético

00100 → 1 bit para a direita 00010 (de 4 para 2)  
10100 → 1 bit para a direita 11010 (de -12 para -6)


$SH1 \leftarrow 1$

Bit 3 wrapped around

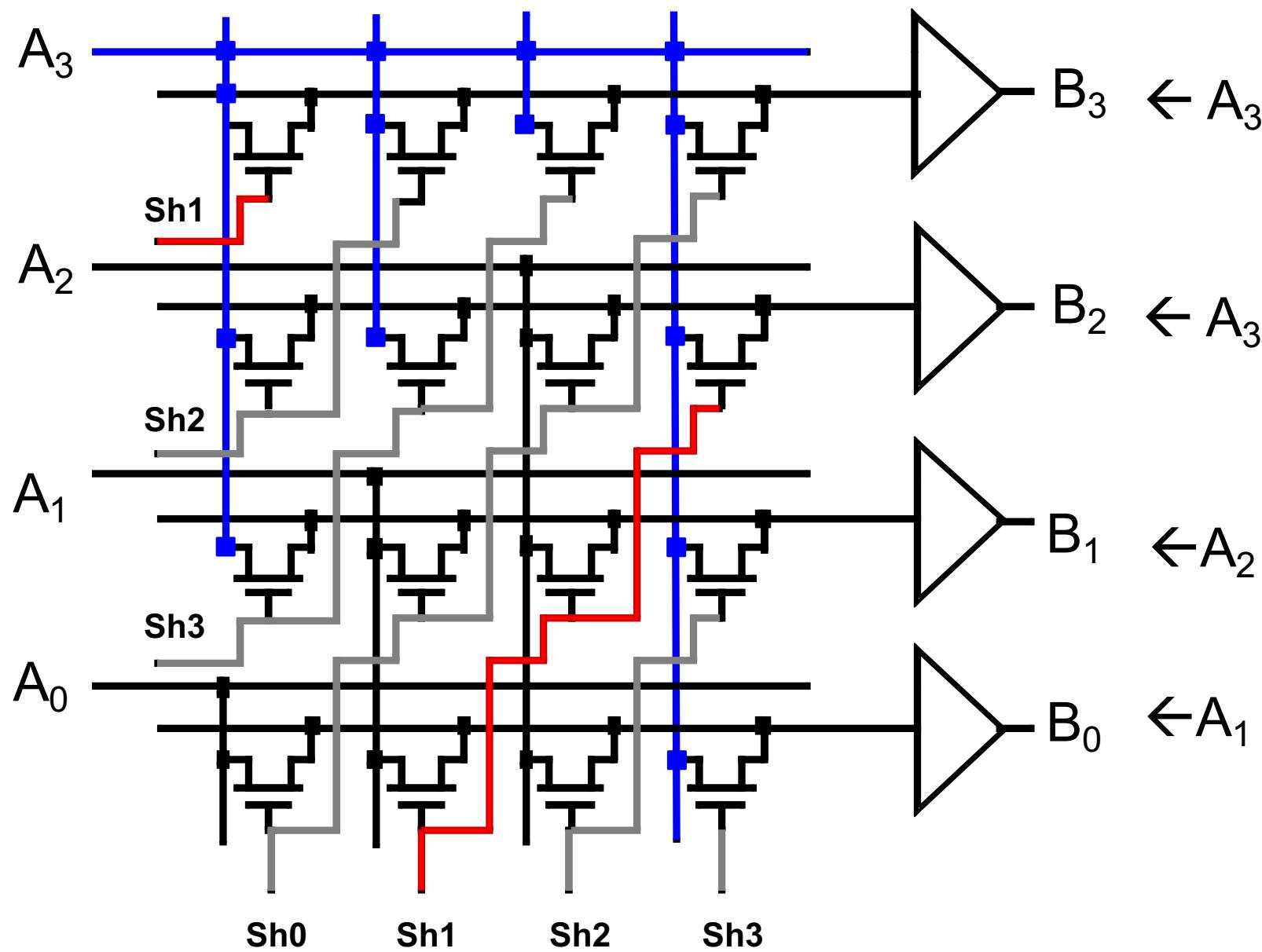


Area dominated by wiring

**SH2 ← 1**

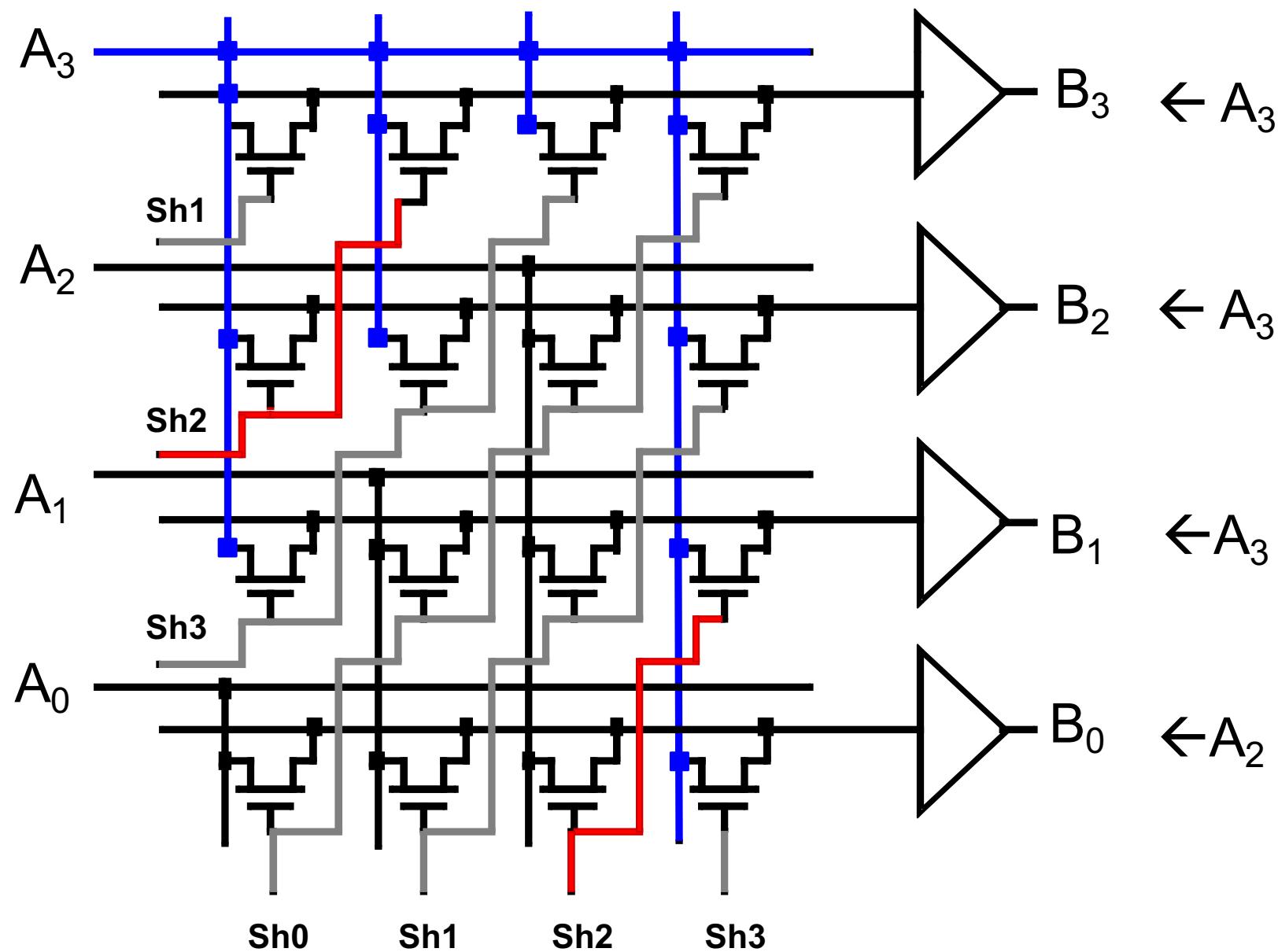


4. (1,5) Circuitos de rotação e deslocamento. Apresentar uma matriz de transistores capaz de realizar deslocamentos para a direita para palavras de 4 bits, onde o bit mais significativo recebe '0' (gnd). A tabela abaixo ilustra os valores que os bits de saída (B3 a B0) devem receber em função dos bits de entrada (A3 a A0).

Ação	Comando	B3	B2	B1	B0
Não desloca	SRO	A3	A2	A1	A0
Deslocamento de 1 bit a direita	SR1	0	A3	A2	A1
Deslocamento de 2 bits a direita	SR2	0	0	A3	A2
Deslocamento de 3 bits a direita	SR3	0	0	0	A3

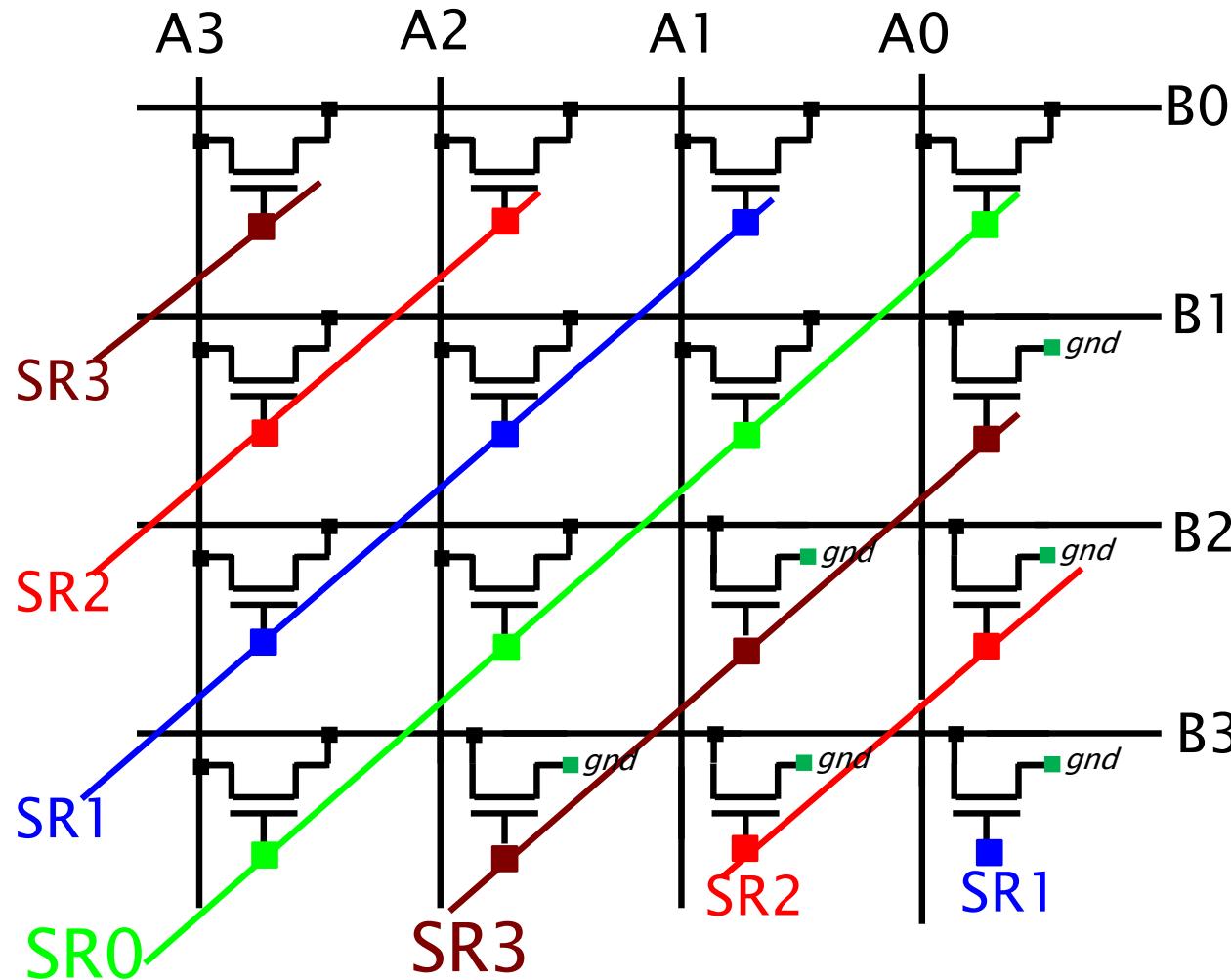

Considere o somador *carry bypass* com duas configurações distintas: estágios (M) de 4 bits e de 8 bits, com  $t_{FA} = 90\text{ps}$  e  $t_{mux} = 20\text{ps}$ .

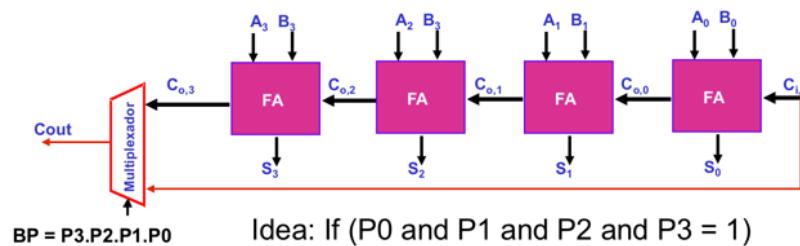- Determine o valor do número de bits em que o atraso dos somadores com  $M=4$  e  $M=8$  se igualam  $\rightarrow N_{igual}$
- De 8 bits até  $N_{igual}$  qual configuração do somador é mais rápida?



Estágio de 4 bits do *carry bypass* (CBP4)

$$T = 2 \cdot M \cdot t_{FA} + \left( \frac{N}{M} \right) \cdot t_{mux}$$


$$2 * 8 * 90 + \frac{N}{8} * 20 < 2 * 4 * 90 + \frac{N}{4} * 20$$

$$1440 + 2,5N < 720 + 5N$$


$$2,5N > 720$$

$$N > 288$$


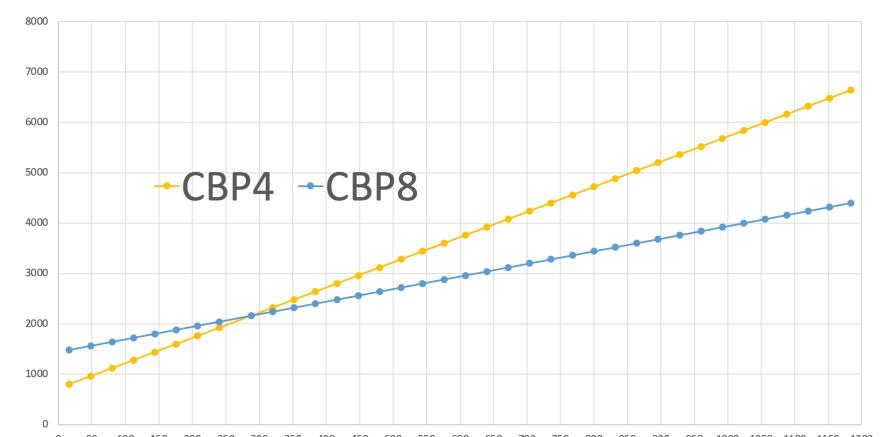
Até 288 bits o CP4 é mais rápido que o CP8. Após 288 bits o CP8 é mais rápido, pois há menos muxes no caminho



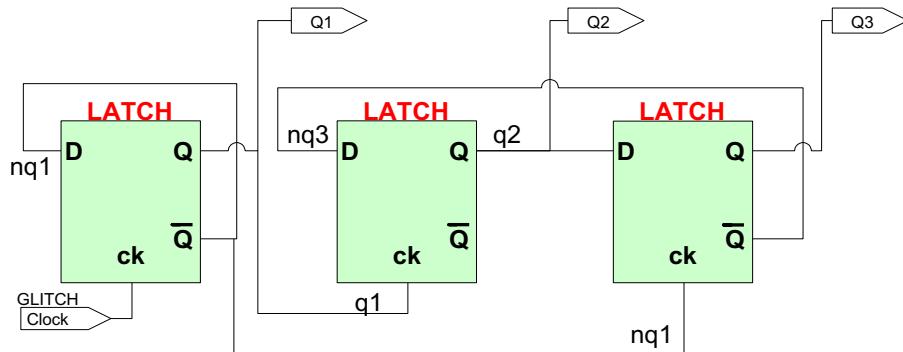Um projetista desenvolveu o circuito abaixo para implementar um contador, usando apenas flip-flops do tipo *latch*, transparentes ao nível '1' do sinal 'ck', e um *clock* na forma de pulso (*glitch clock* - GCK) conectado ao pino 'ck' da primeira *latch*.



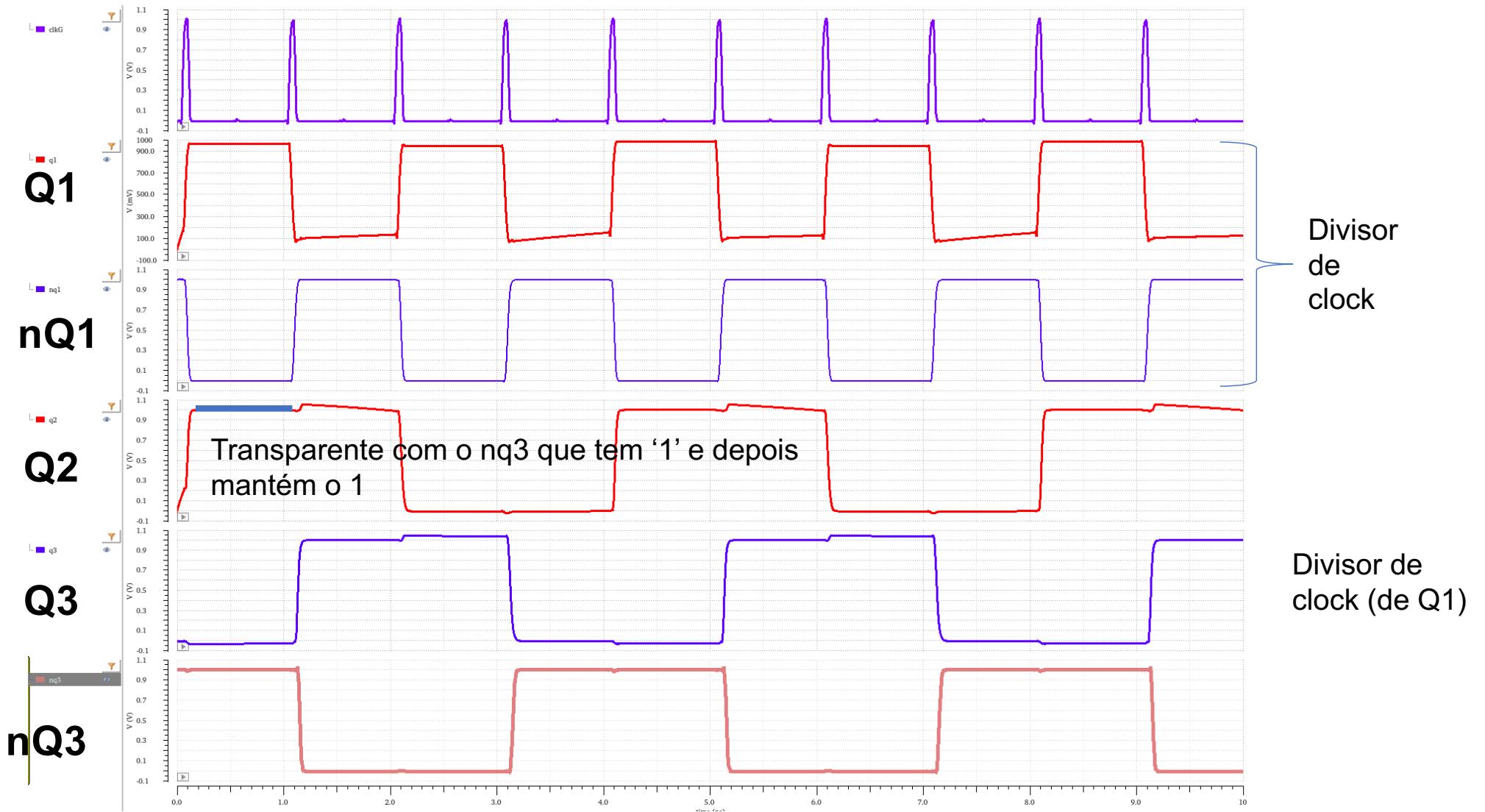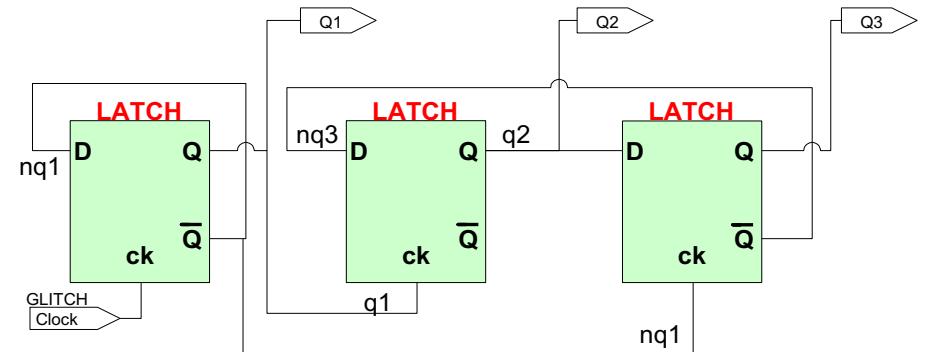- Apresente, para os primeiros 8 pulsos de GCK (assumindo q1, q2, e q3 inicialmente em zero) as formas de onda para os sinais: GCK, q1, nq1, q2, q3.
- O sinal 'q1' opera como um divisor de *clock*? Explique.
- Qual o comportamento do par 'q2-q3' em relação ao sinal 'q1'?



# Exemplo de Circuito Complexo

IEEE JOURNAL OF SOLID-STATE CIRCUITS, VOL. 43, NO. 1, JANUARY 2008

29

## An 80-Tile Sub-100-W TeraFLOPS Processor in 65-nm CMOS

Sriram R. Vangal, *Member, IEEE*, Jason Howard, Gregory Ruhl, *Member, IEEE*, Saurabh Dighe, *Member, IEEE*, Howard Wilson, James Tschanz, *Member, IEEE*, David Finan, Arvind Singh, *Member, IEEE*, Tiju Jacob, Shailendra Jain, Vasantha Erraguntla, *Member, IEEE*, Clark Roberts, Yatin Hoskote, *Member, IEEE*, Nitin Borkar, and Shekhar Borkar, *Member, IEEE*

**Abstract**—This paper describes an integrated network-on-chip architecture containing 80 tiles arranged as an 8×10 2-D array of floating-point cores and packet-switched routers, both designed to operate at 4 GHz. Each tile has two pipelined single-precision floating-point multiply accumulators (FPMAC) which feature a single-cycle accumulation loop for high throughput. The on-chip 2-D mesh network provides a bisection bandwidth of 2 Terabits/s. The 15-FO4 design employs mesochronous clocking, fine-grained clock gating, dynamic sleep transistors, and body-bias techniques. In a 65-nm eight-metal CMOS process, the 275 mm<sup>2</sup> custom design contains 100 M transistors. The fully functional first silicon achieves over 1.0 TFLOPS of performance on a range of benchmarks while dissipating 97 W at 4.27 GHz and 1.07 V supply.



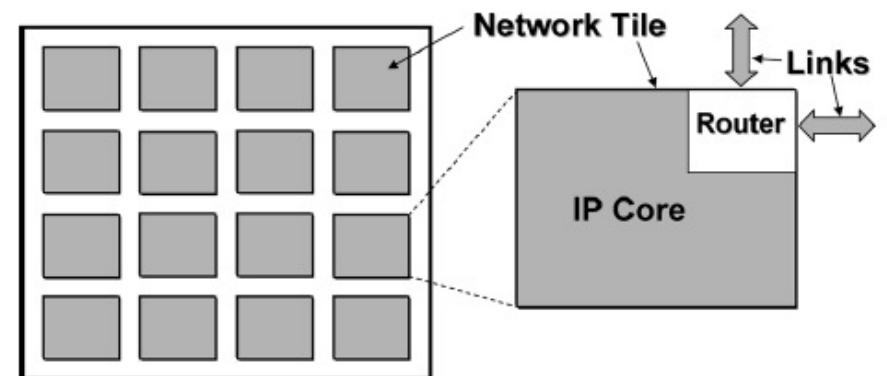
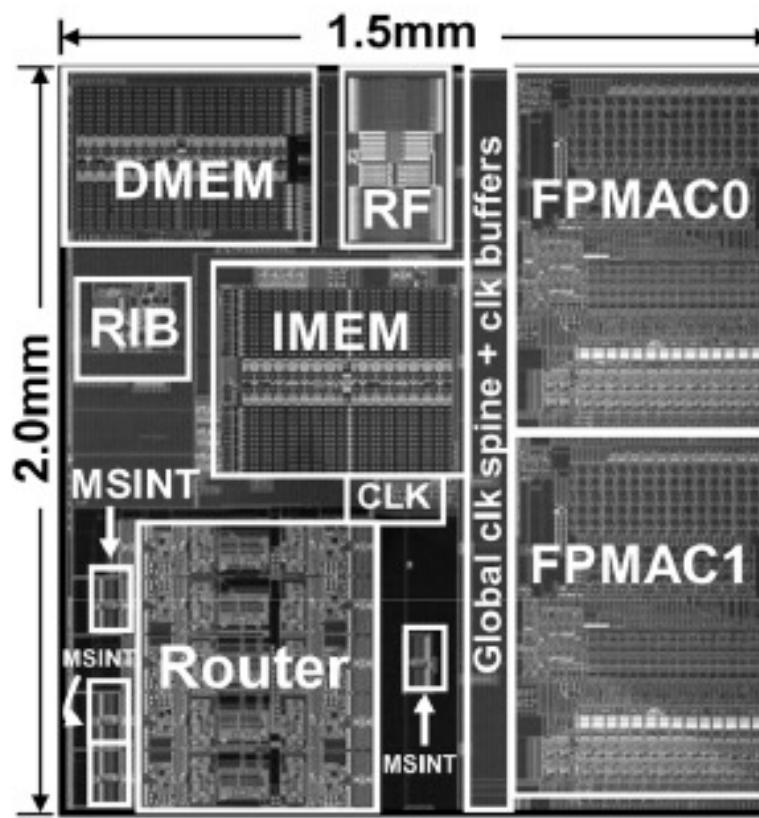


Fig. 1. NoC architecture.

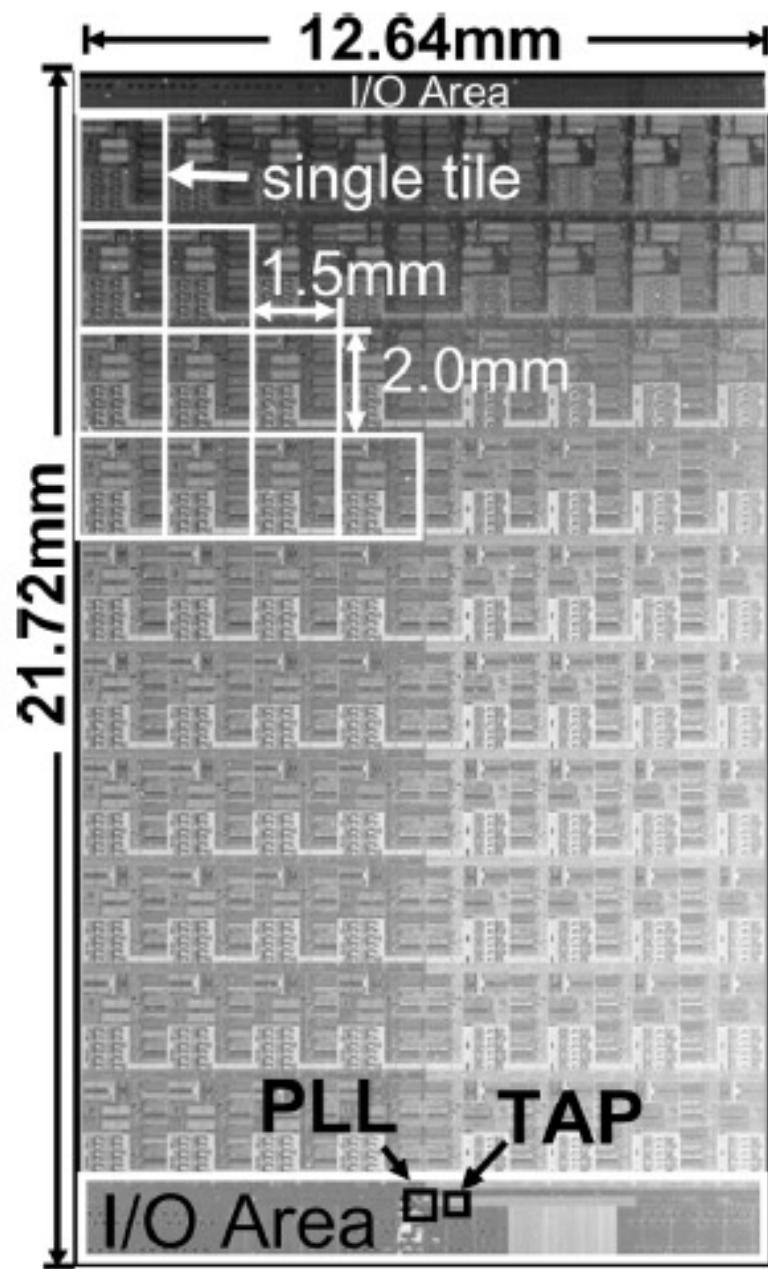

Technology	65nm, 1 poly, 8 metal (Cu)
Transistors	100 Million (full-chip) 1.2 Million (tile)
Die Area	275mm <sup>2</sup> (full-chip) 3mm <sup>2</sup> (tile)
C4 bumps #	8390

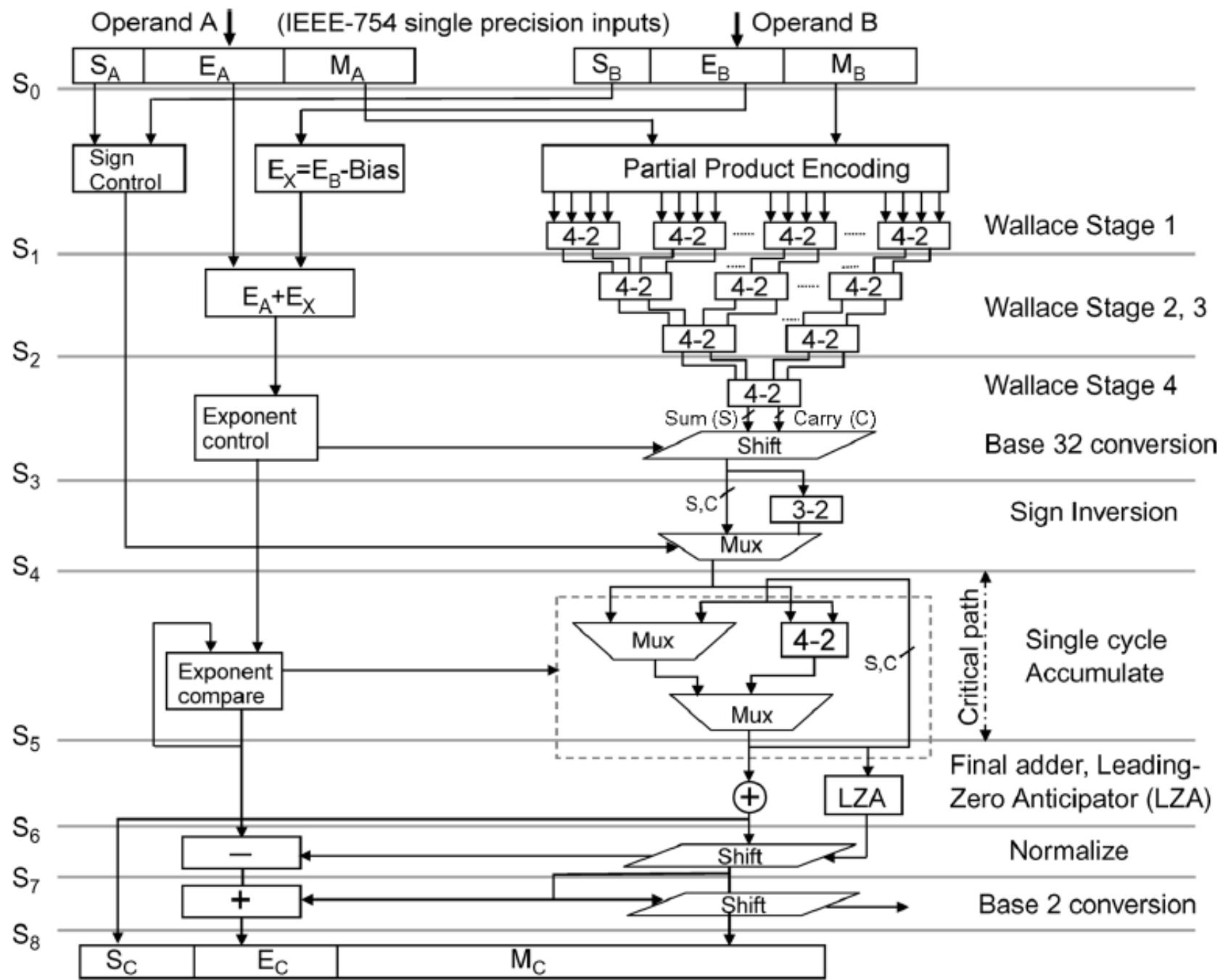

FPMAC nine-stage pipeline with single-cycle accumulate loop.

# Flip-flops utilizados no circuito



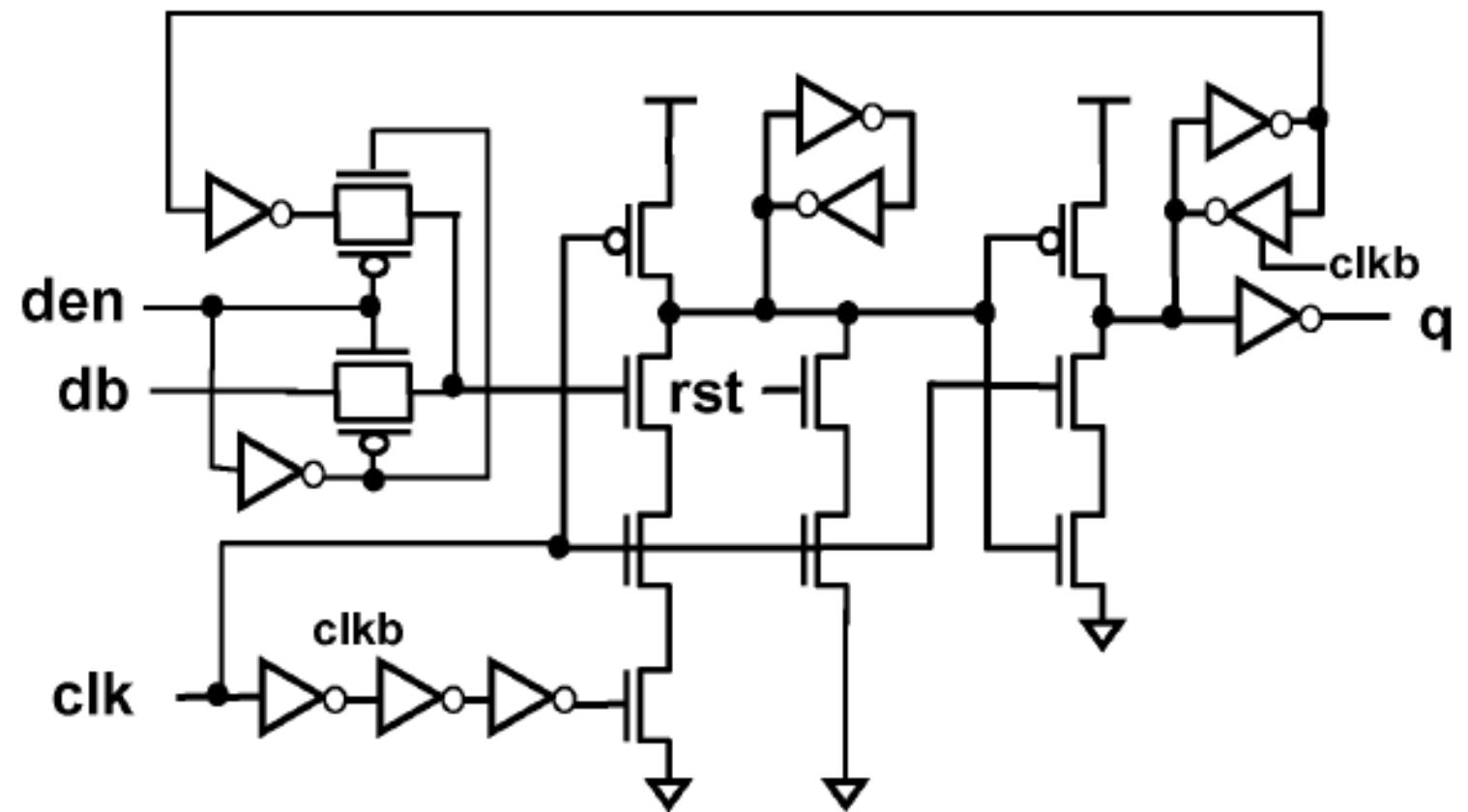


Fig. 8. Semi-dynamic flip-flop (SDFF) schematic.

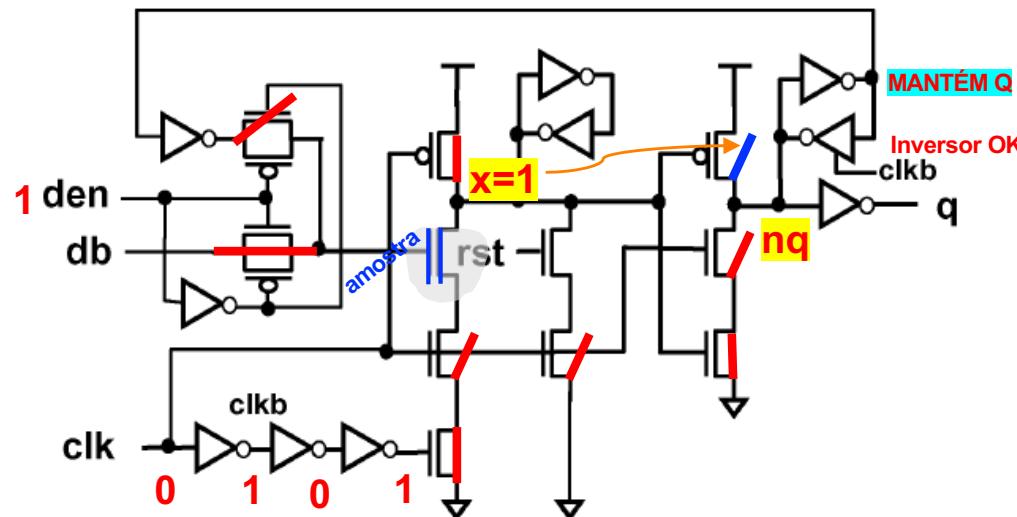


**x**: em pré-carga  
com rst vai a zero - última informação amostrada

**ck=0**

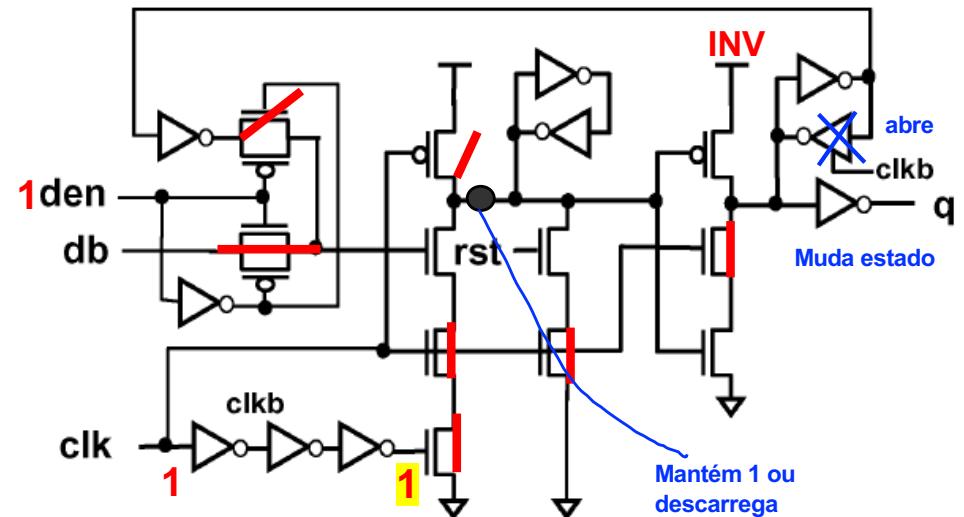

**ck= sobe**

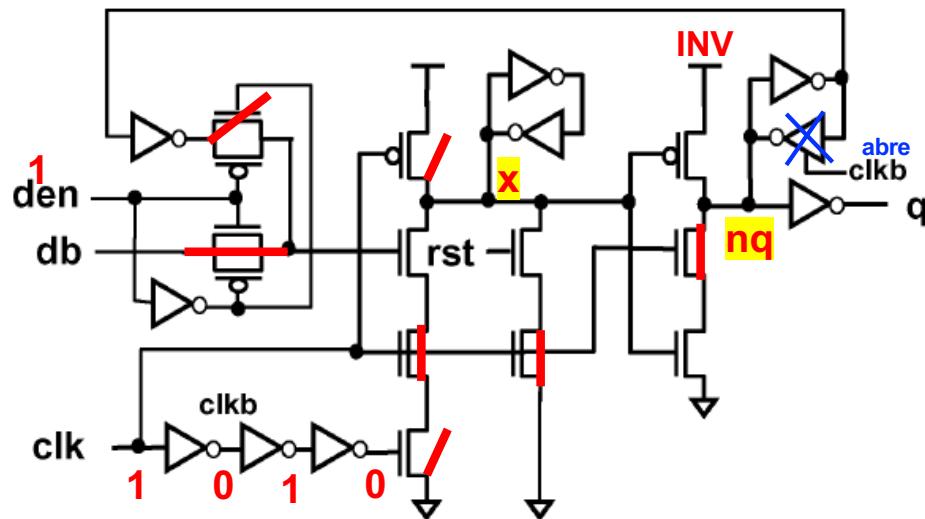

**ck=1**

**x**: último dado, isolado por 'Z' – não muda

**ck= desce**

- mesma condição de ck=0
- transfere Q do laço interno para o laço externo

**den=0**: mantém a informação anterior, independente do clock

