

14/novembro/2025

PUCRS | ESCOLA
POLITÉCNICA

4646B-04

**FUNDAMENTOS DE
SISTEMAS DIGITAIS**

UNIDADE 4


Projeto de Final de Disciplina NanoCPU (modelagem SV)



Exemplo de processador muito simples, porém seguindo conceitos importantes em arquitetura de processadores:

 
1. Operações lógicas e aritméticas executadas entre registradores
Arquitetura *load-store*
2. Instruções de formato fixo

- **R0 a R3** → registradores de propósito geral
- **PC**: *program counter* – endereço atual do programa na memória
- **IR**: *instruction register* – instrução atual




Nano CPU - Interface Externa
 
```
module NanoCPU (  
    input logic ck, rst,  
    output logic [7:0] address,  
    input logic [15:0] dataR,  
    output logic [15:0] dataW,  
    output logic ce, we  
);
```




 Como processar os dados armazenados em memória?




1- Le operandos da memória

 - IR contém instrução atual, e nesta instrução há o endereço da memória
- Dado lido é escrito em um registrador



2 - Operações lógico-aritméticas
 
$$R_x \leftarrow R_{S1} \text{ op } R_{S2}$$



3- Escreve o conteúdo de um registrador na memória

- O registrador IR contém **instruções** de formato **fixo**:
 - Bits 15:12 – 4 bits que especificam a instrução
 - Bits 11:4 – podem indicar um endereço de 8 bits ou endereços de registradores
 - Bits 3:0 – endereço de registrador


Instrução	15:12	11:8	7:4	3:0	Operação
READ	0	endereço		Rs2	$Rs2 \leftarrow PMEM(end)$
WRITE	1	endereço		Rs2	$PMEM(end) \leftarrow Rs2$
SALTO	2	endereço		0	$PC \leftarrow end$
SALTO COND	3	endereço		Rs2	$PC \leftarrow end$ se $Rs2=1$
XOR	4	Rt	Rs1	Rs2	$Rt \leftarrow Rs1 \text{ xor } Rs2$
SUB	5	Rt	Rs1	Rs2	$Rt \leftarrow Rs1 - Rs2$
ADD	6	Rt	Rs1	Rs2	$Rt \leftarrow Rs1 + Rs2$
MENOR	7	Rt	Rs1	Rs2	$Rt \leftarrow 1$ se $Rs1 < Rs2$ senão 0
...	...				<i>a ser incluído pelos alunos</i>
FIM	15 (F) ₁₆	0	0	0	termina a execução

```
typedef enum logic [3:0] {
    iREAD, iWRITE, iJMP, iBRANCH,
    iXOR, iSUB, iADD, iLESS, iEND
} instType;
instType inst;
```

Notar que podemos ter até 16 registradores de propósito geral – por que?


High-level
language
program
(in C)
 
```
swap(int v[], int k)
{int temp;
  temp = v[k];
  v[k] = v[k+1];
  v[k+1] = temp;
}
```



Assembly
language
program
(for MIPS)
 
```
swap:
  multi $2, $5,4
  add $2, $4,$2
  lw $15, 0($2)
  lw $16, 4($2)
  sw $16, 0($2)
  sw $15, 4($2)
  jr $31
```



Binary machine
language
program
(for MIPS)

```
000000001010001000000000100011000
00000000100000100001000000100001
10001101111000100000000000000000
100011100001001000000000000000100
101011100001001000000000000000000
101011011110001000000000000000100
00000011111000000000000000001000
```

- A memória contém o programa a ser executado, assim como os dados utilizados no processamento
- Programar direto em binário é impraticável – por isto os processadores usam um linguagem chamada **assembly**, única para cada processador



Linguagem **assembly**: descrição de um programa utilizando instruções suportadas pela arquitetura (**ISA – Instruction Set Architecture**)



Código binário que vai para a memória do processador

FIGURE 1.4 C program compiled into assembly language and then assembled into binary machine language. Although the translation from high-level language to binary machine language is shown in two steps, some compilers cut out the middleman and produce binary machine language directly. These languages and this program are examined in more detail in Chapter 2.

Exemplo de programa (sintaxe informal)


```

i = 0
a = 0
do
    a = a + i
    i = i + 1
while (i < 10)
"write" a
fim
    
```

Instrução	15:12	11:8	7:4	3:0
READ	0	endereço		Rs2
WRITE	1	endereço		Rs2
SALTO	2	endereço		0
SALTO COND	3	endereço		Rs2
XOR	4	Rt	Rs1	Rs2
SUB	5	Rt	Rs1	Rs2
ADD	6	Rt	Rs1	Rs2
MENOR	7	Rt	Rs1	Rs2
...	...			
FIM	F (15)	0	0	0

Endereço	Instrução - <i>assembly</i>	comentário	Binário (hexa)
0	read R0, 10	Le da posição 10: $R0 \leftarrow 0$ (i)	0 0A 0
1	read R1, 10	Le da posição 10: $R1 \leftarrow 0$ (a)	0 0A 1
2	read R3, 12	Le da posição 12: $R3 \leftarrow 10$	0 0C 3
3	add R1, R1, R0	$a = a + i$	6 1 1 0
4	read R2, 11	Le da posição 11: $R2 \leftarrow 1$	0 0B 2
5	add R0, R0, R2	$i = i + 1$	6 0 0 2
6	menor R2, R0, R3	$R2 \leftarrow 1$ se $i < 10$ else 0	7 2 0 3
7	salto cond 3, R2	se $R2=1$ salta para 3	3 0 3 2
8	write R1, 13	Escreve a na posição 13	1 0D 1
9	fim	Termina a execução	F000
10 (A) ₁₆	0		0000
11 (B) ₁₆	1		0001
12 (C) ₁₆	10		000A
13 (D) ₁₆		Receberá o valor de a	0000

 Máquina de estados para sequenciamento das instruções e sinais de controle



- Todas as instruções executam o estado de **fetch** (busca) para ler da memória a instrução apontada pelo **PC** e gravar este dado no registrador **IR**
- No estado **exec** é feita a leitura da memória ou a operação na ULA
- Depois cada instrução é concluída em um estado específico (por default as instrução lógicas e aritméticas são executadas no estado **ALU**)
- O programa termina ao encontrar a instrução **fim**



```

typedef enum logic [3:0] {
    IDLE, FETCH, EXEC, LD, WRITE, ALU, JMP, BRANCH, fim
} EAType;

EAType EA;           // apenas EA (código + simples)
  
```


Neste estado de **fetch**:

  
- PC endereça a memória
- Dado é lido da memória
- Ativa o w_ir para escrita em IR




Busca da instrução - *fetch*

No estado **LD**:

 - IR[11:4] endereça a memória
- Dado é lido da memória
- Escreve no banco de registradores ativando **w_reg** (registrador alterado especificado em IR[1:0])
- Incrementa o PC (ativa **wpc**)



Instrução	15:12	11:8	7:4	3:0
READ	0	endereço		Rs2

 


- Baixar do Moodle o arquivo **nano_cpu.zip**

```
.  
├─ nanoCPU.sv  
├─ nanoTB.sv  
├─ sim.do  
└─ wave.do
```

- Executar o sim.do fornecido, visualizando as formas de onda entre 0 e 20 ns

Inicializando dois registradores

 

```
memory_array_t memory = '{
    0: 'h01E0, // R0 = PMEM[30]
    1: 'h01F1, // R1 = PMEM[31]
    2: 'hF000, // FIM
    30: 'h1111,
    31: 'h2222,
    default: 'h0000
};
```


O **memory_array** armazena o binário (programa)
a estrutura é <endereço decima> : <valor>

```
// register bank - 4 general purpose registers
genvar i;
generate
  for (i = 0; i < 4; i++) begin
    Reg16bit reg_inst (.ck(ck), .rst(rst), .we(wen[i]),
                      .D(muxRegIn), .Q(reg_bank[i]) );
    assign wen[i] = (addReg==i && wReg) ? 1 : 0;
  end
endgenerate
```

```
assign addReg = IR[1:0]; // mux ausente
assign muxRegIn = dataR; // mux ausente
```

```
assign RS1 = reg_bank[IR[5:4]]; // reg bank output multiplexers
assign RS2 = reg_bank[IR[1:0]];
```

- **generate**: instancia os 4 registradores e define o sinal de escrita (**wen[i]**)
- Completar os dois multiplexadores ausentes na descrição fornecida
 - **addReg** : deve receber IR[1:0] apenas no estado LD, por default deve receber IR[9:8]
 - **muxRegIn** : deve receber o dado da memória (**dataR**) apenas no estado LD, por default deve receber **outalu**

 


Atividade 1: completar o banco de registradores (b)

Alterado o banco de registradores, executar o programa para inicializar os 4 registradores (alterando o *test bench*):


```
memory_array_t memory = '{
    0: 'h01E0,    // R0 = PMEM[30]
    1: 'h01F1,    // R1 = PMEM[31]
    2: completar, // R2 = PMEM[32]
    3: completar, // R3 = PMEM[33]
    4: 'hF000,    // FIM
    30: 'h1111,
    31: 'h2222,
    32: 'h3333,
    33: 'h4444,
    default: 'h0000
};
```

Instrução	15:12	11:8	7:4	3:0
READ	0	endereço		Rs2
WRITE	1	endereço		Rs2
SALTO	2	endereço		0
SALTO COND	3	endereço		Rs2
XOR	4	Rt	Rs1	Rs2
SUB	5	Rt	Rs1	Rs2
ADD	6	Rt	Rs1	Rs2
MENOR	7	Rt	Rs1	Rs2
...	...			
FIM	F (15)	0	0	0

 

Atividade 1: completar o banco de registradores (c)

 - Simular de forma a inicializar corretamente o **reg[2]** e **reg[3]** – zoom entre 0 e 35 ns





- **Decodificar** as instruções da nanoCPU. O código fornecido decodifica apenas as instruções `iREAD` e `iEND`

```
always_comb begin // decode the current instruction
    case (IR[15:12])
        'h0: inst = iREAD;
        'h1: inst = completar;
        'h2: inst = completar;
        'h3: inst = completar;
        'h4: inst = completar;
        'h5: inst = completar;
        'h6: inst = completar;
        'h7: inst = completar;
        default: inst = iEND;
    endcase
end
```

```

always_ff @(posedge ck or posedge rst) begin
  if (rst)
    EA <= IDLE;
  else begin
    unique case (EA)
      IDLE: EA <= FETCH;
      FETCH: EA <= EXEC;
      EXEC: unique case (inst)
        iEND: EA <= fim;
        iREAD: EA <= LD;
        iWRITE: EA <= completar;
        iJMP: EA <= completar;
        iBRANCH: EA <= completar;
        default: EA <= ALU;
      endcase
      fim: EA <= fim;
      default: EA <= FETCH;
    endcase
  end
end

```

  

- ULA : a ULA fornecida só executa por default a soma. Faltam ao menos 4 instruções

```
// arithmetic and logic unit
always_comb begin
    unique case (inst)
        iWRITE: outalu = completar;
        // completar
        default: outalu = RS1 + RS2;
    endcase
end
```

Dica: para **iLess (menor)**: outalu = (RS1 < RS2) ? 'h0001 : 'h0000;

Instrução	15:12	11:8	7:4	3:0
READ	0	endereço		Rs2
WRITE	1	endereço		Rs2
SALTO	2	endereço		0
SALTO COND	3	endereço		Rs2
XOR	4	Rt	Rs1	Rs2
SUB	5	Rt	Rs1	Rs2
ADD	6	Rt	Rs1	Rs2
MENOR	7	Rt	Rs1	Rs2
...	...			
FIM	F (15)	0	0	0

- Programa de teste

Já temos:

$R0 \leftarrow 1111$

$R1 \leftarrow 2222$

$R2 \leftarrow 3333$

$R3 \leftarrow 4444$

Vamos programar (acrescentar o código binário no testbench)

$R0 \leftarrow R0 + R3$ - espera-se 5555 em R0


$R1 \leftarrow R0 - R1$ - espera 3333 em R1

$R3 \leftarrow R0 \text{ xor } R0$ - espera-se que o R3 seja zerado (método comum para zerar registradores)

$R2 \leftarrow R1 < R0$ - $3333 < 5555$, logo R2 deve ser 1

Atividade 5 simulação para validar as alterações

 - Após fazer as alterações no código, e escrever as 4 instruções no *testbench* devemos obter:




- O sinal **we** está assim definido no código fornecido:

```
assign we = 0; // atividade 6
```

- Este sinal deve ser ativo (1) quando o EA for WRITE, senão 0.

Atividade 6 teste de escrita na memória

Escrever o conteúdo dos registradores R0 (5555), R1 (3333), R2 (0001) na posições 15 (0F)₁₆, 16 (10)₁₆ e 17 (11)₁₆

 

AULA 3

NANOCPU

No código fornecido o PC está sendo sempre incrementado:


```
assign muxPC = PC + 1;
```

Deve-se implementar o **muxPC** de tal forma que o PC recebe os 8 bits do IR: {8'h00, IR[11:4]}

Condições para a atribuição:

- (1) EA == JMP
- (2) EA == BRANCH && RS2[0] // bit do less ativo

Instrução	15:12	11:8	7:4	3:0
READ	0	endereço		Rs2
WRITE	1	endereço		Rs2
SALTO	2	endereço		0
SALTO COND	3	endereço		Rs2
XOR	4	Rt	Rs1	Rs2

 

Lembrando: o R2 tem $(0001)_{16}$

Após o armazenamento de R2:

- salto condicional para endereço 255 se R2=1 (11=> 'h3FF2)
- no endereço 255 salta para endereço 20 $(14)_{16}$ (255=> 'h2140)
- no endereço 20 termina o programa (20=> 'hF000)

Instrução	15:12	11:8	7:4	3:0
READ	0	endereço	Rs2	
WRITE	1	endereço	Rs2	
SALTO	2	endereço	0	
SALTO COND	3	endereço	Rs2	
XOR	4	Rt	Rs1	Rs2

10: 'h1112, // store R2 in 11

11: 'h3FF2, // branch to 255 (hFF) if R2=1

20: 'hF000, // end of program

30: 'h1111,

31: 'h2222,


32: 'h3333,

33: 'h4444,

255: 'h2140, // unconditional jump to 20 (h14)

default: 'h0000


};

 

- Incluir duas instruções – iINC e iDEC
- Usar os campos 8 e 9 para as instruções
 - INC: $Rt \leftarrow RS1 + 1$, exemplo 'h8110 $R1 \leftarrow R1 + 1$
 - DEC: $Rt \leftarrow RS1 - 1$, exemplo 'h9330 $R3 \leftarrow R3 - 1$
- Ações:
 - insere na lista de instruções – instType – iINC, iDEC
 - acrescentar as operações de incremento e decremento na ULA
 - Decodificar as instruções iINC e iDEC
- Programa teste:

```

 11: 'h3FF2, // branch to 255 (xFF) if R2=1
20: 'h8000, // INC R0
21: 'h8110, // INC R1
22: 'h9220, // DEC R2
23: 'h9330, // DEC R3
24: 'hF000,
    
```



```


i = 0
a = 0
do
    a = a + i
    i = i + 1
while (i < 10)
"write" a
fim

memory_array_t memory = '{
    0: 'h4000,
    1: 'h4111,
    2: 'h0093,
    3: 'h6110,
    4: 'h8000,
    5: 'h7203,
    6: 'h3032,
    7: 'h10A1,
    8: 'hF000,
    9: 'h000A,
    default: 'h0000
};
    
```

Endereço	Instrução - <i>assembly</i>	comentário	Binário (hexa)
0	xor R0, R0, R0	$R0 \leftarrow 0$ (i)	4 0 0 0
1	xor R1, R1, R1	$R1 \leftarrow 0$ (a)	4 1 1 1
2	read R3, 11	Le da posição 09: $R3 \leftarrow 10$	0 09 3
3	add R1, R1, R0	$a = a + i$	6 1 1 0
4	inc R0, R0	$R0 \leftarrow R0 + 1$	8 0 0 0
5	menor R2, R0, R3	$R2 \leftarrow 1$ se $i < 10$ else 0	7 2 0 3
6	salto cond 3, R2	se $R2=1$ salta para 3	3 0 3 2
7	write R1, 10	Escreve a na posição 10	1 0A 1
8	fim	Termina a execução	F000
9	10		000A
10 (A)		Receberá o valor de a	

Atividade 9: executar o programa exemplo (b)

 - Observar o **reg[0]** – variável i, conta de 0 a 9, no valor 10 termina o laço
- O **reg[1]** é o “a = a + i” – 0, 1, 3, 6, 10, 15, 21(x15), 28 (x1C), 36 (x24), 45 (x2D)
- No final grava na posição **10** da memória o valor 0x2D



Tempo de simulação : 300 ns

AULA 4

NANOCPU

R1 ← dividendo (lê da posição de memória 20)
R2 ← divisor (lê da posição de memória 21)

if R2 < 1 then // divisor igual a zero
goto FIM
end if

R0 ← 0 // zera o quociente
LOOP: R1 ← R1 - R2 // subtração

if R1 < 0 then // negativo indica final de divisão
goto SAVE
else
R0 ← R0 + 1 // incrementa quociente
goto LOOP
end if

SAVE: R1 ← R1 + R2 // restaura dividendo → agora R1 é o resto
grava o R0 (quociente) na memória (exemplo: endereço 22)
grava o R1 (resto) na memória (exemplo: endereço 23)

FIM:

```
memory_array_t memory = '{
0: 'h0141, // R1 ← PMEM(20) Le o dividendo
.....
20: 'd100,
21: 'd22,
22: 'h0000,
23: 'h0000,
default: 'h0000
};
```

Exemplo: divisão de 17 por 5

Estado inicial:

R1 = 17

R2 = 5

R0 = 0 (**quociente**)

Execução (**R1 ← R1 - R2**):

17 - 5 = 12 → R0 = 1

12 - 5 = 7 → R0 = 2

7 - 5 = 2 → R0 = 3

2 - 5 = -3 → valor negativo → salta para SAVE

SAVE: (restauração):

R1 = -3 + 5 = 2 (resto)

R0 = 3 (quociente)

PMEM(22) ← R0

PMEM(22) ← R1

R0 ← 0

LOOP: R1 ← R1 - R2

if **R1 < 0** then
goto SAVE

else

R0 ← R0 + 1

goto LOOP

end if

SAVE: R1 ← R1 + R2

grava o R0 (quociente) na memória

grava o R1 (resto) na memória

ALTERAR A INSTRUÇÃO LESS (ULA):

iLESS: outalu = (\$signed(RS1) < \$signed(RS2)) ? 'h0001' : 'h0000';

memory_array_t memory = '{

0: 'h0141, // R1 <- PMEM(20)	Le em R1 o dividendo	$R1 \leftarrow \text{dividendo}$ (lê da posição de memória 20)
1: 'h0152, // R2 <- PMEM(21)	Le em R2 o divisor	$R2 \leftarrow \text{divisor}$ (lê da posição de memória 21)

2: 'h4000, // xor R0, R0, R0		
3: 'h8000, // inc R0		
4: 'h7320, // R3 <- R2 < 1		
5: 'h3103, // salta para fim	se divisor <1 salta para fim	if R2 < 1 then goto FIM

6: 'h4000, // xor R0, R0, R0	zera o quociente (R0)	$R0 \leftarrow 0$
------------------------------	-----------------------	-------------------------------------

7: 'h5112, // R1 <- R1 - R2	laço: dividendo = dividendo - divisor (R1=R1-R2)	LAÇO : $R1 \leftarrow R1 - R2$ // subtração
-----------------------------	---	---

8: 'h4333, // xor R3, R3, R3		if R1 < 0 then // negativo indica final de divisã
9: 'h7313, // R3 <- N1 < 0	teste se N1 < 0	goto SAVE
10: 'h30D3, // salta para 13	se dividendo < 0 salta para save	else
		$R0 \leftarrow R0 + 1$ // incrementa quociente
11: 'h8000, // inc R0	incrementa o quociente (R0)	goto LAÇO
12: 'h2070, // salta para 7	salta para a laço	end if


13: 'h6112, // recupera o resto	dividendo = dividendo + divisor (será o resto)	SAVE: $R1 \leftarrow R1 + R2$ // restaura dividendo → agora R1 é o resto
14: 'h1160, // PMEM(22) <- R0	grava o quociente	grava o R0 (quociente) na memória (exemplo: endereço 22)
15: 'h1171, // PMEM(23) <- R1	grava o dividendo (resto)	grava o R1 (resto) na memória (exemplo: endereço 23)

FIM:


16: 'hF000, // fim	fim:
--------------------	------

20: 'd100,
21: 'd22,
22: 'h0000,
23: 'h0000,
default: 'h0000 };

Exemplo: divisão de 27 por 3

 

Exemplo: divisão de 100 por 22

 

Divisão de 0 – programa termina após o teste $R2 < 1$

registadores		
+  reg_bank[0]	6	0 1 0 1 2 3 4 5 6
+  reg_bank[1]	0	0 6 5 4 3 2 1 0 -1 0
+  reg_bank[2]	1	0 1
+  reg_bank[3]	1	0 1
memoria		
+  memory[20]	6	6
+  memory[21]	1	1
+  memory[22]	6	0 6
+  memory[23]	0	0

EA we registradores		-No Data-	IDLE	F...	E...	LD	F...	E...	LD	F...	E...	A...	F...	E...	A...	F...	E...	A...	F...	E...	B...	F...	E...	fim	
		-No Data-																							
reg_bank[0]		-No Data-	0										1												
reg_bank[1]		-No Data-	0										60												
reg_bank[2]		-No Data-	0																						
reg_bank[3]		-No Data-	0										1												
memoria																									
memory[20]		-No Data-	60																						
memory[21]		-No Data-	0																						
memory[22]		-No Data-	0																						
memory[23]		-No Data-	0																						
Now		250 ns																							
Cursor 1		261.918 ns																							


```
fib1 = 0
fib2 = 1

do {
    escreve fib1 na memória
    next = fib1 + fib2
    fib1 = fib2
    fib2 = next
    N = N - 1
} while (N > 0)
```

Dicas:

- Reservar **R0** como uma constante 0 (zero)
`'h4000, // R0 <- 0 (constant)`
- Dois registradores devem ser dedicados a fib1 (**R1**) e fib2 (**R2**)
- Para fazer fib1 = fib2 pode-se fazer um xor com 0
`'h4120, // R1 <- R2 xor R0 (fib1 <- fib2)`
- **R3** – usar para tratar *next*, N (lê N da memória, decrementa N, grava N na memória), e usa para o salto condicional (R3=1 se N<0) – é o registrador “temporário”

```
memory_array_t memory = '{ // fibonacci
...
20: 'h000E, // 14 first elements of the series
21: 'h0000, // receives the values of the series
default: 'h0000
};
```

Calcular a sequência de Fibonacci (b)

fib1 = 0

fib2 = 1

do {

escreve fib1 na memória

next = fib1 + fib2

fib1 = fib2


fib2 = next

N = N - 1

} while (N>0)

fim

 - **R0**: constante 0
- **R1**: fib1
- **R2**: fib2
- **R3**: temporário



```
do {
    se A < B: B = B - A
    senão se B < A: A = A - B
    senão: fim (A == B)
};
```

resultado = A // = MDC(A,B)

memory_array_t memory = '{ MDC por subtração

...

20: 'd1234, // A

21: 'd5678, // B

22: 'h0000, // resultado

default: 'h0000

};

Dicas:

- O laço não tem contador, ele roda até $A == B$. O critério de parada é a própria comparação, não um número de iterações.
- Use só 3 registradores: **R1 = A** (lido de mem[20]), **R2 = B** (lido de mem[21]) e **R3** como temporário pra guardar o resultado das comparações.
- Cada comparação verdadeira leva a um salto cond para o bloco de subtração certo; depois de cada sub, um salto incondicional volta ao topo pra comparar de novo.
- Na simulação, acompanhe R1 e R2 convergindo pro mesmo valor, e o resultado final deve aparecer em mem[22]. Teste: A=48, B=36 deve dar 12.

Instrução	15:12	11:8	7:4	3:0
READ	0	endereço		Rs2
WRITE	1	endereço		Rs2
SALTO	2	endereço		0
SALTO COND	3	endereço		Rs2
XOR	4	Rt	Rs1	Rs2
SUB	5	Rt	Rs1	Rs2
ADD	6	Rt	Rs1	Rs2
MENOR	7	Rt	Rs1	Rs2
...	...			
FIM	F (15)	0	0	0

MDC(A,B) por subtração de Euclides

```
do {
    se A < B: B = B - A
    senão se B < A: A = A - B
    senão: fim (A == B)
};
```

- **R1:** A
- **R2:** B
- **R3:** temporário


Para entregar você deve adotar como 'A' os 4 dígitos mais significativos da matrícula e como 'B' os 4 dígitos menos significativos.

Exemplo:

Matrícula: **98765432-1** (o dígito verificador não conta)

A = 9876 e B = 5432

resultado = A // = MDC(A,B)

 

FIM DA UNIDADE 4

